



ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

КАРЕТКА ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ТОНАРМА

Ю. ЩЕРБАК

Назначение этого узла электропроигрывателя — обеспечить перемещение звукоснимателя по радиусу грампластинки.

Принципиальные схемы узла каретки и устройства управления ее движением показаны соответственно на рис. 1 и 2. Узел каретки состоит из высокочастотного генератора на транзисторе V_1 , емкостных датчиков звукоснимателя (диоды V_2 — V_5 , конденсаторы C_6 , C_7 , C_{10} , C_{11} и резисторы R_4 , R_5), датчика углового положения тонарма (диоды V_6 , V_7 , конденсаторы C_8 , C_9 , C_{12} и резисторы R_6 , R_7) и электромагнитов Y_1 — Y_3 . Напряжение с выхода генератора через конденсатор C_5 и гибкий проводник поступает на подвижную пластину-обкладку дифференциального конденсатора C_8 датчика углового положения и на иглодержатель звукоснимателя, образующий с двумя расположенным рядом с ним обкладками конденсаторы C_{10} и C_{11} . При проигрывании грампластинки емкость этих конденсаторов непрерывно изменяется, поэтому напряжение V_4 на входах детекторов каналов (V_2 , V_4 и V_3 , V_5) оказывается модулированным по амплитуде. Низкочастотные сигналы выделяются на резисторах R_4 и R_5 и поступают на вход стереофонического предварительного усилителя.

Как видно из рис. 1, диоды датчика углового положения тонарма включены так, что выпрямленные напряжения взаимно компенсируются на резисторах R_6 и R_7 . При симметричном положении подвижной обкладки дифференциального конденсатора C_8 относительно

неподвижных (когда угол между осью подвижной системы звукоснимателя и радиусом грампластинки практически равен 90°) напряжения на выходах де-

текторов одинаковы, поэтому выходное напряжение датчика равно нулю. Отклонение тонарма влево (а именно в этом направлении смещается игла зву-


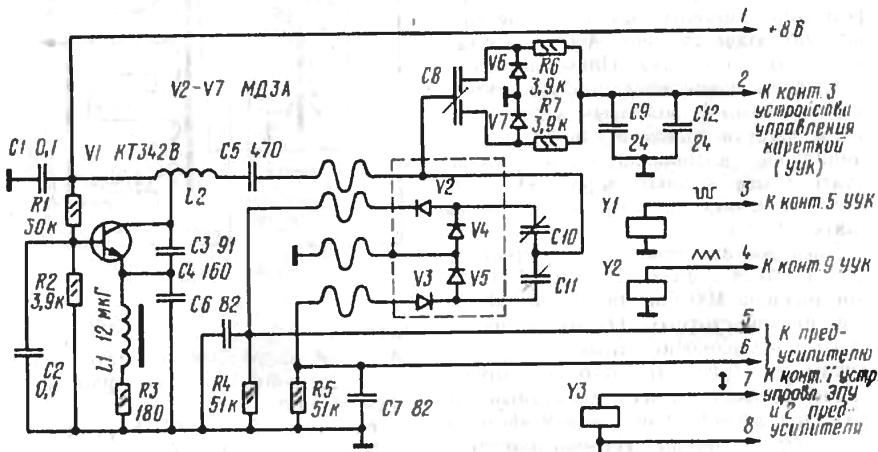


Рис. 1. Принципиальная схема узла каретки

Рис. 2. Принципиальная схема устройства управления кареткой

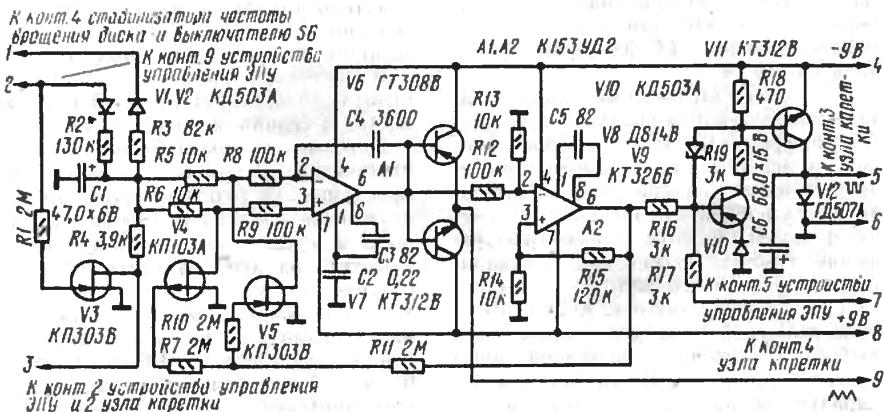

Продолжение. Начало см. в «Радио», 1980, № 6 и 7.

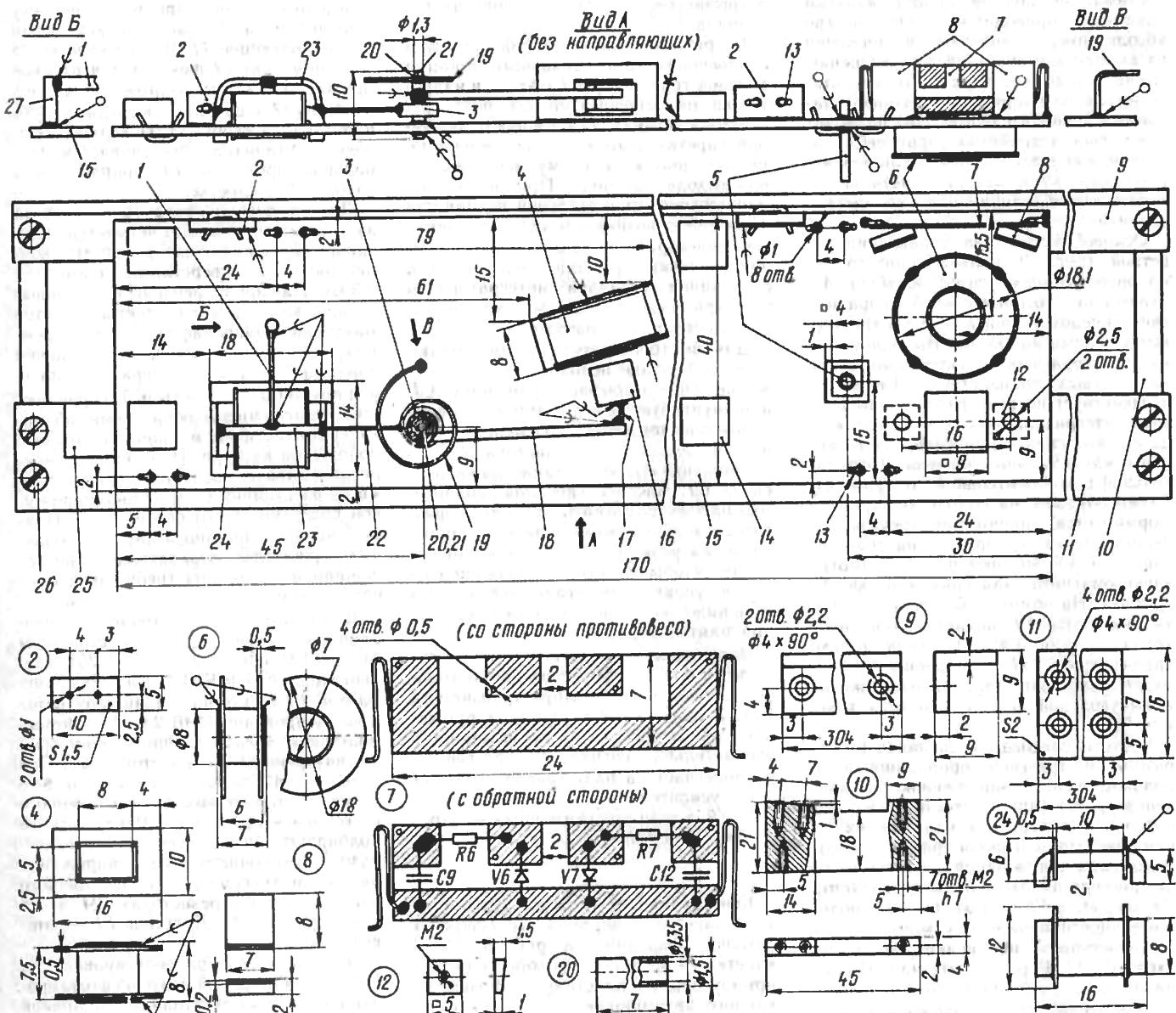


Рис. 3. Узел каретки и его детали: 1 — пружина плоская 2×15 мм, бронза Бр. ОФб.5-0,15 листовая толщиной 0,2 мм, закрепить на дет. 23 и 27 пайкой; 2 — пластинка, стеклотекстолит фольгированный толщиной 1,5 мм, 2 шт., закрепить на дет. 15 пайкой; 3 — подшипник шариковый А-1000092 (6×2×2,3 мм), паять к дет. 20, сместив внутреннее кольцо до упора винта [по главному виду]; 4 — каркас катушки электромагнита маятника, стеклотекстолит фольгированный толщиной 0,5 мм, паять к дет. 15; 5 — штыри, провод ПЭВ-2 1,3, длиной 12 мм, паять к дет. 15; 6 — каркас катушки электромагнита миниролифта, стеклотекстолит фольгированный толщиной 0,5 мм и трубка латунная, закрепить на дет. 15 пайкой в четырех местах; 7 — плата датчика углового положения тонома, стеклотекстолит фольгированный двухсторонний толщиной 0,5 мм, закрепить на дет. 15 с помощью проволочных (Ø0,3 мм) держателей; печатные проводники, расположенные друг против друга на противоположных сторонах платы, соединить отрезками медного пущенного провода диаметром 0,15 мм, пропустив их через отверстия диаметром 0,3 мм; пропустив их через отверстия диаметром 0,3 мм;

8 — пластинка демпфера, латунь Л63-Т листовая толщиной 0,2 мм, 2 шт., паять к дет. 15; 9, 11 — направляющие, Ст. 45, поверхности, обращенные к каретке, полировать; закрепить на дет. 10 винтами 26; 10 — кронштейн, Д16-1, 2 шт., закрепить на панели прокрываемой винтами М2×10; 12 — гайка [штифтовой линии обозначены места установки], ЛС59-1, 2 шт., паять к дет. 15 [скосом в сторону головки звукоснимателя]; 13 — трубка длиной 10 мм, фторопласт-4, 6 шт., продеть в отверстия дет. 2 и 15; 14 — магнит постоянный, 4 шт., прикрепить к дет. 15 kleem 88Н; 15 — каретка, стеклотекстолит фольгированный двусторонний толщиной 1,5 мм; 16 — магнит постоянный самарий-кобальтовый (размеры 6×6×4 мм), паять к дет. 17; 17 — держатель, провод медный диаметром 1 мм, паять к дет. 16 и 18; 18 — рычаг, трубка латунная [ЛС59-1] внешним диаметром 1,3 и длиной 30 мм, паять к дет. 17 и 20; 19 — пружина спиральная, проволока розынья диаметром 0,5 мм, паять к дет. 15 и 20; 20 — трубка латунная [ЛС59-1]; 21 — ось, Ст. 4Х13 [«серебрянка»], паять с двух сторон к дет. 15; 22 — тяга, проволока стальная диаметром 0,3 мм, паять к

дет. 3 и 24; 23 — скоба, провод медный диаметром 1 мм, паять к дет. 1 и 24; 24 — магнитопровод электромагнита фиксатора, Ст. 10кп; 25 — прокладка, бумага толщиной 0,05 мм, приложить к дет. 11 kleem 88Н; 26 — винт М2×5, 6 шт., 27 — штыри, провод медный пущенный диаметром 1,8 мм, паять к дет. 15



коснимателя под действием канавки на пластинке) приводит к увеличению (по абсолютному значению) напряжения на выходе детектора V_6 и уменьшению его на выходе детектора V_7 . В результате выходное напряжение датчика становится положительным. Это приводит в действие устройство управления кареткой, и ее шаговый двигатель перемещает каретку к центру пластиинки до исчезновения напряжения на выходе датчика.

Основой устройства управления кареткой (рис. 2) является интегратор на операционном усилителе (ОУ) A_1 , охваченном отрицательной обратной связью через конденсатор C_4 и триггер, выполненный на ОУ A_2 . Выходной сигнал триггера через электронные ключи на полевых транзисторах V_4 и V_5 воздействует на интегратор и изменяет знак интегрирования в те моменты, когда его выходное напряжение достигает почти максимальных значений (отрицательной и положительной полярности). Таким образом, на выходе интегратора формируется напряжение треугольной формы. Через повторитель на транзисторах V_6 , V_7 оно поступает на обмотку электромагнита маятника каретки Y_2 (рис. 1). На обмотку же электромагнита-фиксатора Y_1 подается усиленное транзисторами V_9 , V_{11} (или только транзистором V_{11} — подробнее об этом будет рассказано далее) напряжение прямоугольной формы с выхода триггера A_2 .

Частота следования сигналов интегратора и триггера пропорциональна положительному напряжению на конденсаторе C_1 (при отсутствии или отрицательной полярности напряжения на нем частота сигналов равна нулю). В моменты, когда напряжение на выходе триггера положительное, транзистор V_4 закрыт, а V_5 открыт, поэтому положительное напряжение с конденсатора C_1 поступает на неинвертирующий вход ОУ A_1 . В результате напряжение на его выходе начинает линейно возрастать от отрицательного значения к положительному. При этом соответственно растет и напряжение на инвертирующем входе ОУ A_2 . Когда же оно становится больше, чем напряжение на неинвертирующем входе ОУ, триггер переходит в другое устойчивое состояние, в котором полярность его выходного напряжения отрицательная. В результате состояния транзисторов V_4 и V_5 изменяются на обратные (V_4 открывается, а V_5 закрывается), и положительное напряжение с конденсатора C_1 поступает на инвертирующий вход ОУ A_1 , формируя линейно убывающее напряжение на выходе интегратора. В момент, когда напряжение на инвертирующем входе ОУ A_2 оказывается более отрицательным, чем на неинвертирующем, триггер возвращается в исходное состояние, вновь закрывается транзистор V_4 , а транзистор V_5

открывается, и все повторяется сначала.

В режиме слежения за угловым отклонением тангенциального тонарма полевой транзистор V_3 закрыт, и напряжение на конденсатор C_1 поступает с выхода датчика угла. Скорость движения каретки в этом случае пропорциональна положительному напряжению на выходе датчика. При появлении напряжения отрицательной полярности (оно может возникнуть при отклонении тонарма вправо из-за радиального бieniaния канавки грампластинки) частота следования сигналов интегратора и триггера уменьшается до нуля и каретка остается неподвижной.

Для быстрого перемещения каретки на вход 2 подают положительное напряжение. Оно открывает транзистор V_3 , и он шунтирует выход датчика углового положения тонарма. Через цепь, состоящую из диода V_1 и резистора R_2 , это напряжение поступает также на конденсатор C_1 . Частота сигналов, подаваемых на электромагниты маятника и фиксатора, в этом режиме зависит от сопротивления резистора R_2 . Его выбирают таким, чтобы частота следования сигналов управления стала всего лишь чуть ниже резонансной частоты колебаний маятника каретки.

Направление движения каретки зависит от фазы напряжения прямоугольной формы на коллекторе транзистора V_{11} , а она — от полярности напряжения на входе 7: если полярность отрицательная, сигнал с выхода триггера поступает на базу транзистора V_{11} через усиливший каскад на транзисторе V_9 , а если положительная — через стабилитрон V_8 .

Конструкция и детали. Устройство узла каретки и чертежи его основных деталей показаны на рис. 3. Сама каретка 15 представляет собой плоскую прямоугольную пластину из фольгированного двустороннего стеклотекстолита, которая перемещается по стальным направляющим 9 и 11. В качестве подшипников скольжения применены отрезки фторопластовой трубы 13, закрепленные в отверстиях каретки 15 и припаянных к ней пластин 2. Фиксация каретки на направляющих обеспечивается четырьмя постоянными магнитами 14, приклеенными к каретке kleem 88Н.

Постоянный магнит 16, взаимодействующий с полем электромагнита 4, закреплен на конце рычага 18 с помощью отрезка медного провода 17. Другой конец рычага припаян к трубке 20, надетой на ось 21. На этой же трубке эксцентрично (см. также 2 и 3-ю с. вкладки в «Радио», 1980, № 6) закреплен шариковый подшипник 3, внешнее кольцо которого через тягу 22 соединено с электромагнитом-фиксатором 24. Сво-

ими полюсами он опирается на полоску тонкой бумаги 26, приклеенную концами к направляющей 11. В окне каретки 15 электромагнит 24 фиксируется плоской пружиной 1, одним концом припаянной к штырю 27, а другим — к средней части проволочной скобы 23. Исходное положение механизма обеспечивается спиральной пружиной 19, припаянной к трубке 20 и каретке.

Для крепления резинового подвеса звукоснимателя служат четырехгранные гайки 12, припаянны к каретке концентрически с отверстиями диаметром 2,5 мм. Пайкой закреплены и остальные детали: каркасы 4 и 6 электромагнитов маятника и микролифта, пластины демпфера 8, датчик углового положения тонарма 7, штырь 27 — держатель плоской пружины 1 — и штырь 5, управляющий концевыми выключателями габарита грампластинки и крайнего правого положения каретки. Пластины демпфера припаиваются после установки тонарма на расстоянии 1 мм от цилиндрической поверхности его противовеса. Плату 7 крепят с помощью двух проволочных держателей, позволяющих при наложении подобрать требуемое взаимное положение элементов датчика.

В генераторе ВЧ и устройстве управления кареткой применены резисторы МЛТ-0,125 (ВС-0,125, МЛТ-0,25), конденсаторы КМ и К53-1. Катушка генератора L_2 намотана в один слой виток к витку проводом ПЭВ-2-0,51 на фторопластовом кольце внешним диаметром 18, внутренним 9 и высотой 6 мм. Она содержит 42 витка с отводом от 8-го витка, считая от вывода, соединенного с конденсатором C_1 . Место отвода подбирают при наложении по максимуму высокочастотного напряжения на выходе генератора или постоянного напряжения на резисторах R_4 и R_5 (примерно 1,5 В). Дроссель L_1 — готовый, марки Д-0,1.

Детали генератора смонтированы на небольшой печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм, которая установлена на верхней стороне каретки (между электромагнитом маятника и тонармом). Плата с деталями устройства управления кареткой закреплена на нижней стороне панели проигрывателя.

Обмотки всех электромагнитов намотаны проводом ПЭВ-2-0,09 до заполнения каркасов. Каркас 4 изготовлен из пластин фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм, соединенных пайкой. Из такого же материала изготовлены щечки каркаса 6 (их припаиваются к тонкостенной — 0,2 мм — латунной трубке) и щечки, ограничивающие ширину обмотки электромагнита фиксатора (их припаиваются непосредственно к магнитопроводу).

(Продолжение следует)