

R. M. TERESTSUK, R. M. DOMBRUGOV,
N. D. BOSSOI, S. I. NOGIN, A. B. TSAPLINSKI

RAADIOAMATÖÖRI KÄSIRAAMAT

KIRJASTUS "VALGUS"
TALLINN 1972



Innali tiitel:

Терешук, Р. М. Домброгов, Н. Д. Босый, С. И. Ногин, В. П. Бородский.
Члены лауреатов
ВОЗНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
ние шестое, переработанное и дополненное. Издательство «Техника»,
1969

Кеэlest töökindud H. Pedusaar ja J. Ristsoja
isserinud I. Eiskop, E. Hansen, V. Heinrichsen ja E. Schults
; kujundanud R. Kellu
ässitrammat sisaldaab andmeid, mis on vajalikud radioamatööridel radio-
stüjate, raadiosatatiile, võimendite ja magnetofonide konstrukteerimiseks
reguleerimiseks. Kasitsaatat on otsestelt mõeldud raadioharrastajatele, kes on
ad elektro- ja raadiofotnika siinsteaga. Raamatus toodud üksiklik teatme-
jal aga võib huvitada ka radioelektroonika alal töötajaid.
юник радиолюбители. Р. М. Терешук, Р. М. Домброгов,
Босый, С. И. Ногин, А. Б. Чаплинский. В справочнике содержатся
и необходимые радиотехнические сведения по электро- и радиотехнике,
и радиомагнитам, радиотелеграфии, звукотехнике, оптике,
ионным и полупроводниковым приборам, электроакустике, усилитель-
радиоприемным и радиопередающим устройствам, измерительной аппара-
т и электропитанием радиоустановок. Справочник рассчитан на подгото-
чен для радиолюбителей. Содержащийся в нем справочный материал может быть
и также техникам и инженерам, работающим в области радиоэлектро-
Табл. 207, илл. 547, библ. 49.

SISUKORD

Eessõna eeslikeelsele väljaandele	7	2. peatükk. Elektri- dionaterjalid
1. peatükk. Teatmeid elekt- ro- ja radiotehnikast	24	2.1. Elektrijahid
1-1. Ohmi seadus	9	2.2. Võseset mähiseeradid
1-2. Kirchhoffi seadused	9	2.3. Takistustraadid
1-3. Takistite ühendamine	10	9.2.4. Montaažjuhendid
1-4. Elektrovoolu võimsus, soojuslikk toime	12	9.2.5. Kõrgsageduskaablid
1-5. Elektrovoalja iseloomustusse- rused	15	10.2.6. Joodised ja rihustid
1-6. Elektrimahtuvus, kondensaatorite ühendamine	15	12.7. Elektrisooleermaterjalid
1-7. Termoelekter	16	12.8. Ferromagnetilised materjalid
1-8. Magnetvälja iseloomustusse- rused	17	12.9. Piesolektrilised materjalid
1-9. Induktivsus ja vastastikune in- duktivsus	17	13.2. Püstikondensaatorid
1-10. Induktivsusete ühendamine	18	13.3. Trimmerkondensaatorid
1-11. Siinuselise vahelduvvoolu iseloomustussurused	18	13.4. Pöördkondensaatorid
1-12. Aktiiv-, Induktiv- vastastikus	18	13.5. Takistite pöhíparameetrid
1-13. Aktiiv- ja reaktiivtakistuste ja ning rõõpähendus	23	13.6. Mitteratikkistid
1-14. Siinuselise vahelduvvoolu võimsus. Elektro- ja magnetvälja energia	23	13.7. Traattakistid
1-15. Mitteelintseline vool	23	12.10. Traattakistid
1-16. Jadavõnkering	27	12.11. Traattakistid
1-17. Rööpõnkering	27	12.12. Traattakistid
1-18. Võnkeringu resonantsikõver, huvetegur, ribalatus ja selektiiv- sus	28	12.13. Traattakistid
1-19. Sidestatuid võnkeringid	31	12.14. Traattakistid
1-20. Varjastamine	32	12.15. Traattakistid
1-21. Radiolaine liigitus	36	12.16. Traattakistid
ru. 2.86		

Михаилович Терещук, Рем Матвеевич Домброгов, Николай Платонович
Салтыков, Илья Ильин, Аарон Борисович Чалинский, Григорий Григорьевич
ОГЛОБИТЬЕ. На заслугом заслуге. Одновременно Р. Кону, Илларионов, Тар-
шуковского проза, Ю. Томеша, Л. Або, Кунстин, Р. Тунги, Техникум, тоине,
Ю. Таммес, Я. Т. Вахире. Корректор Т. Елизоо, ях. Униспайд. Ладуда автод. 14. V 1971. Трük-
itud 26. XI 1972. Lai NSV Stainetsi nr. 1-60X9016. Трükivõrg
6. Arvestusprograniid 63. M. Tülikari 10.000. Tülikari 10.000. Tülikari 10.000. Tülikari 10.000.

ru. 2.86

5.1. Magnetsüdamikud	144
5.2. Mähised	150
5.3. Väikese võimsusega toitefa-	
5.4. Sästetrafod	
5.5. Madusagedus-paispoolid	

9. peatükk. MADALSAGEDUSVÖIMENDID

Võimendite põhilised iseloomustussuurused

9.1. VÕIMENDITE POHILISED ISELOOMUS-TUSSUURUSED

Pingevõimendus on võimendi väljundis saadava pinge U_v ja selle sisendisse juhitava pinge U_s suhe:

$$K_v = \frac{U_v}{U_s}$$

See on pingevõimendi põhiline iseloomustussuurus. Mitteesimenele võimendi koguvõimendus võrdub selle üksikule astmete võimenduse korrutisega:

$$K_v = K_1 K_2 K_3 \dots K_n.$$

Sageli määrtatakse võimendus logaritmihilites — desibelides. Pingevõimendus desibelides väljendatakse:

$$K_{dB} = 20 \lg K = 20 \lg \frac{U_v}{U_s}.$$

Kui üksikute astmete võimendused on avaldatud desibelides, siis võimendi üldmine võimenduse summa on:

Lisaks pingevõimendusele kasutatakse ka vooluvõimendust ja võimsusvõimendust.

Võimsuskõlmas on lõpustmenev (võimsuskõlmasastmene) olulisim näitaja.

Maksimaalvõimsus võimendi väljundis on signaalali suurte amplituudide puhul piraatud lampide tunusjoonete puhul tingitud moonutusega.

Nimivajutavõimsus on suurim võimsus, mille puhul mittelineaaroonutus ei ulata lubatud suurust.

Nimisendpinge on selline sisendisse juhitav pinge, mis on tarvitlik nimivõimsuse saamiseks.

Võimendi kasutegur võimaldab hinnata selle ökonomiast. Eristatakse elektrilist ja üldist kasutegurit.

Võimendis esinevat mittelineaaroonutuse puhul ilmuvad selle väljundsignaalis uued (harmonoonilised) sagedused, mis sisendsignaalis puuduvad.

Mittelineaaroonutuse määra saab iseloomustada mittelineaaroonutusteguriga:

$$Y = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{U_1},$$

kus U_1 on pingevõimendusega pinge amplituud, U_2, U_3, \dots — seades tekkinud harmonooniliste sagedustega signaalikomponentide pingeamplituudid.

Praktiline tähitus on vaid teisel ja kolmandal harmonoonilisel. Mittelineaaroonutuslegur väljendatakse tavaliselt protsentites. Raadiovastuvõtja ja magnetofonide võimendus, v. ei töhi üleada $\pm 70\%$, radiotelefoni sidus $15 \dots 20\%$.

Kombinatsioonideid tekivad sils kui mittelineaaroonutust sisseintesse lähega sagedusse. Võimendav sagetuskustus on sõltuv sisendabel koerulooduslike vahemikke, mille piiriläbiriba on saageduslae \pm läbilasketav. Sisendsignaali alal, sagetuskustus ei muuto rohkem kui sedame kontrolli püsitsatud tehnilistes tingimustes on lubatud. Läbilaskeribale püsiresidused mõnedest ülekandetektrite kohta:

$$\begin{aligned} & \text{Telefonside:} \\ & \text{PL2, KL-, LL-, ringhääling} & 300 \dots 3000 \text{ Hz} \\ & \text{Kõrgkvaliteetideline} & 50 \dots 100 \text{ Hz} \\ & \text{Heisalvesustus} & 20 \dots 18 000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Mõnustust, mis on tingitud sellest, et

Dinaamikapärkond on kõige tugevama ja kõige nõrema signaalil amplituudide suhe desibelides. Kõige nõrgema ülekatava signaalil amplitundi piirab võimendi omamüra või häiret nivoa. Maksimaalse ülekatvava pingega suurus on märitatud moonutusega, mis tekib võimendi lämpide, transistoride ja muude skeemidel. Ülekatvuse tunusjoonte mitteleitaarsusest. Olekanne osutub heaks, kui seade reproduksoride miljon korda erinevaid helivõimsusi. Sellisel tulub üle kanda pingeid, mis erinevad üksteisest 1000 korda (dinaamikapärkond on sils 60 dB).

Moonutused mädalasagedusvõimendites,


Mõnustust, mis tekib võimendites elektroonlampide ja transistoride tunusjoonete mitteleitaarsusest, samuti ka trafosudainike magnetominikarakteristikute mittelineaarususes, nimetatakse mittelineaaroonutuseks.

mitresuguse hõlitasgedusega pinget võimendus on erisugune, nimetatakse sagedusonutuseks ehk *linearmoonutuseks*. Linearmoonutust saab hinnata võimendi sageduskarakteristiku kaudu. Sageduskarakteristik, väljendab graafiliselt võimenduse sõltuvust sagedusest (või võimenduse hõlbimist mingist keskväärtusest).

Mädalasagedusvõimendi sageduskarakteristik tõks võimlikke kujusid on joonisel 9.1. Võimenduse erinevate sagedustel keskmistel sagedustel arendatakava võimenduse K_0 suhes on väljendatud desibelides. Sagedustel on logaritmiline mõõtkavas.

Linearmoonutustegur on keskmistel sagedustel esineva ja antud sageduse tekki ja võimenduse suhe. Linearmoonutus mädalate sageduste pikkonnas

$$M_m = \frac{K_0}{K_m}$$

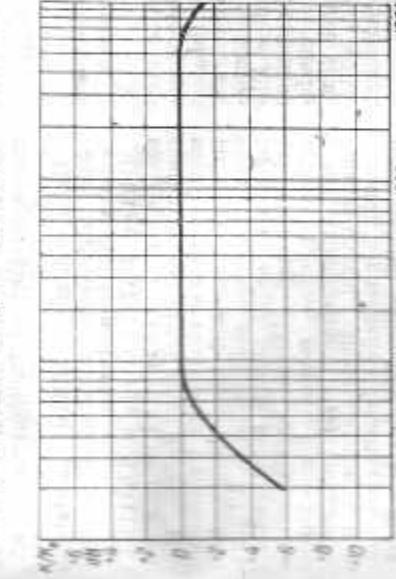

Joon 9.1. Mädalasagedusvõimendi tiipiline sageduskarakteristik

moonutiseks. Faasimoonutuse puudumise tingimus on samasugune nagu filtri puhu (vt. 6. ptk.).
Ristmodulaatsiooni moonutust põhjustab lõrgemate helisagedustega pingete modu- leerunine madalamatega võimendustrakti tagajärvel. Sel puhul tekiavad vahendusstruktuurid, mis annavad taasesitavale helle ebameeldiva, moonutatud kõla.

Sir demoonutus tekib stabiliseerumata siirdeprosesse lisandumisest. Taasesitavate signaalide. Eriti oluliselt osutuvad selles mõttes valjuhääldajate võnkusestes mõistes ilmnevad siirdeühused. Siirde-moonutuse vahendamiseks tuleb vähenda da võimendi väljundtakistust.

Mikrofonieffekt tekib häirepinge sattu- misel võimendi aheletesse lässile ja lam- pidele möjuya mehaanilise võnkumise, s. o. helilaine, vibratsiooni, lõökide jms. mä- juli.

Vahelduvvooluvõrgust toodetava vöi- mendi väljundis võib ümuda toitevoolu või selle mõne harmoonilise sagedusega paraaliline ping (50...100 Hz jne.), mille tagajärel väljuhääldas kuulub vör gumida.

Ringhäälinguvastuvõtjatele kehtestatak- rilklik standard ükseerib võrgumira ping-ge seadme väljundis kohustuskult kui vä- semana kasuliku signaali maksimaal- amplituudist I klassi vastuvõtjates vähe- vötjates 316 korda (50 dB), II klassi vastu- vötjates 200 korda (46 dB) ja III klassi vastuvõtjates 60 korda (36 dB).

9.2. TRANSISTORIDE AHELETE TOITMINE

9.2.1 TÄLITUSPUNKTI STABILISEERIMINE

Transistoride lälitusvõimsus, nende ekvi- valentskeemid ja valemid skeemipara- metrite arvutamiseks on tabelis 9.1.

Uhise baasi lälitus ehk basiliitust sa- misel väljundis annab aliumt pingevõl- mendust. Vooluvõimendus on sellise läli- tusvõimsusega, et lälitust muutub vähem- menevõrra mõnevõrra kuni emitterülituse puhul ning muutub vä- ka märgatavalt lälitustseltsist ja tempera- tuuri muutumisel ja transistori asendami- sel.

Uhise kol- lektoriga lälitust kasutatakse mõnest omnideni (võimsustransistorid) tu- handele omnideni (võkevõimsusülesid transistorid). Koormustakistuse suuren- misele sisendtakistus väljund, väljund- takistus on siin vähksem kui baastülituse ja väheneb signaaliallikka takistuse suure- nemisel.

Mittelineaarmonootus on emitterülitu- ses võimendusastmel suurim ning kühilib- transistori täielikul läbitüürimisel $10 \dots 15 \Omega$.

Uhise emitteriga lälitust kasutatakse kõige sagedamini eelvõimendusastmetes ja üsna tihedat läppastimestes.

Uhise kollektoriga lälitust iseõomustab ehk kollektori lälitust iseõomustab suurim sisendtakistus (kuni sadade kilo- oomideni välkese võimsusega transistoride pulmi), mis suureneni väga kiiresti koos koormustakistuse suurenemisega. Väljundi- takistus on sellise lälituse puhul väiksem kui ülejäänud lälituse kasutamisel ja asetseb pürides monest kümmendikust omnist (võimsustransistorid) kuni mitte tuhande oomini (vähkese võimsusega transi- storid). Signaaliallikka takistuse suure- misel muutub väljundtakistus kiiresti sa- muti suuremaks.

Kollektoriülituses võimendusastme püs- gevõimendus on vähksem ühest ($0.7 \dots 0.9$).

me sisendtakistus on vähksem, kui teiste lälitusvõimsuse puhul ja asetseb mõne kümnen dikü viimusuustransistorid) ning mõnenelkünnne oomini (vähkese võimsu- sega transistorid) vahel. Koormustakis- tuse surenemisel kasvab ka sisendtakis- tust. Baastültuse väljundtakistus on su- rem, kui teiste lälitusvõimsuse kasutamise ning kasvab signaaliallikka takistuse su- renemisel.

Mittelineaarmonootus baastültuses ta- valiseit ei ole mõne protsendi ka siis, kui transistori kasutatakse täielikult läbi- tütürinna. Seepärast on baastültuse sage- kasutusel helisagedusvõimendite lõppasti-

tuse korral tugevnevad parasitised tagasi- sidestused võimendatusteta vahel, mis ilmuvad toiteallika laudu. See võib põhjus- tada võimendi ebastabilisust või kaduvust enesegurutamiseks. AB ja B-režiimis läpp- astmetega võimendites stuurneb toite- allika suure sissetakistuse toime mitter- lineaarmõonutus.

p-n-p-tüüpi transistori toitmine normaal- se väljendusrežiimi korral seisneb nega- tiivse pinge andmis kollektorile ja väl- kese positiivse pinge andmis emittori (baasi sulges). n-p-n-transistori toitmine erined sellest ainult toitpingete polaari- suse poolest.

Emitteri positiivse pinge (baasi nega- tiivse elplinge) võib saada ühisest toite-

Tabel 9.1

Transistoride põhilülitused ja ekvivalenteskeemid		Ekviva- lentskeem	Ekvivalenteskeem	Ekviva- lentskeem
Lälitus	Skeem			
Ühe ba- siga (baastü- llitus)				
Olise emi- teriga (emi- terülitus)				
Olise kol- lektoriga (kollektor- ülitus)				

Näkpus 1. R_s — signaaliallikas sisetakistus, R_L — koormuse takistus,
 E — Transistoride parametrid saab mälust § 8.2 töodud valenite ja tabelite järgi.

asümmeetriks. α_{RE} ja β_{RE} on üksteisest ri- spondentideks. α_{RE} on positiivne, β_{RE} negatiivne.

Ühe emitteriga lälitus ei anna signaali- ni voolu, kui ka pingevõimendust. Väin- susevõimendus on nii suguse jahtumi suurim, kuid muutub väga märgatavalt lälitusrežiimi ja temperatuuri muutumisel või transistori asendamisel.

Emitterülituses transistori asme sisend- takistus on tunduvalt suurem kui baas- ülituse kasutamisel. Ja asetseb piirides mõnest omnideni (võimsustransistorid) tu- handele omnideni (võkevõimsusülesid transistorid). Koormustakistuse suuren- misele sisendtakistus väljeneb. Väljund- takistus on siin vähksem kui baastülituse ja väheneb signaaliallikka takistuse suure- nemisel.


Mittelineaarmonootus on emitterülitu- ses võimendusastmel suurim ning kühilib- transistori täielikul läbitüürimisel $10 \dots 15 \Omega$.

Uhise emitteriga lälitust kasutatakse kõige sagedamini eelvõimendusastmetes ja üsna tihedat läppastimestes.

Uhise kollektoriga lälitust iseõomustab ehk kollektori lälitust iseõomustab suurim sisendtakistus (kuni sadade kilo- oomideni välkese võimsusega transistoride pulmi), mis suureneni väga kiiresti koos koormustakistuse suurenemisega. Väljundi- takistus on sellise lälituse puhul väiksem kui ülejäänud lälituse kasutamisel ja asetseb pürides monest kümmendikust omnist (võimsustransistorid) kuni mitte tuhande oomini (vähkese võimsusega transi- storid). Signaaliallikka takistuse suure- misel muutub väljundtakistus kiiresti sa- muti suuremaks.

Kollektoriülituses võimendusastme püs-

gevõimendus on vähksem ühest ($0.7 \dots 0.9$).

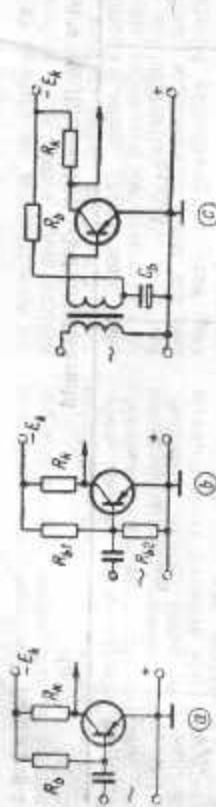

Joon. 9-2. Baasi eelpingestamine

allikast eeltakisti R_b (Joon. 9-2, a) või pingejaguri R_b , R_{b2} abil (Joon. 9-2, b). Takisti R_b takistust on palju lõrdi suurem transistori baasi ja emitteri vahelisel alalivoolutakistustest ja seetõttu nimeta si eeltakistiga eelpingestamiseks. Baasi eelpingestamine pingelajutriga tagab baasi ja emitteri vahelise pingi suurenemise temperatuuri muutumisel, transistori vananemisel või asendamisel.

Transistori baasile saab eelpinget anda niisugune pingelajutriku (Joon. 9-2, a ja b), kui ka sellega järtakistiku (Joon. 9-2, c). Ka pingelajutrist saadava eelpinge võib baasile juhtida signaalita järjestikku. Selle jaoks tuleb joonisel 9-2, c rõõtuli kondensaatoriga C_b ühendada takisti.


Eelpingestahela takistite takistused määratakse valemitega:

$$R_b = \frac{\alpha(E_k - U_{be0})}{I_{b0}(1-\alpha) - I_{b0}} \approx \frac{E_k - U_{be0}}{I_{b0}(1-\alpha)};$$

$$R_{b1} = \frac{E_k - U_{be0}}{I_{b1} + I_{b0}}; \quad R_{b2} = \frac{U_{be0}}{I_{b2}},$$

kus α on baasilituses transistori staatliline vooluvõimendustegur madalatel sagedustel, E_k — toitepinge, I_{b1} , I_{b2} — kollektori algvool, I_{be} , I_{b0} — kollektori punktile vastav voolud, I_{b1} , I_{b2} — baasi tarviliid voolud, U_{be0} — kollektori punktile vastav baasieelpinge emitterisuhes, I_{b1}^{p1} — pingelajutriku vool (vool takisti R_{b2}).

Tavalisel vältitasse $I_{b1}^{\text{p1}} = 0.5$.¹⁾ $3I_b$, ²⁾ soltuvat astme võimsusest ja taatustesse. Pingelajutriku voolu suurendamisel pareneb transistori taatustpunkt

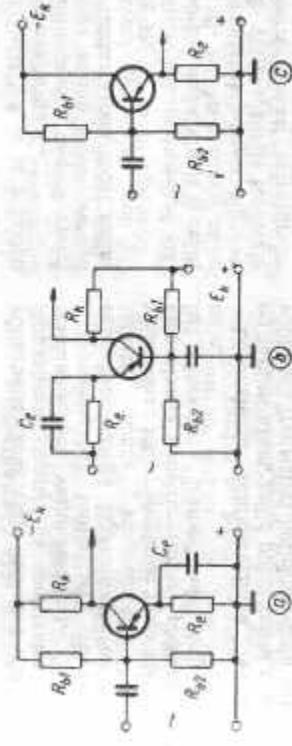


Joon. 9-2. Baasi eelpingestamine:

 a — eeltakisti, b — baasilitus, c — kollektori läitus

asendi stabilisust kuid väheneb astme si-sendtakistus (kui eelpinge antakse signaali rõõbbiti) ja võimendi kasutegur.

Transistori taatuspunkti asendi stabiliseerimine on vajalik selle töötlu, et transistoride staatlised karakteristikud erinevate eksemplaritel ja mitutuvas temperatuuris on väga erinevad. Taatuspunkti asendi stabiliseerimise lõhutamisaks valen-diks on negatiivse tagasisidevahendamine alalisvoolu osas, selleks et sisendpinge või "voolu" need muutused, mida põhjustab tagasiside, mõjutavad vastu de-stabiliseerivate tegurite (omale väljundihelates. Paraku halveneb nii suguse stabiliseerimise puuhul kasutegur energiakadude kasutamisel.

Taatuspunkti asendi stabiliseerimiseks lõigab lõhutamatoks skeemideks negatiivse alalisvoolu-lugasiside (ehk "vastuside") kasutamisega on *kollektorstabiliseerimine* (Joon. 9-3, a). Emittorilitustuse puuhul (Joon. 9-3, a) vihendab kollektorstabiliseerimine astme võimendust ja sisendtakistust, kust astme väljundist saab signaal läbi.

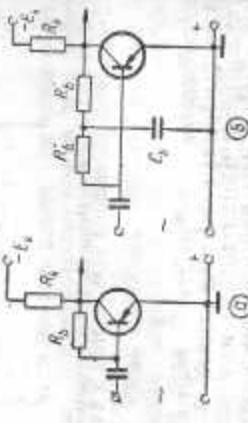

Joon. 9-3. Transistori kollektorstabiliseerimine:


 a — emittorilitus, b — baasilitus, c — kollektori läitus

takisti R_b sisendisse, lunes astmes vastuse ka vahelduvvoole. Seele ärasüsteemile kasutatakse takisti R_b , asemel kahite järistustakust takistit ja neide vahelt lähtevat kõlhaldaesit suure mahitvusega blokeerdikondensaatori C_b (Joon. 9-3, b).

Taatuspunkti asendi parema stabiliseerimisvõimalikkuseks annab *emittorstabiliseerimine* (Joon. 9-4).

Silin on stabilisust seotu parem, mida suurenen on takisti R_e takistus ja mida väheneb pingelajutriku poolt toiteallikast tarbitav võimsus ning väheneb astme sisendtakistus.

Vahelduvvoolu-vastuside ärasüsteemiks muuta väga suureks, sest muisuguse juhtumil osutub kollektori ja emitteri vaheline pingelajutriku välkeseks. Takistite R_{b1} ja R_{b2} pingelajutriku suurenenes pingelajutriku poolt toiteallikast tarbitav võimsus ning väheneb astme sisendtakistus.

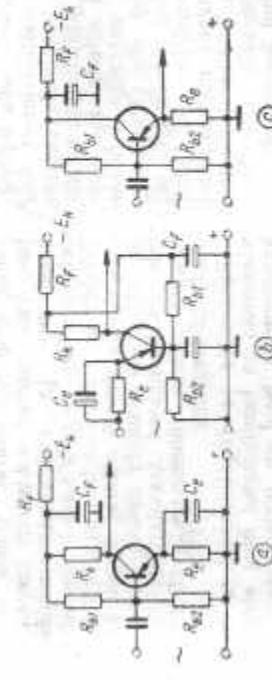

Joon. 9-4. Transistori emittorstabiliseerimine:

 a — emittorilitus, b — baasilitus, c — kollektori läitus

on skeemides joonistel 9-4, a ja b takisti

R_e sillatud kondensaatoriga C_o . Transistori talituspunkt asendi veelgi suurena stabiliseerub ainaab *kombineritud stabiliseerimuse läidis* (joon. 9-5), mille negatiivse alalisvoolu-tagasiside loob nii takisti R_e kui ka R_t .

Kollektor, emitter- ja komponeeritud sta- biliseerimist saab kasutada siinult A-reži- mis. Ta ei sobi B- ja AB-režiimis, mille puhul voolu keskväärtust oleneh signaalitammi. A-B- või B-režiimis töötavate asmete transistoride baasi eelpingesta- mine peab toimuma väikese takistusega pingejaguril (joon. 9-2, b), mis tagab ka transistori voolu väikese muutumise tagasipunktis. AB-režiimis töötavate astendamisel, B- või alluvad suuremate temperatuuriöiku- mistele, kasutatakse termokompensat- siooni. Selleks peab üks pingejaguri R_t-Ra takistustest olema temperatuurist sõltuva takistusega. Takisti asemel võib kasutada pooljuhtdiodi.

9.3. HELLISAGEDUSVOIMENDIDE LÖPPASTMED

Lõppastmine iseärasused. Põhiröödeks, mis esitatakse võimendi lõppastmise, on tervikku signaalivoimsuse armitmine voi mendi kasulikule koormusele. Väga oluline on rakendada lõppaste tööle maksimaalse kasuteguriga, sest see astet tarbib töite- alikast surrimata toitevõimsust. Selle näudega rahuldamiseks peavad lambid ja transistordid töötama maksimaalset.


Tavaliselt erineb võimendi lõppastme kasulikku koormustakistustesse, mis vastab maksimaalsele kasulikule võimsusele teatava lubatud mittelinearmoonu- tuse juures. Seepärast sidestatakse lõppastmed koormusega enamasti traotode (harvemini autotraode) abil. Traotordid võimendites ühendatakse sidustustrafo sa- gel ka lõppastme sisendisse. Sel juhul saab eelnev astet arendada maksimaalset võimsusvõimendust ja minimaalset mitte-linearmoonutust voinendile ettenähtud kasuliku võimsuse puhul koormuse.

Kui vord odavaid välkesemõõtmelisi ja

võimsusvõimendusastmete vähendamine on esitatud tabelis 9-2. Kui mingil puhjusel ei saa kasutada tüüp- režiimi vastavat anoodpinget, tuleb astre- antud pinge jaoks ümber arvu- tada.

Trioodiga lihsa lõppastme režiimi arvu- tamine. Kui U_{go} valitust väljastavat vastab režiimi astmele, siis $U_{go} = I_{go}$, μ , S , R_s ja mõnikord ka R_o väärtused saab leida elektronseadiste katalogidest. Mundel juhitakate kasutada antud lambi anoodpunktkarakteristikute sarija. Taitluspunkti valitakse selliseks, nagu on näidatud joonisel 9-7. Vool I_m leitakse valitud anoodpingingel U_{go} ja $U_g = 0$ puhul. Selleks tuleb mõnikord vorepinge $U_g = 0$ vastavat karakteristikut pilkendada. Vool taitluspunktil on ligikaudu $0.25I_m$. Kui sellise konstruktsioonisse tulemusena tali- luspunkt peaks asetuma lambi maksimaal- se lubatavat anoodkaovõimsust tähista- vast loonest (MN loonistel 9-7 ja 9-8) kõrgemale, tuleb see punkt nihutada joo- nest vastavalt mädalamaale.

Taitluspunkti valikul määratatakse I_{go} ,

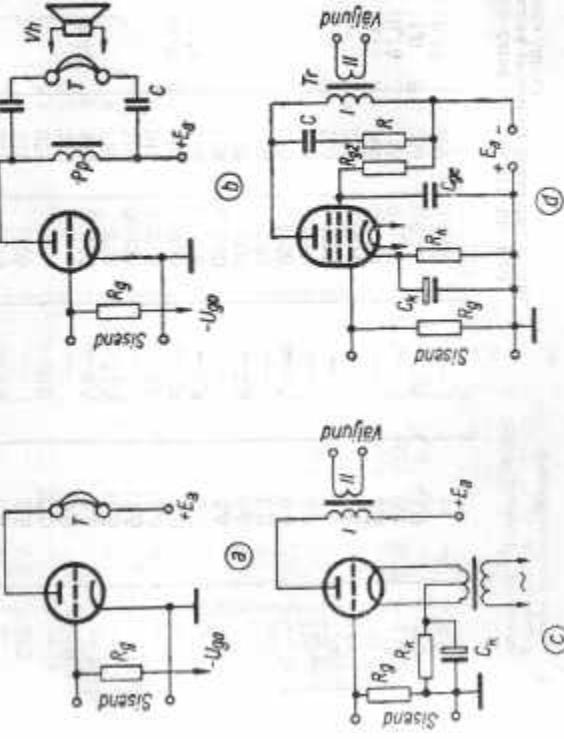

Joon. 9-6. Lihthülituses lõppastmine skeeme

9.4. LIHTHÜLITUSES LÖPPASTMED

Lampidega astmed. Lihthülituses lõpp- astme tüüpiskeemid on joonisel 9-6. Lambi snoodahealasse vahetult ühendu- tava koormusega läidis (joon. 9-6, a) kasutatakse väikelõstel võimsustel. Selliseid ühendatud kõrgeomagnetilisi telefone ja väi- kese võimsusega elektromagnetilisi valju- häädajaid. Kõige lõhnamates võimendites, Täiuslikum selimisest on paispoolväljun- diga läidis (joon. 9-6, b), mida iseloo- mustatud järgmisel eelised; 1) tühline ala- lispingelang paispool, 2) koormuse iso- leeritus anoodpingest eralduskondensaato- rituge C.

Selliste lõitustuse punktideks on lambi energieliselt halb kasutamine väga väh- leste ja väga suure koormustulustuse pulul (kasutegur osutub madalaks). Kõige sagestdamini kasutatakse lõppast- metes trafoüüsimist (joon. 9-6, c ja d), mille puhul koormustulustus vööb prak- tiliselt olla mistahes stuurusega. Koormuse sohbitamiseks lambi sietakistusega kasu- tatakse väljunddraidot T_r .

A-B-režiim on taitluseüüsim, mille puhul lambi anoodvoool vöh transistori kollektori- voool kulgel vähem kui signaal terve pe- rioodi vältel, kuid siiski rohkem kui pool- perioodi vältel.

B-režiim on taitluseüüsim, mille puhul lambi anoodvoool vöh transistori kollektori- voool esimese poolperioodi vältel signaaliga perioodist.

C-režiim on taitluseüüsim, mille puhul lambi anoodvoool vöh transistori kollektori- voool esinem vähem kui poolperioodi vältel signaaliga perioodist. Indeksid I_1 ja I_2 (näiteks A_1 , A_2 jne.) osipavad lampidega võimendusastme kasutamise vorevooluga (2) või filmaga (1).

Lõppvõimendusastme lampide ja režiimi valik. Võimendusastmetes kasutatakse killardasade võimsusega triode, tetroode ja pentode.

Võimendusastmed lampitraodidega on

suhes ring pohjustavad vähem muutumi-

tusi, kuid omavad subteliselt madalamat kasutegurit ja väiksemat tundlikkust (väljandvõimsuse ning sisendpinge suhet).

Triode on tulus kasutada siis, kui koor-

mustusbus suurel määril olened sage-

dusest või on muutlik, näiteks võimendis,

aga ka väikese võimsusega (vati murd-

osad) võimendises.

Pentoodide ja jugatetroodidega lõpp-

võimendid on tundlikumad ning kõrgema kasuteguriga. Neid on otstarbeeras kasu- tada väikesemates seadmistes, kuid ka kõi-

gil nendel juhtudel, mill nõutakse külalit-

suurt võimsust kõige kasuteguri juures.

Lihtlülituses lampidega madalsagedus-lõppastmete tüüperežiimid

Lambi tüüp	Küttepinge V	Küttevool A	Anood-toitepinge V	Vari-võre- pinge V	Tüür-võre-eel-pinge V	Pingeamp- lituud tühjörel V	Katood-takisti takistus Ω
ΠΙΠ	1,2	0,06	67	67	-3,5	3,5	-
	0,12	67	67	67	-3,5	3,5	-
	0,06	90	67	67	-3,5	3,5	-
	0,12	90	67	67	-3,5	3,5	-
ΠΙΠ	1,2	0,12	90	90	-4,5	4,5	-
	0,12	60	60	60	-3,5	3,5	-
	0,06	60	60	60	-4,0	4,0	-
	0,06	90	60	60	-4,0	4,0	-
ΠΙΠ	2,1	0,65	120	120	-6,4	6,4	-
	1,2	160	160	160	-8,5	8,5	-
	0,65	200	160	160	-9,0	9,0	-
	0,65	240	160	160	-10,2	10,2	-
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	250	-12,5	12,5	-
	6,3	0,9	250	250	-12,5	12,5	-
	6,3	0,45	250	250	-14,0	14,0	-
	6,3	0,9	250	250	-14,0	14,0	-
ΠΙΠ	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-
	6,3	0,9	300	200	-12,5	12,5	-
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-
	6,3	0,9	375	125	-9,0	9,0	-
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-
	6,3	0,65	300	150	-3,0	3,0	-
	6,3	0,76	160	150	-3,9	3,6	-
	6,3	0,76	250	150	-12,5	12,5	-
ΠΙΠ	6,3	0,76	250	250	-13,0	13,0	-
	6,3	0,76	315	225	-13,0	13,0	-
	6,3	0,76	300	150	-3,0	3,0	-
	6,3	0,76	160	150	-3,9	3,6	-
ΠΙΠ	6,3	0,76	200	200	-5,2	5,0	-
	6,3	0,76	250	250	-6,5	6,5	-
	6,3	0,76	250	250	-6,0	6,0	-
	6,3	0,76	250	250	-6,0	6,0	-
ΠΙΠ	6,3	0,75	250	235	-	2,3	-
	6,3	0,75	250	210	-	2,3	-
	6,3	0,75	300	150	-	2,5	-
	6,3	0,75	175	175	-	2,5	-
ΠΙΠ	6,3	1,0	250	-	-45,0	45,0	-
	6,3	0,85	250	-	-25,0	25,0	-

Märkusi: 1. Ühendatud on kütteniidli üks pool.
2. Kütteniidli mõistemad poolid on ühendatud rõõmih.


3. Põleva espingeega läitus.

4. Automaatepingega läitus.
5. Triode läitus.
a. Lambi pentoodsüsteem.

Tabel 9-2

Lambi tüüp	Küttepinge V	Küttevool A	Anood-toitepinge V	Vari-võre- pinge V	Tüür-võre-eel-pinge V	Pingeamp- lituud tühjörel V	Katood-takisti takistus Ω	Anood-vool mA	Vari-võre-vool mA	Tüös mA/V	Sise- statikustus kΩ	Koormuse optimaalne takistus kΩ	Maksimaalne väljundvõimsus W	Mitteline- jaarmatu- tus %	Märkus
ΠΙΠ	1,2	0,06	67	67	-3,5	3,5	-	2,8	0,85	0,9	260	24	0,06	1; 3	
	0,12	67	67	67	-3,5	3,5	-	5,6	1,3	1,8	130	12	0,12	2; 3	
	0,06	90	67	67	-3,5	3,5	-	2,9	0,05	0,9	300	36	0,08	1; 3	
	0,12	90	67	67	-3,5	3,5	-	5,8	1,3	1,8	150	18	0,16	2; 3	
ΠΙΠ	1,2	0,12	90	90	-4,5	4,5	-	2,1	2,1	2,15	100	10	0,26	2; 3	
	0,12	60	60	60	-3,5	3,5	-	9,5	0,8	1,1	120	15	0,09	3	
	0,06	60	60	60	-4,0	4,0	-	3,0	0,6	0,95	160	25	0,1	10	
ΠΙΠ	2,1	0,65	120	120	-6,4	6,4	-	25	4	6	-	6	1,8	0,7	2; 3
	2,1	160	160	160	-8,5	8,5	-	40	6	6	-	5	2,4	0,7	2; 3
	0,65	200	160	160	-9,0	9,0	-	37	5	5	-	6	2,5	0,7	2; 3
ΠΙΠ	6,3	0,45	240	160	-10,2	10,2	-	31	4	4,5	-	7	7	4,5	
	6,3	0,45	250	250	-12,5	12,5	-	45	5	4,5	-	5	5,5	4,5	
	6,3	0,9	250	250	-14,0	14,0	-	44	4	4,5	-	4	5,0	4,0	
ΠΙΠ	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-	72	5	6,0	-	3,5	6,5	6,5	
	6,3	0,9	300	200	-12,5	12,5	-	75	5,4	6,0	-	3,5	6,5	6,5	
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	48	2,5	4,5	-	4,5	6,5	6,5	
ΠΙΠ	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	51	3	4,5	-	4,2	6,5	6,5	
	6,3	0,9	375	125	-9,0	9,0	-	24	0,7	0,7	-	4	9	9	
	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	40	-	4,7	-	4,5	1,4	1,4	
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	40	-	4,7	-	4,5	1,4	1,4	
	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-	220	3	3,7	-	3,7	6,5	6,5	
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	29	3	3,7	-	3,7	6,5	6,5	
ΠΙΠ	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	45	4,5	4,5	-	4,5	7,5	7,5	
	6,3	0,9	375	125	-9,0	9,0	-	46	5	4,5	-	4,5	7	7	
	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	34	2,2	2,2	-	3,75	8,5	8,5	
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	30	7	11,7	-	7,7	10	10	
	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-	40	-	4,7	-	4,7	14	14	
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	22	2,3	2,3	-	2,3	14	14	
ΠΙΠ	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	45	4,5	4,5	-	4,5	14	14	
	6,3	0,9	375	125	-9,0	9,0	-	46	5	4,5	-	4,5	14	14	
	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	34	4,0	4,0	-	3,75	10	10	
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	30	2,2	2,2	-	2,2	10	10	
	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-	40	-	4,0	-	4,0	12	12	
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	22	2,3	2,3	-	2,3	12	12	
ΠΙΠ	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	43	4,5	4,5	-	4,5	12	12	
	6,3	0,9	375	125	-9,0	9,0	-	34	3,2	3,2	-	3,2	12	12	
	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	28	8,0	8,0	-	8,0	10,0	10,0	
ΠΙΠ	6,3	0,45	250	-	-20,0	20,0	-	50	12,0	12,0	-	12,0	12	12	
	6,3	0,45	300	200	-12,5	12,5	-	60	-	5,25	-	5,25	6	6	
	6,3	0,45	375	125	-9,0	9,0	-	30	-	-	-	-	—	—	

4. Automaatepingega läitus.
5. Triode läitus.
a. Lambi pentoodsüsteem.

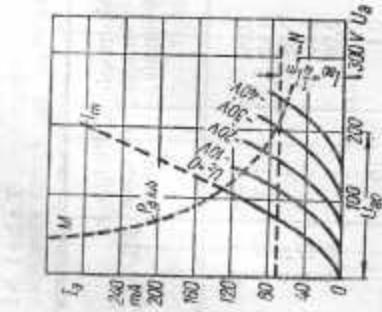

Joon. 9-7. Trioodiga lõppastme punkti määramine

$$I_{ma} = \frac{I_{a, \max} - I_{a, \min}}{2}$$

U_{g0} ja R_g väärtused talituspunktis (vt. lk. 223).

Vahelduvpinge amplituud võrel loetakse vördeks vore-eelpingega:


$$U_{m\delta} = U_{g0}$$

ja voolu teise harmoonilise amplituud

$$I_{ma, \delta} = \frac{0.5(I_{a, \max} + I_{a, \min}) - I_{a0}}{2}$$

Koormusele antav võimsus

$$P_m =$$

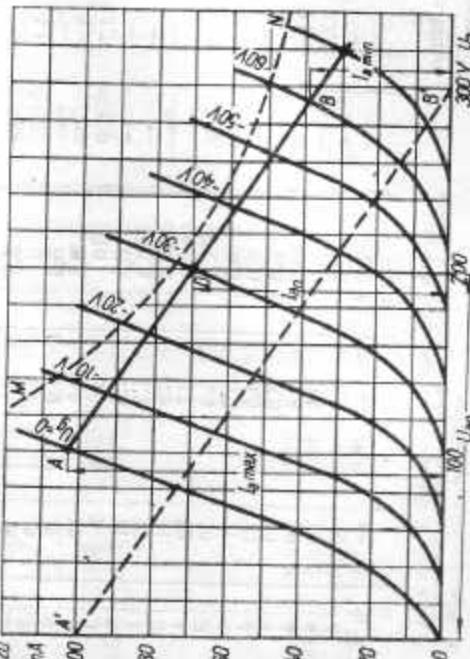

Joon. 9-8. Trioodiga lihtlülitases lõppastme dünaamilise karakteristiku konstrueerimine

Järgnevalt leitakse $R_a = \alpha R_e$ ja konst- rueritakse dünaamiline karakteristik $U_{a1} = U_a$ -koordinaadistikus. Tegur α tu- leb vallida piirides $3 \dots 5$. Dünaamilise karakteristikku konstrueerimine $R_a = 3$ k Ω puhul on näidatud joonisel 9-8. Teljele U_a asetatakse pinge väärust U_a' ja seal- viakse sirgjoon koordinaadistikku püstitele punkti $I_a = U_a'/R_a$ (joon A'B'). Rööbili selle joonega tömmataks läbi talitus- punkti surge, mis osutubki dünaamiliseks karakteristikiks (joon AB).

Dünaamiliselt karakteristikult määra-

takse anoodvoolu vahelduvkomponendi

$$\gamma = \frac{I_{ma}}{I_{ma, \delta}} = 100 \approx 100\%$$

Näide (vt. Joon. 9-8). $U_{g0} = 200$ V, $U_{g0} = -30$ V.

$$I_{a0} = 70 \text{ mA}, R_f = 750 \Omega, \alpha = 4, R_a = 3 \text{ k}\Omega, U_{mg} =$$

$$-U_{g0} = -30 \text{ V}, U_{IR} = 0.8,$$

$$I_{ma} = \frac{103 - 38}{2} = 32 \text{ mA};$$

$$I_{ma, \delta} = \frac{0.5(103 + 38) - 70}{2} = 0.5 \text{ mA};$$

$$\rho_m = \frac{32^2 \cdot 3 \cdot 0.8}{2000} \approx 1.3 \text{ W},$$

$$\gamma = \frac{0.5}{32} \cdot 100 \approx 1.5\%$$

Pentoodiga või jugatetroodiga lõppast- me režiimi arvutamine. 1. Variotörel on konstantne pinge U_{g2} . Sageli $U_{g2} = U_{a2}$.

2. Lambi anoodkarakteristikute saab vastavalt valitud variotöepingele U_{g2} määra (joon. 9-9):

- a) maksimaalse anoodvoolu $I_{a, \max}$ (karakteristikku kõveruse sel puhul),
- b) minimaalse anoodvoolu $I_{a, \min}$ ($= 0.1 I_{a, \max}$).

Tüüporeepinge, mis vastab ligikaudu suurusele $I_{a, \min}$, loetakse selle pinge maksimaalseks negatiiveks $U_{g, \max}$.


3. Määratlalise negatiivne võre-eelpinge:

$$U_{g1, 0} = \frac{U_{g, \max}}{2},$$

Talituspunktli asendiks valitakse karakteristikku $U_{g1} = U_{g1, 0}$ ja pingele U_{a0} vás- tava vertikaaljoone lõikepunkt (punkt O).

4. Kontrolltäitse nõuet

$$P_{a0} \geq P_{a0} = \frac{U_{a0} I_{a0}}{1000},$$

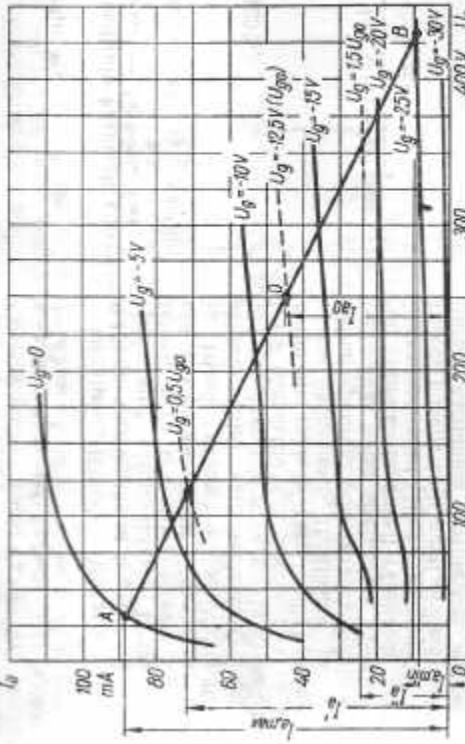

Joon. 9-9. Pentoodiga lihtlülitases lõppastme dünaamilise karakteristikku konstrueerimine

MADALASÄDEDISVOIMENDID

kus $P_a = \frac{U_{av}^2}{R_a}$ on anoodi lubatud hajujõvimsus W , U_{av} — anoodpinge V , I_{a0} — anoodvoor liitluspunkti mA.

Kui see näö ei osutu täideteks, tuleb valida uus liitluspunkt.

5. Ehitateks dünaamiline karakteristik — siirge, mis läbib liitluspunkti O ja $U_{a1} = U_{a1 \max}$. Dünaamilise karakteristikku kalle valitakse selliselt, et ta loökiks kaarakteristikuga $U_{a1} = 0$ punktis A (valitud voolu $I_{a1} = U_{a1 \max}$).

6. Leitakse vaheldupinge amplituudi liitlürvõrrele:

$$U_{av1} = U_{a1} + U_{a1 \min}$$

7. Määratakse vaheldupinge amplituudi liitlündtrioon primaarmähisele:

$$U_{ma} = \frac{U_{a1 \max} - U_{a1 \min}}{2}$$

8. Määratakse anoodvoolu vahelduvkomponendi amplituudi:

$$I_{ma} = \frac{I_{a1 \max} - I_{a1 \min}}{2}$$

9. Määratakse koormusele antav võimsus:

$$P_m = \frac{U_{ma} I_{ma}}{2000} \eta_{tr} W$$


Kus η_{tr} on vähjundratu kasutegur ($\eta_{tr} = 0.7 \dots 0.8$), U_{ma} — volttides, I_{ma} — milliamperites.

10. Määratakse mittelineaarloomonulus:

$$Y = \sqrt{\gamma_2^2 + \gamma_3^2} \cdot 100\%$$

$$\text{kus } \gamma_2 = \frac{0.5(I_{a1 \max} + I_{a1 \min}) - I_{a0}}{I_{a1 \max} - I_{a1 \min}}$$
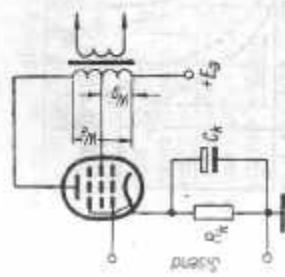
$$\gamma_3 = \frac{2(I_{a1}' - I_{a0}) - (I_{a1 \max} + I_{a1 \min})}{2(I_{a1 \max} + I_{a1}' - I_{a1 \min} - I_{a0}')$$



Kui tervikul liitluseandmete parendamise eest piiri Transistoridega lihitlülitus lõppastmeid kasutatakse valdava osas liisimatais liikesevõimendustest seadmetes (mitte üle 100 mW), kuid samuti ka nende juudel, kui liitlus on ökonoomsusest tähisam. Selliste võimendusasümmeetriaga dinäitajad ei ole kõrged, praktiliselt saavutatakse kasutusele 47 ... 48%.




Põhiliselt kasutatakse emitteriflitist, mis tagab maksimaalse võimsusyömenuse. Lihitlülitus lõppastme koormuse võib ühendada transistori kollektori ja lässe kas vahelt (kui koormustakistus on optimaalsele läbedale) või siis läbis substituaatori (joon. 9-11).

Transistori valimine lihitlülitus lõppastme toimub selliselt, et oleksid raihulgad järgmised noudat:

$$P_{h, max} \gg \frac{2P_x}{\eta_{tr}}, \quad U_{h, max} > 2E_x,$$

Kui arvutus annab mitteühildase P_x ja liiga suure mittelineaarloomonustergradianti, katselisest munta diutamisile karakteristiku kallett (põõrates seda punkti O ümber), s. o. muutes läkitust R_o , või get U_{av} , kuid mitte üle antud lambitüübist maksimalselt lubatud pingega ja mii, et $P_{av} \leq P_{x, max}$.

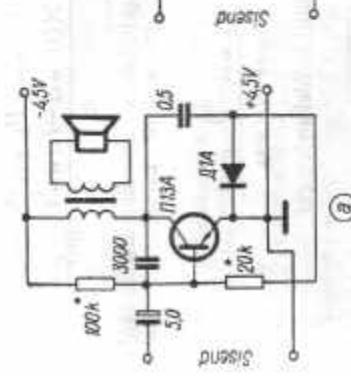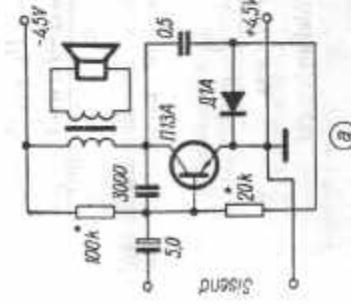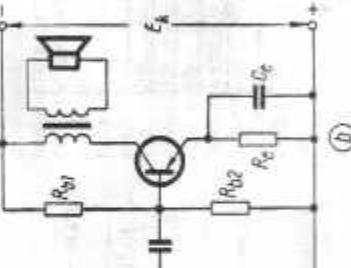Joon. 9-10. Ultralineearliitluses lõppaste



Ultralineearastmete väljundratodele esitatatakse spetsifilisi noudaid, millede täitmata jälmisel muutuvad kasutul, kõik lõppastme ühendatud väljundratu mähiste liitluse, väljundratodele esitatatakse spetsifilisi noudaid, ja parasiitlaituvuslikud on puiseinduktiivsused ja varivõretingimused. Kui mähised on sektsioneeritud, siis ei tule muutuda ühe õla mähise annod. Ja varivõrehälasesse kuuluvaid osi erinevatesse sektioonidesse.

Juhul kui pole täidetud ainult teine tingimus, on sageli kohane vähendaja toiteallika pinget.

Joon. 9-11. Lihitlülitus transistorlõppastme skeem: a — liugava liitluspunktiga; b — reaktiiv stabiliseerimiseks emitterit

Kollektoriühela tarviliikku koormustaktsust saab orienteerivalt määra valemiga

$$R_h = \frac{(E_k - \Delta E)^2}{2.5 P_{k, \text{norm}}} \eta_{tr},$$

kus ΔE on see pingie kollektori, millest lähtub kollektoriühela karakteristikate surgosa. Emittorühlituses välkese võimsusega transistoride $\Pi 13 \dots \Pi 15$ puhul on see pingie $0.5 \dots 1$ V.

Väijunditrafo primaarnahise takistus

$$r_1 = (0.2 \dots 0.3) (1 - \eta_{tr}) R_s.$$

Transistori talituspunkti valimiseks kannakse kollektoriühela karakteristikute sarija (joon. 9-12) alalisvoolu-kogutakustuse vastav koormussiirge. Selle sirge kaidenurga tangens (arvestades telgede mõõtikava)

$$\operatorname{tg} \Psi = \frac{1}{R_s + r_1},$$

kus R_s on emittorühela takistus, mis on validatud režiimist seerimise tingimusest (vt. § 9-8).

Koormussiirgel validatuse talituspunkti ja dinaamiline karakteristik sellseit, et punkt A paikneks straaliistlike karakteristike polvalte läheduses ja et kaugusel O_A ning O_B (määratuna baasivoolude I_b vordulksid). Talituspunkt peab asetsima allpool transistori kollektori maksimaalse kaovõimsuse juont

(kripsimiseks)

$$P_h = \frac{(U_{h, \text{max}} - U_{h, \text{min}}) \times}{8} \times$$

$$\times \frac{(I_{h, \text{max}} - I_{h, \text{min}})}{8} \eta_{tr}.$$


Kollektoriühela koormustakistus määritatakse dünaamilise karakteristikku järgi:

$$R_h = \frac{U_{h, \text{max}} - U_{h, \text{min}}}{I_{h, \text{max}} - I_{h, \text{min}}}.$$

Väijunditrafo ülekandetegur

$$n = \sqrt{\frac{R_{h, \text{norm}}}{\eta_{tr} R_h}},$$

Joon. 9-12. Lihtrühlituses transistoriökspõhjade dünaamilise karakteristikku määramine

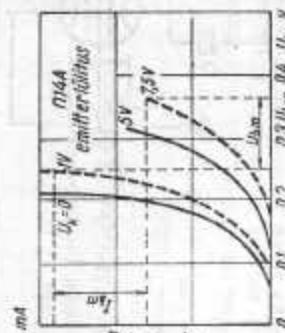

Joon. 9-12. Transistori sisendtakristuslikud


juon. Joonisel 9-12). Kui see juon on tunnusjoonte sarja kandmata, tuleb kontrollida tingimust

$$U_{h, \text{max}} < P_h, \text{ maa.}$$

Kus $U_{h, \text{max}}$ on talituspunkti vastav kollektoriühela pingi ja $P_h, \text{ maa.}$ — lubatud maksimaalne hajuvõimsus kollektori W .

Kui see õige pole täidetud, tuleb valida teine talituspunkt. Valitud talituspunkti jaoks määratatakse basivool I_{b0} ja leikatakse sisendtakristikku, mis on liies võetud $U_{h, \text{max}} = U_{h, \text{min}}$ jaoks, transistori baasiepinge U_{b0} (joon. 9-13).

Koormusele antav võimsus

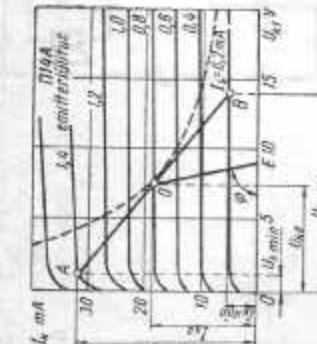

Joon. 9-12. Lihtrühlituses transistoriökspõhjade dünaamilise karakteristikku määramine

juus $R_{h, \text{norm}}$ on väijunditrafo sekandaartühisega ühendatud koormuse takistus. Takistite R_{b1}, R_{b2}, R_s ja R_o takistust seerimise tingimusel validatatakse dioodiga ja nii viisi saadud türunitispinge antaise transistori baasile, moodsades selliselt positiivse pingehastasidise. Tälendava eelpinge ahela ajakontstant valitakse sellisel katutlusel, et eelpinge jõuaks lärgida signaal ampliitudi minumist. Dioodi baasiga ühendatava takisti validatuse signaal vähima moonutuse järgi. Astme koormuseks võib olla elektromagnetiline kapsel ΔEMI .

9-5. TRAFOGA VASTASTAKTRIÖPPASTMED

Võrreldes lihtsatel öppastmetega on vastastaktriöppastmed järgmiselt.

1) Väljunõoso välksamad sagekus- ja mittelinearmoonutused, sest puudub suurimiku magneetivoolu alaliskomponent, 2) välksamad moonutused tänu magnetroovi paarisarvuliste harmooniliste omavahelisele komponeerumisele väljundtrasos (see on eriti märgatav triodiodega võimendusastme puhul), 3) välksamatuksiliste roteeringe pulsside suhtes, 4) võimendi suurene stabilisatsiooni allikat ei läbi põhisagedusega vool.

Elektronlampidega vastastaktriöppastmed. Trafoga vastastaktriöppastmete skeeme tutvustab joon. 9-14. Skeemi sobitustraoga sisenevad (joon. 9-14, a) kasutatakse nendel juhtidel, kui lõppaste tööhääle vorevoohuga režiimis (AB_3 , ja B_2 -režiim). Takistist R_{k2} variöhõreahelas tuleb kasutada siis, kui variöhõrepinge peab olema väiksem kui lampide anoodi läbi umbes 10-mikrofaradade mahutuvusega kondensaatorile. Skeemis joonisel 9-14, c toidetakse vahelti läötavate lampide küljelise pingemada ühendada katoodidega mõõtimest saadava vahelduvvooluga. Mahis on varustatud keskviljavõittega.

Kondensaatori C ja takistid R joonisustustakustuse muutumise komponeerimiseks erinevatel sagestustel. Selline komponeerimine on tarbijale astme sagekusühustamiseks. Triodi-

Lihtrühlituse sisendtakristus

$$R_s = \frac{U_{b, \text{bm}}}{I_{b, \text{bm}}}.$$

Näide. Avatud transistori $\Pi 14A$ lihpaste töölemissus on 25 mW, koormustele antav junditrafo kasutugev on 0.6.

Arvutamine:

$$R_s = \frac{(9-11)}{2.5 \cdot 0.025} \cdot 0.6 = 60 \Omega,$$

$$r_1 = (0.2 \dots 0.3) (1 - 0.6) \cdot 60 = 65 \Omega.$$

Olgka $R_s = 15 \Omega$, siis

$$\operatorname{tg} \Psi = \frac{2 \cdot V_{\text{cm}}}{0.65 \cdot A/\text{cm}} = \frac{1}{65+15} = 5, \text{ siit } \Psi = 70^\circ$$

Joonisel 9-12 leame:

$U_{k, \text{max}} = 14 \text{ V}$, $U_{k, \text{min}} = 1.2 \text{ V}$, $I_{k, \text{max}} = 32 \text{ mA}$,

$$P_h = \frac{(14-1.2)(32-5.5)}{8} = 485 \text{ mW},$$

$$= 0.14.$$

Joonisel 9-13 määrame $U_{b, \text{bm}} = 0.37 \text{ V}$, $I_{b, \text{bm}} = -0.12 \text{ V}$, $I_{b, \text{bm}} = 0.6 \text{ mA}$.

$$R_s = \frac{0.12}{0.6} = 0.2 \text{ k}\Omega = 200 \Omega.$$

Lihtlülituse lihpastmete ökonoomuse suurendamiseks kasutatakse asendit muut-

tel 9-14, a ja b on vajalikud anoodkoor-

mustakustuse muutumise komponeerimiseks erinevatel sagestustel. Selline komponeerimine on tarbijale astme sagekusühustamiseks. Triodi-


Vastustakt-loppastimete üliõperežümid

MADALASAG DE USVOIMENDID

Trafigura vastastakt-löppastmed

Märkusi, I. Pühi celpinge puhul. 2. Automatelõpltega takistiliit, mis on õhendatud astme-
spide ühisesse katoodahelasse. J. Võrmendatav pingeline antase tõrje varivõredele; varivõresid
võrerdiga õhendavate takistiliiteks on 10 koh. 4. On lubatud ainult trafoosades celust-
võimiga õla voreliitide võlbu takistust mõte 300 mΩ ja 9. Elektrele minimaalne tööp-
võimsus vastavalt 100, 350, 100, 60 ja 600 mW. 10. Triodilüüs.

Võetud ja väljunditõenäus on aptud astme kui terviku kohta s.o. põentodel [lugeks voodide] liitroodidel töötava astme puhul kaksistondi töötava astme puhul ühe lambikota.

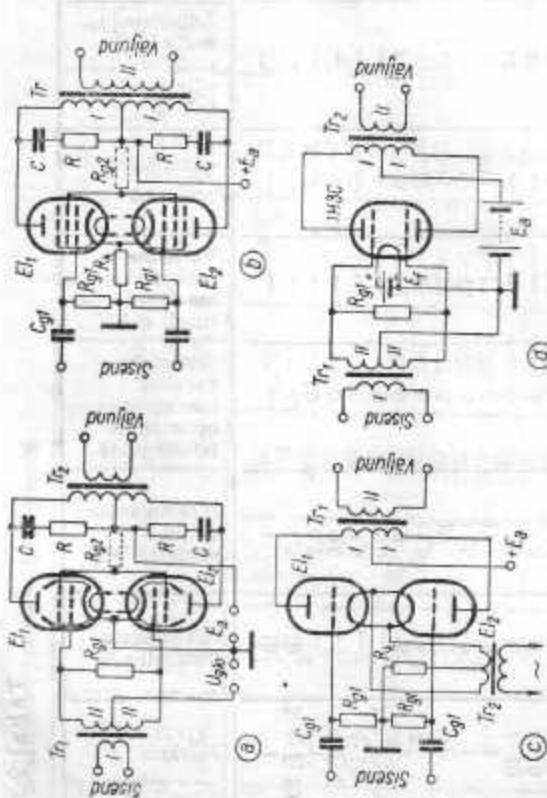

Joon. 9-14. Vastastaktlõppastmete skeeme


diode astmetes vält need elementid jära jätkata. Takisti R_a sääremis joonisel 9-14, a on samuti sageduskarakteristiku parendamiseks.

Vastastakt-lõppastmete tüüpilised on tabelis 9-3. Selliste anoodpingete jaoks, mis erinevad tabeeli töödust, tuleb reavitada.

A-reežinis vastastakt-lõppastme arvutamine. Algul arvutatakse välja tülituse läkspool (võlgiga) täpselt samuti kui lihtsa võimendusastme puhul. Seejärel võetakse arvesse vastastaktlõppastme isearasused:

AB₂-reežinis vastastakt-lõppastme arvutamine.

1. Tüürvõre-eelpinge U_{g2}^e määratakse graafiliselt joonise 9-15 kohaselt.

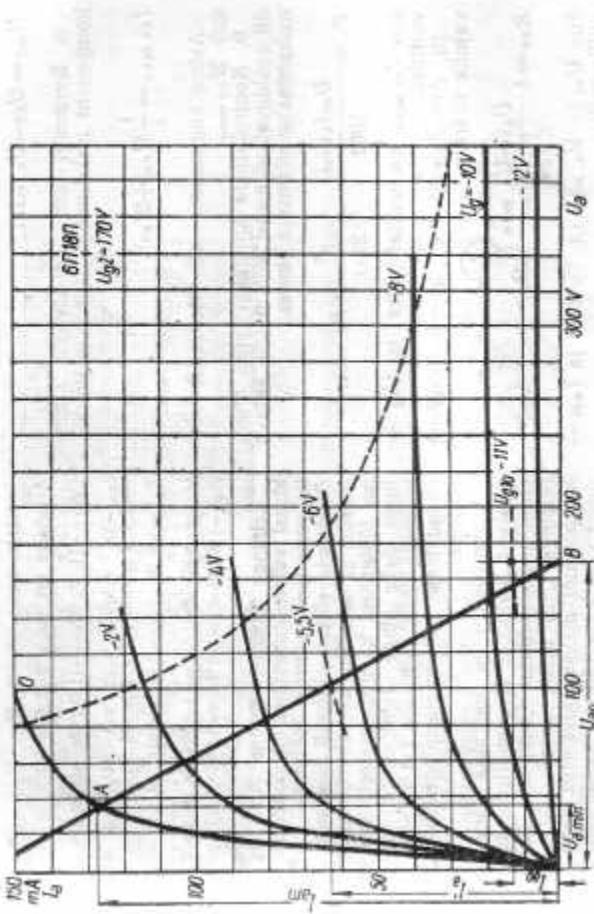Joon. 9-15. AB₂-klassi voimendusastme tallituspunkt määramine

Joon. 9-16. Vastastaktlõppastmete pentoodidega teristiku konstrueerimine

2. Valitud pingetele U_{a0} ja U_{g2} vastavalt anoodikarakteristikutele määritatakse signaalivaha atooovool I_{ao} .

3. Vahelduvpinge maksimaalampplitund tühirvörele


$$U_{m\#1} = U_{g1,0}.$$

4. Ehitatatakse summaarsse voolu dünaamiline karakteristik. Pentoodide ja jugetroodiode puhul läbilõigatatakse karakteristik punkti $U_{g1}=0$ kohas, kus karakteristik hakkab kiverduvama (punkt A joonisel 9-16). Teiseks punktiks, mida läbib summaarsse voolu dünaamiline karakteristik, on U_{g1} -lele punkt B, mis vastab pingele U_{a0} .

5. Kõne läambi poolt koormusele antav võimsus. Võttes arvesse lägituse lägade mõõnnetuse ja ebasünnimeetrisust, tuleb saadud väärtust suurendada 20...25% võrra. Kui saadud $P \sim$ ja V väärtused ei rahulda esitatuid nõudeid, siis tuleb valida punkti A sobivam asend, jähtuda leistem pingest U_{g1} , suurendada pinget U_{a0} või kasutada leist tühji lampe.

7. Pingie amplituudi väljundtrafo pri-maarmähise ühele poolle

$$P \approx \frac{I_{ao}(U_{a0} - U_{a, \text{min}})}{2000} \eta_{ir},$$

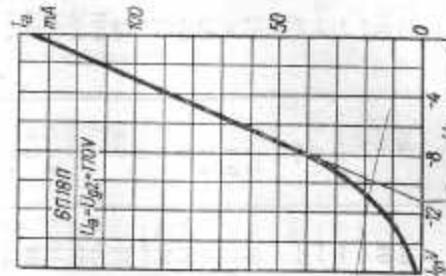Lõppastme dünaamilise karakteristik η_{ir} on väljundtrafo kasutogur (vt. 5. ptk.) ja ülejäänud suurused on näidatud joonisel 9-16.

6. Mittelineaarmoontus

$$\eta = \frac{I_{ao} - 2I_a'}{2(I_{ao} + I_a')} \cdot 100\%,$$

kus I_a' on dünaamilise karakteristikust U_{g1} ja ülejäänud suurused on näidatud joonisel 9-16.

Võttes arvesse lägituse lägade mõõnnetuse ja ebasünnimeetrisust, tuleb saadud väärtust suurendada 20...25% võrra. Kui saadud $P \sim$ ja V väärtused ei rahulda esitatuid nõudeid, siis tuleb valida punkti A sobivam asend, jähtuda leistem pingest U_{g1} , suurendada pinget U_{a0} või kasutada leist tühji lampe.

$$U_{m1} = U_{a0} - U_{a, \min}$$

8. Kummagi lambi anoodivoolu alalis-komponent maksimaalse võimsuse juures

$$I_{a2 \max} = \frac{1}{4} (I_{sm} + 2I_{st})$$

Astme summaarne arvutitoitevoor võrdub $2I_{a0 \max}$.
9. Kontrollitakse kummagi lambi anoodivoolt võimsust koormusele antava maksimaalse võimsuse juures:

$$P_a = \frac{U_{a0} I_{a0 \max}}{1000} - \frac{P}{2I_{st}} \leq P_{a, \max}$$

Kui $I_{a0 \max}$ on milliamperites ja U_{a0} — voltides.

10. Anoodidevahelise koormustakistuse välalik väärus

$$R_{aa} = 4 \frac{U_{a0} - U_{a, \min}}{I_{a0}} \text{ k}\Omega,$$

kus U_{a0} ja $U_{a, \min}$ on voltides ja I_{a0} — milliamperes.

11. Automaateelpingestusega pululi katoottakisti takistus

$$R_k = \frac{0,5 U_{st4, 0}}{I_{a0 \max} + I_{st2}}$$

Näide. Lamp 6T11II, $U_{ab} = U_{g2} = 170$ V.


Arvutame (vt. joon. 9-10):

$$\begin{aligned} U_{\Phi, 0} &= -11 \text{ V}; \quad U_{mg1} = 11 \text{ V}; \quad I_{a0} = 13 \text{ mA}; \\ I_{am} &= 128 \text{ mA}; \quad I_{a'} = 62 \text{ mA}; \quad (U_{g1} = 0,5 \text{ V}; \\ &\omega = 5,5 \text{ V puhi}); \quad I_{a, \max} = 35 \text{ V}; \\ P &= 6,9 \text{ W} \quad (\eta_{tr} = 0,8 \text{ puhi}); \quad U_{m1} = 135 \text{ V}; \\ I_{a, \max} &= 38 \text{ mA}; \quad P_a = 4 \text{ W} < P_{a, \max} = 12 \text{ W}; \\ R_{aa} &= 4,3 \text{ k}\Omega, \quad R_k = 110 \text{ }\Omega; \quad \eta_{ce} = 1,5\%. \end{aligned}$$

Eelpinge stabiliseerimine AB- ja B-klassi võimendusastmes. Anoodovoohu alaliskomponendi saurus töötamisel AB- ja B-režiimis sõltub signaalil tasaneest tuuri võredele ja seotöötlustest hõlatakõ võimendusastme töötamisel ka automataateelpinge võib tunduma. Selle pingu stabiliseerimiseks võib kasutada rānistabilitron (vt. 8. pikk), mis tihedataltase automataateelpingestustakistite asemel.

Stabilitoni tüüp valitakse järgmisest näoest lähtudes: 1) stabililitroni talituspinge peab yörduma lampide tarvikus elplingega, 2) astme anoodovoohu alaliskomponendi maksimaalväärtus peab võrdsustavaks olema vältsem stabililitroni maksimaalväärtust.

Kui automataateelpinge stabiliseerimiseks kasutada rānistabilitroni, siis võib katoodahelas kondensaator läbi jääda, sest stabililitroni vaheduvvooolutakistus on väga väike.

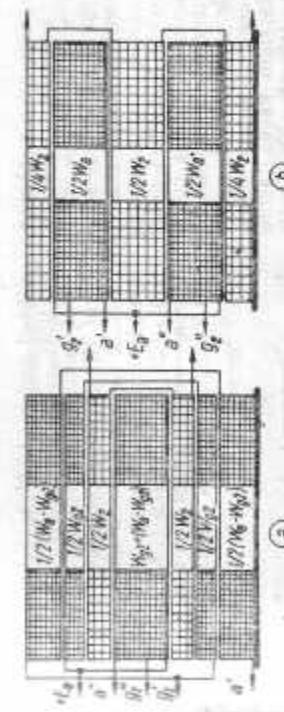

Joon. 9-10. Vastastakti-lõppastmed transistoriga

lähtudes: 1) stabilitroni talituspinge peab yörduma lampide tarvikus elplingega, 2) astme anoodovoohu alaliskomponendi maksimaalväärtus peab võrdsustavaks olema vältsem stabililitroni maksimaalväärtust.

Kui automataateelpinge stabiliseerimiseks kasutada rānistabilitroni, siis võib katoodahelas kondensaator läbi jääda, sest stabililitroni vaheduvvooolutakistus on väga väike.

$$R_k = \frac{0,5 U_{st4, 0}}{I_{a0 \max} + I_{st2}}$$

Vastastakti-lõppastmed tüüpide

Lambi tüüp	Anoodipinge V	Katooditakistus Ω	Koormustakistus $\text{k}\Omega$	Tegur ρ	Väijund-võimsus W	Mittelineaar-moometus $\frac{\text{W}}{\text{W}}$
6T11II	250	430	10	0,22 ... 0,23	8	0,5
6T13C	385	350	6,6	0,42 ... 0,45	20	0,7
6T16C	300	470	10	0,22 ... 0,23	10	0,5
6T14II	300	130	8	0,42 ... 0,45	10	0,5


Mürikas. Mittelineaarmonootustegur on astutud juhiks, kui võimendi on hõlmatud 20-dB negatiivse tagasisidega.

Ultrilineaarülituses vastastakti-lõppastmed on paremid kvaliteedidellajad kuigi tävalistel vastastaktastmetel või lõppastmetes ultralineaar-lõppastmetel (vt. lk. 376).

Ultrilineaarülituses lõppastme skeem on Joonisel 9-60 ja vastastakt-ultralineaar-lõppastmete tüüpilised tabelis 9-4. Vastastakt-ultralineaarastmete väljund-triatodel esitatakse veelegi rangemaid nõudeid kui lõhise ulralineearastmete puhul (vt. lk. 377). See õla annab väljavignu ja teise õla varivõre-väljaväigu valemile mahuva ülesistest väijunditrafo peakolema minimaalne. Nälend vastastakti-lõppastmete mahuva ülesistest väijunditrafotul on kõige vähem valemile mahuva ülesistest väijunditrafotul (vt. lk. 378).

Transistoridega vastastakti-lõppastmedes kasutatakse võimendi läbi tervikku kasutatavat suurendamise riividest eeljustatud AB- ja B-režiimi. Transistoride töötamisel B-režiimis saadakse lõppastme maksimaalsignaali korral kõrge kasutegur (tuli 78%). Ja toiteallikat energiat sääst nõrga või puiduna signaali korral. Idealeks B-režiimi ei kasutata peaaegu kuna sellest mittenormoonutusega, mis ilmub baasi-selplinge puudumisel. Selle monotonuse puuselabs on baasivoolu karakteristikul mõrake vooludele vastava mittelineaarsus. Monotonuse vältimiseks antakse transistoride baasidel vilke püsitsuniline elpinge.

Trafoga vastastakti-lõppastmetes kasutatakse transistoride ühendamiseks mitme sugused skeeme (joonis 9-18). Transistoride baasidel antakse elpinge pingelaguri R_{b1}, R_{b2} abil. Skeemil joonisel 9-18, a kasutatakse kõige sagadamini, lektorilülitus.

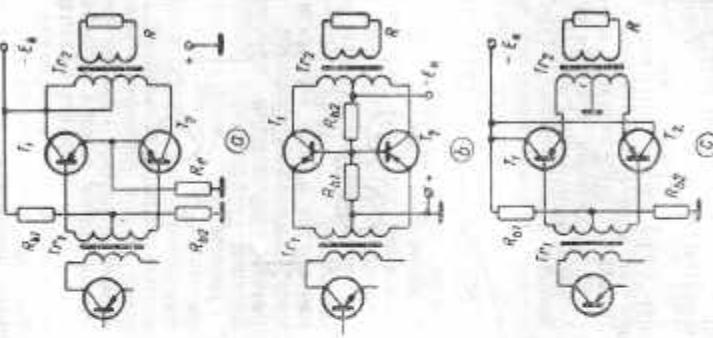

Joon. 9-17. Ultralineaarostime väijunditrafo mõhistete sektioneerite nimine


sest see tagab suurima võimsusvõimenduse. Transistoride voimalikult ülatustulku läbitiirinise I_{kA} on maksimaalse võimsuse saamise ja raduse puhul en tulus kasutada loomisel 9-18, b esitatud skeemi. Baasifülituse transistoriga lühaväli, ja maksimaalse voimalikult ületab 0,5. Transistoride välivilk B_{re} läbilisus vastastaktni jaoks tuleb jõuduks tõlgastatne. Transistoride asendamisel astme karakteristikud peaaegu ei muutu, järelkult puudub ka tarvitus validata nime kummagi õla jaoks täpselt ühesuguse parametriga transistord.

Kui on vaja hoida mittelinearmoonitus väga väike, tuleb kasutada skeemil 9-18 c, kus transistoriga kollektori linna B -režimi puhul tagab see skeeme võimendi hea kasuteguri. Asime olgude voolude ühtlustamiseks võib transistoriga baasifülitesse ühendada väliste takistusega takistid.

Transistoride baasifülitates leiduvate takistuste väljundkarakteristikute sarjast (Joon. 9-20) lineaarse ala piirul. Minimaalpinge kollektoriga $U_{kA, min}$ peab vastama kollektoriroll karakteristikute lineaarose algusele (väljusega transistoride 113...115 ja 118...111 $U_{kA, min} = 0,5 \text{--} 1,0 \text{ V}$). Kollektorirolli luhks taatluspunktiks I_{kA} valitakse 3...50% antud tüüpil transistoriga maksimaalvoolumust (transistoride 113...115 ja 118...111 puhul $I_{kA} = 0,6 \dots 1,0 \text{ mA}$). Taatluspunkt palkneb siis $U_{kA} = U_{kA, 0} \approx E - I_A$ surje $I_A = I_{kA}$ lõikepunktiks (Ojoonisel 9-20). Transistori baasile tavalikult eelpinge määratatakse sisendkarakteristi-

mähisele umbes 1,5 H ja sekundaarmähisele 25 H. Villjunditrafo T_1 volti vahimistada sündinukul 199×5 . Primaarmähise moodustab 200+200 keerdul 0,15-mm läbitulboduga ja sekundaarmähise (6-gaaside koormuse puhul) — 50 keerdul traatt PЭДЛ 0,5. Transistoride välivilk B_{re} läbilisus vastastaktni jaoks tõlgastatne. Jaoks tuleb jõuduks tõlgastatne. Transistoride asendamisel astme karakteristikud peaaegu ei muutu, järelkult puudub ka tarvitus validata nime kummagi õla jaoks täpselt ühesuguse parametriga transistord.


Kui on vaja hoida mittelinearmoonitus väga väike, tuleb kasutada skeemil 9-18 c, kus transistoriga kollektori linna B -režimi puhul tagab see skeeme võimendi hea kasuteguri. Asime olgude voolude ühtlustamiseks võib transistoriga baasifülitesse ühendada väliste takistusega takistid.

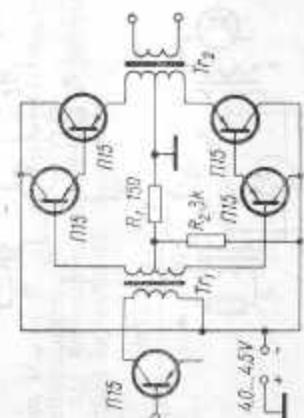

Joon. 9-19. Välastaktaste liittransistoridega



Joon. 9-20. Välastakti lõitustuses transistoriga, läbipõsene dünaamilise karakteristikku määramine

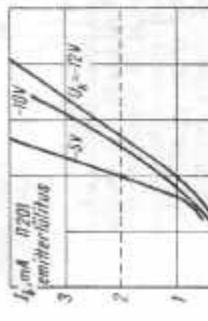

Joon. 9-21. Transistori П201 sisendkaraktteristikud

kult. Maksimaalse moonitusvahale võimsusele vastab vaheduvvoolu koormussiigil OA. Maksimaalne koormusele antav kasulik võimsus

$$P_t = \frac{(U_{kA} - U_{kA, min})(I_{h, max} - I_{kA})}{2} \eta_{tr}$$

Transistori kollektöri väljavetus suurim kaavivõimsus

$$P_{h, max} > \frac{P_t}{5,5\eta_{tr}} ; \quad U_{h, max} > 2E,$$

Koormustakistus transistoriga kollektörile alanelas

$$R_h = \frac{E - U_{k, min}}{I_{k, max} - I_{kA}},$$

Väljundtrafo ülekandetegur

$$n = 0,5 \sqrt{\frac{R_v}{\eta_{tr} R_b}},$$

Transistoride baasifülitates leiduvate takistuste stabilisermise näudeist (vt. lk. 398). Juuhul kui võimendi on kavandatud tööamiseks kitsamas temperatuuriintervallis, tuleb tema ökonoomseks suurendamine huvides valida baasiahelate pingejaguri arvutamisel jagurit läbi vool võrdne voi piisut väiksem (tihisistobi maksimaalsest baasivoost).

Näide. Validu transistori П201 optimaalne realem triotimiseks vastastakkumine toritehita pingel 12 V. Koormuse takistus on η_{tr} ,

Joon. 9-20. Inäärame orienteerivalt I_{kA} tuulepinge $U_{kA} = 0,3 \text{ V}$. Transistoride T201 määrale kollektoriivõi $I_{k, max} = 1,5 \text{ A}$. Eeldame, et $\eta_{tr} = 0,6$.

$$P_t = \frac{(12 - 1)(1,5 - 0,03)}{2} \cdot 0,6 = 4,8 \text{ W}.$$

$$R_h = \frac{12 - 1}{1,45} = 7,8 \Omega, \quad n = 0,5 \sqrt{\frac{9}{0,6 \cdot 7,8}} = 0,52.$$

Baasiemineni tipaustaatikate võimendi väljaatreguleerimiseks,

9-6. TRAFOTA VASTASTAKT-LÖPPASTMED

Trafova lõppastmedele on iseloomulik skeemi lähtisest trafoga astmega võrreldes suurem stabilsus, väikeseid mõõtmisi ja massi. Trafova lõppastmete puhuseks on suurem mittelinearmoonitus ja transitorvõimendus peab ka väiksem võimsus-

Trafova lõppastmetes võib kasutada tui-

gevamat negatiivset tagasisidet kui trafoga astmetes. See võimaldab vähendada mittelinearmoonustust väljundisega mis ei ületta trafoga astmete mittelinearmoonust.

Elektronlampidega traftola lõppastmed

Levitumis on nn. järelstikune vastastaka-

puhuseks on tarvitud kasutada kaherkordset amooditoolepingut, sest alalisvoolu suhtes on lambid ühendatud järestikku.

Võimendi töötlemiskandamiseks tarvisi-

toiteallikast saadava pingel 250...

300 V tuleb kasutada lampe, mis matalal amoodipingel (120...150 V) mõsalik vähke siiekatistust ja annaksid piisava võimsuse. Selleseks lambiks võib olla 6П18II. Järelstikune vastastakaaste lampidega 6П18II annab toitepingel 300 V ja 800-12 koormustakistuse puhul väljundvõimus 6...8 W.

Trafova võimendudes osutub lambi EL4-


varivõreahelas palktev skeemi järgi üle-

mine takisti (Joon. 9-22 ja 9-23). Selilise astme puuduseks on tarvitud kasutada kaherkordset amooditoolepingut, sest alalisvoolu suhtes on lambid ühendatud järestikku.

Trafova võimendudes osutub lambi EL4-

varivõreahelas palktev skeemi järgi üle-

mine takisti (Joon. 9-22) väheduvvoolu jaoks rõhutatakse koormusega, mistöötu väljundeb kasulik väljundvõimus. Selle varivõreahelal takistustuse suurendamisel langeb pinge varivõreleni järelkult

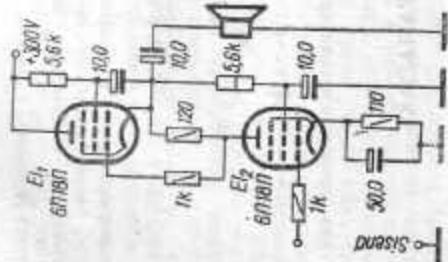


Joon. 9-22. Lihnsaina trafota lõppastme skeem

väheneb ka lampide arendatav väljundvoimsus. Varivõre-takisti võib asendada paispooliga, mille induktiivsus on vähemalt 3 H. Lambi EL_2 varivõret pole samuti


soovitatav lõtta suure takistusega et takisti kaudu, sest siis suureneb mittelinearmononatus. Sobivamaks tulub pidada selle elektroodi tölmist iseseisvasti alaldist.

Joonisel 9-23 on faasiõõramäistamine ja tritota lõppastme skeem, milles lambi EL_1 varivõret toideksel läbi valjuhääldaja ning lambi EL_2 varivõret spesiaalsed alaldist. Läbilöögi võimaluse korvaldamiseks võrklepooli ja magnetitulemni vahel tulub valjuhääldaja kest tihendada moodutoiteallikka plussklemminga. Anodo-toiteallika pingel 250 V on selle võimendi väljundvoimsus umbes 3 vatti ja pingel 350 V kuni 10 vatti. Sellist võimendit on soov kasutada kõrgema klassi radioolaides ja vasuvõjates.


Transistoridega trafota lõppastmed. Lihtsaimad trafota lõppastmed saadakse erinevat juhitivustüpi transistoride paari kasutamisel ($n-p-n$ -ja $p-n-p$ -transistor), sest nende puhal puudub valjund faasiõõramäistme järel. Joonisel 9-24 on erinevat faasiõõramäistme transistoridega vastastakt-emitterjärglade skeemid. Baasidele vajalikud väikesed eelpinged lunalakse baaside vahel ühendatud faktisttegla.

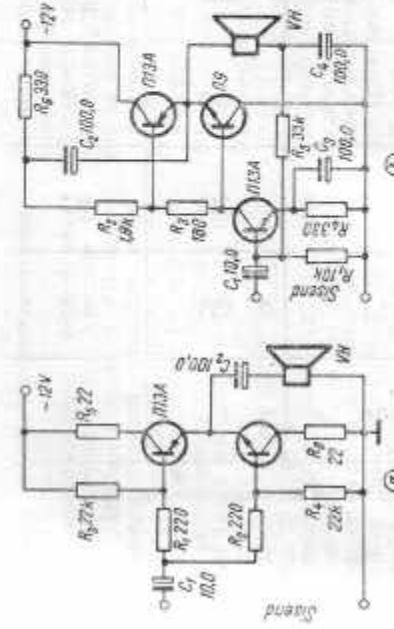

Joon. 9-23. Faasiõõramäistamine ja tritota lõppastme skeem a — mahutuväistusteta astmeva astmega, b — vabetaanidesustus

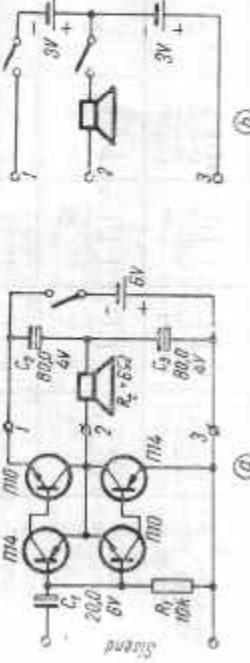

Joon. 9-24. Vastastaktlülitus esmitterjärgjald; a — mahutuväistusteta astmeva astmega, b — vabetaanidesustus

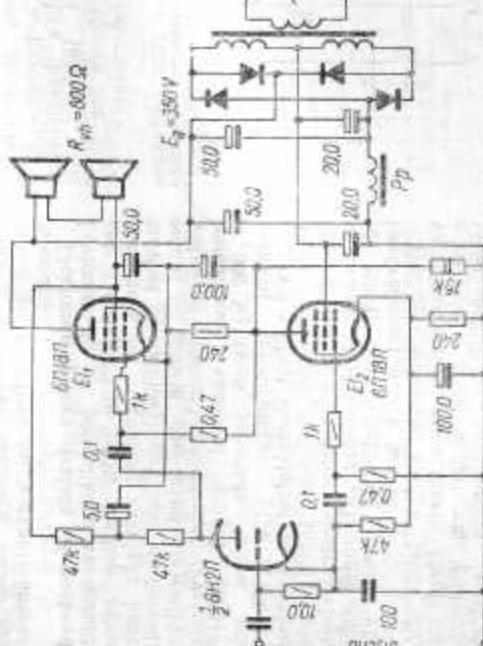

Joon. 9-25. Erinevat juhitivustüpi transistoridega trafota lõppaste skeem

Sellest astmele väljundvõimsus koormuse takistuse $30 \dots 40 \Omega$ puhul on $100 \dots 150$ mW. Erinevat juhitivustüpi transistoridega trafota lõppastme tundlikkus on suuremale võimsusvõimendusele suurem kui tavalliste lõhustuse puhul ja mitte lineaarne muutus on väiksem. Joonisel 9-25, a on kõrge (kuni 70%) kasutatav lõppastme skeem. Astet töötab B-režiimis ja signaal pandumisel voolub deaga ei tarhi. Niiniihuldatuks on 250 mW. Taasesitatav sagedusala on $200 \dots 10\,000$ Hz. Sisendtakistus on $5 \dots 8$ kΩ.

Transistoride $\Pi 14$ ja $\Pi 10$ asemel võib kasutada vastatud transistorite $\Pi 13$ ja $\Pi 104$ või $\Pi 103$ ja $\Pi 105$. Paarideks ei tohi liita germanium- ja röntertransistori, kuid neide karakteristikud on tunduvalt erinevad.

Joonisel 9-25, b on esitatud lõppastme koormuse ühendamise variant. Sellises skeemis ei vajata suure mahutuvusega kondensatoreid, samuti pole identussele transistoride karaktaristikute identussele niit rangid, kuid tekib vajadus kahe töötatlikku järel. Seda skeemi on ostarbekas rakendada juhunitel, kui toiteallikana

Töötav võimsus mW	Kasutatav voimendus vahilundid	Tabel 9-26 töodud skeemiga võimendi transistoride režiimid	Alalispinge transistoride elektroodidel V					Transistorde võimsus mW	Kasutatav voimendus vahilundid	Töötav võimsus mW
			T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅			
12	6	6	-6	-11,6	-0,16	-6,2	-6,0	-11,6	-6,2	-0,16
8	6	6	-6	-0,6	-0,75	-6,2	-6,0	-12	-6,2	-0,75
6	6	6	-4,8	-8,9	-0,15	-4,9	-4,8	-8,9	-4,8	-0,15
345	600	9,5	-4,3	-7,8	-0,13	-4,3	-4,3	-7,8	-4,3	-0,13
186	250	1,1	-3,45	-7,8	-0,13	-4,3	-4,3	-7,8	-4,3	-0,13
140	140	1,1	-3,45	-7,8	-0,13	-4,3	-4,3	-7,8	-4,3	-0,13
86	155	0,65	-3,45	-7,8	-0,13	-4,3	-4,3	-7,8	-4,3	-0,13

MÄDALASGEDUSVOIMENDID. 1. Transistoride erinevate eksemplaride puhul vidi valmed need määravat kaart.

2. Tabel 9-26. 1. Triodilis on keskmiseid andmed. Transistoride erinevate eksemplaride puhul vidi valmed need määravat kaart.

kasutatakse paarisaru galvaanidele voi akusid. Mittelineaarmonotuse vähendamiseks trioda lõppastmetes võib kasutada *AB*-režimi. Joonisel 9-26, a on *AB*-režiimi lõppastmäge võimendi praktiline skeem. Sellel tööpingel suudab võimendi 9,5 voltset lõppastust 190 mW kasutega juures umbes 60%. Signaali puudumise juures umbes 2,5 mA. Elektravatagedus on 50...20 000 Hz, sisendtakistus umbes 300 Ω ja väljundtakistus 20...25 Ω .

Võimendi töötab korralikult väid siis, kui transistoride T_4 ja T_5 tööpingete vordus on tagatud ka toiteallika pingest voolikul muutumisel. Selle tingimus tõttu on võimendi hõlmatusel tugeva negatiivse alalisvoolu-tagasisidega (lähiaukisti R_7).

Transistoride alalisvooležiin reguleeritakse välja takisti R_4 takistuse valikuga (transistor T_1 antud kollektorioloju juures). Või transistori T_1 kollektorioloju muutmisega teatavates pliides (T_4 ja T_5 väljund viiatusse juures), transistoride režiimid erinevate tööpingete jäಡes on tõttu.

Joonisel 9-26, b on transistoride ühendamine variant võimendi lõppastust. Sellise ühendusvõti korral võimendi tehnilised andmed ei muutu. Skeemi eelistatud on võimulus kasutada lõppastust samas juhivõistküpi transistorile. Eriti oluline on

kasutatakse paarisaru galvaanidele

vähendamiseks lõppastmetes võib kasutada *AB*-režimi. Joonisel 9-26, a on *AB*-režiimi lõppastmäge võimendi praktiline skeem. Sellel tööpingel suudab võimendi 9,5 voltset lõppastust 190 mW kasutega juures umbes 60%. Signaali puudumise juures umbes 2,5 mA. Elektravatagedus on 50...20 000 Hz, sisendtakistus umbes 300 Ω ja väljundtakistus 20...25 Ω .

Võimendi töötab korralikult väid siis, kui transistoride T_4 ja T_5 tööpingete vordus on tagatud ka toiteallika pingest voolikul muutumisel. Selle tingimus tõttu on võimendi hõlmatusel tugeva negatiivse alalisvoolu-tagasisidega (lähiaukisti R_7).

Transistoride alalisvooležiin reguleeritakse välja takisti R_4 takistuse valikuga (transistor T_1 antud kollektorioloju juures). Või transistori T_1 kollektorioloju muutmisega teatavates pliides (T_4 ja T_5 väljund viiatusse juures), transistoride režiimid erinevate tööpingete jäಡes on tõttu.

Joonisel 9-26, b on transistoride ühendamine variant võimendi lõppastust. Sellise ühendusvõti korral võimendi tehnilised andmed ei muutu. Skeemi eelistatud on võimulus kasutada lõppastust samas juhivõistküpi transistorile. Eriti oluline on

see võimsamate võimendite konstrukteritel (käesoleval ajal ei töodeta suurema võimsusega *n-p-n*-transistor). Transistoride analogilist ihandusvõti on kasutatud ka skeemides joonistel 9-63 ja 9-65. Allpool loome andmeid trafoa transitorüppastrete arvutamise kontrolli. Maksimaalne pingegamplituud koormasel

on $U_{max} = 0,5E - \Delta E$, kus E on toiteallika pingeg, ΔE — pingekollektori, millest aigab kollektorioloole karakteristiku lineaarne osa. Pingeg ΔE olened kollektorioloost ja transistori tüübist (tavaliselt $\Delta E = 0,5 \dots 1,5$ V).

Koormusele antav võimsus

$$P_t = \frac{U_{max}^2}{2R_t},$$


kus R_t on koormuse takistus.

Maksimaalne kollektorioloole


$$I_{h, max} = \sqrt{\frac{2P_t}{R_t}},$$

Toiteallikast tarbitav keskmine vool

$$I_{load, m} = 0,32I_{h, max},$$

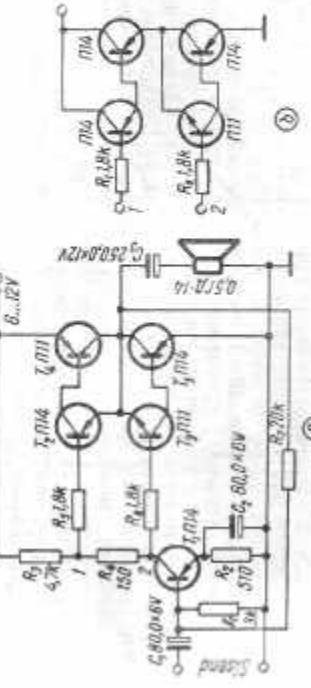

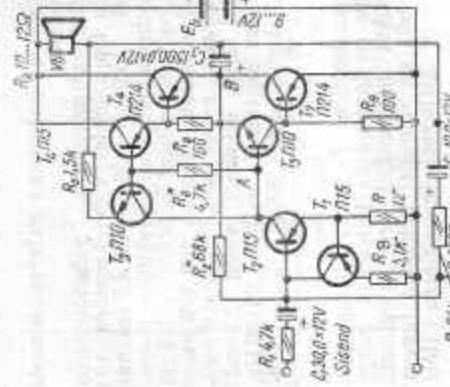Joon 9-26. Erinevat juhityvustüüpi transistoride lõppastet omavahalased vahilundid:
a — skeem, b — lõppastuse transistorite üleandmine variant



Kasutegur

$$\eta = 0.78 \left(1 - \frac{\Delta E}{E} \right),$$

Transistori kollektori kaovõimetus

$$P_h = P_t \frac{1 - \eta}{2\eta},$$

Väärthused P_t , $I_{h, maa}$ ja maksimaalne kollektorpinge E_d tohi ületada valitud transistori puhul ettenähtud maksimaalselt lubatud väärhusi $U_{h, maa}$ trafota astmetel ei ületata toitepinget E .

$$E = 2(\sqrt{2}P_t R_t + \Delta E).$$

Näide. Määrata transistoride läpp autoradio kollektori pinget ja tohi ületada valitud transistori puhul ettenähtud maksimaalselt lubatud väärhusi $U_{h, maa}$ trafota astmetel ei ületata toitepinget E .Näide. Määrata transistoride läpp autoradio kollektori pinget ja tohi ületada valitud transistori puhul ettenähtud maksimaalselt lubatud väärhusi $U_{h, maa}$ trafota astmetel ei ületata toitepinget E .

Joon. 9-26. Stabiliseerimisastmest on täienda vaheline mõju

Joon. 9-27. Trafota võimendi, kus temperatuuri stabiliseerimisastmeks on täienda transistor

Joon. 9-28. Dünamiline valjuhääldaja näivihäristuse sõltuvus sagadusastmed

Takisti R_6 takistust valitakse selliseks, et transistoriga T_6 ja T_7 vool jõundseisundis oleks normaaltemperatuuri ($+20^{\circ}\text{C}$) puhul piirides $10 \dots 20 \text{ mA}$. Joonisel 9-27 esitatud skeemiga võimendi väljandvõimetus oleks toitepinge puhast ja korrigeeritav. See saab arvata ilusatesitust valumentega. Ulekantav sagedusala on $30 \dots 20000 \text{ Hz}$ ebaühtlusega $\pm 3 \text{ dB}$. Kasutades kondensaatorit C_4 (skewmil punktilis), võib luna sageduskarakteristiku languse 8 kHz ületavat sagedusastmel.

9-7. LOPPASTIME JA VALJUHÄLDADA

Valjuhääldaja takistuse saurenemise kompenseerimiseks kõrgetel hellsagedustel on otslearkas kasutada pentoodi või juulgrilli anoodahelas korrigeerivat kõrgeatoodi. See vähendab kõrgetel sagedustel niil Li-neat-kuu mitelinearaonootust. Takisti R takistus on tavafallselt $8 \dots 30 \text{ k}\Omega$ ja kondensaatori C mahaturus $0.01 \dots 0.05 \mu\text{F}$.


Valjuhääldaja takistustingimused parevad ka võtnendil väljundtakistuse vähendamisel, seda see siidab valjuhääldajat ja suurendab nii liisi võnkustsistemi sumbumust. Sel juhul ühendatakistust väljundtakistusega.

Võimendi väljundtakistuse vähendamiseks võib loppastimes kasutada triodee.

Võimendi väljundtakistust väheneb tunduvalt, kui loppastimes on kasutatud negatiivset pingemangasidet!

9-8. TAKISTUS-MAHTUVUSSIDEDESTUSES EELVOIMENDUSASTMED

Lampidega takistus-mahituvussidedestuses võimendusastmede tüüpiskeemid on joonel 9-29 ja andmed nende astmete kohta tabelites 9-6 ning 9-7. Astme koormuseks

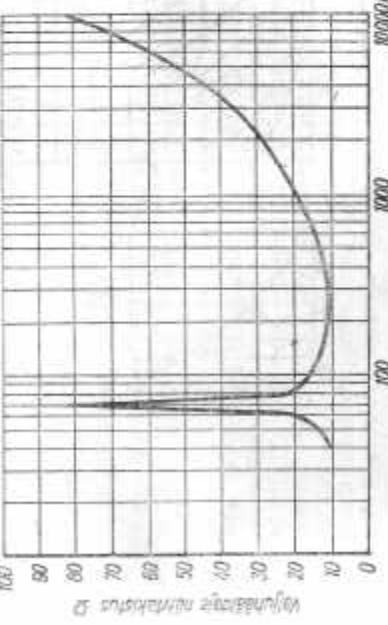

Joon. 9-28. Dünamiline valjuhääldaja näivihäristuse sõltuvus sagadusastmed


on väljundtakistuse vähendamisel, seda ka mõõdetakse. Võnkustsistemi resonantsisagedusel (alla 100 Hz) ja sellel hääldaja näivikommas on väljundtakistus mitu korda suurenenud (joon. 9-29). Seejuures tõuseb väljundpinge, s. n. pingve valjuhääldaja võnkumisi, võnkustisseemni resonantsisagedusel (triodeel) kõrgetel hellsagedustel (juulgrilli) vahemärgatavalult, kuid pentoodide ja ligateetroodide puhul väga järsult).

Joon. 9-27. Trafota võimendi, kus temperatuuri stabiliseerimisastmeks on täienda transistor

rimiseks tuleb temperatuuri töösnimesi väljundtakistust ja eelpinget. Sellikes kutsutakistus ja vaheline mõju on väljendatav transistori T_3 (joon. 9-27). See transistor peab olema monteeritud võimsustransistoride lähepusse (nende ühisele radiaatorile), sest ta reguleerib eelpinget sellelviitalt nende kuumenevusest.

Signaal puhutamisel võimendi sisendis määrab transistori T_3 kollektori töötavasti ja toitepinge. Sel juhul on transistori T_3 peaegu läieset, avatud. Tema baasivool, mis läbib takistit R_6 tekib loppastime transistoriide tarvilkuna eelpingue.

Ümbruse temperatuuri töösnimesi võimendusastmest kuumenemisel trasiistori T_3 vooluvõimendustegur kasvab ja baasivool väheneb, stabiliseerides nii viisi loppastime režiimi. Jõudseisundis (signaali puudumisel) hoitakse pingve loppastmel transistori T_1 abil ja takisti R_9 kaudu toimumu alalisvoolu-tarasisidestuse abil ligikaudu võrdne polega toiteallika pingest. Astme voolu signaali puudumisel saab määra takisti R_9 takistuse sobiva valliku tel. Selle takistuse suurendamisel halveneb stabilisatsiooni taseme ja seega kaastavasti stabiliseerimissüsteem. Emitterialade lässe stabiliseerimistakisti (vgl. joon. 9-26), mis stabiliseerib loppastime voolu signaali puudumisel, vajalik veel täiendav stabiliseerimissüsteem. Jätkust, kohane pole, seda see vähendamine antud juhul kasutlik väijundyololust. Loppastime transistoriga voolu stabiliseerimiseks on lisaks alalisvoolu-

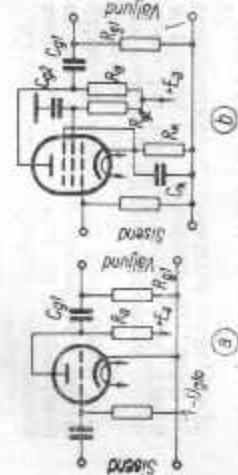

Joon. 9-29. Takistus-mahtruvussidestitutes võimendi skeem:
a — trioodiga; b — pentoodiga

vahelduvvoorju osutub rõõphilitust anood-takistust R_o ja sidestusahelast ning järgneva astme võretakistust R_{st} . Lambi vore saab katoodahelasse ühendatud takistil automaatselpinge.

Takistus-mahtruvussidestitusega võimendusastmest, mis töötavat helgesedusala (kuni 10...15 kHz), kasutatakse enamat suure võimendusteguriga triode, nii puhul vöhil saada kuni 50...70-kordse võimenduse. Kui astme võimenduseks peab olema 100...200, tuleb kasutada penoode.

Lambi takitlusrežiim takistussidestituses

töötavas astmes määratakse anoodkoor-mustakisti takistuse R_o , anoodil mõjuva

pinge U_a , türvöre-eelpinge U_{ap} ja


varivörepinge U_{av} vallikuga. Triodeole puhul vallikasse takistuse R_o tavaliselt 2...4 korda suurem sisestatustest R_s , pentoodile puhul aga pirides 50...500 k Ω . Takistuse R_o suurendamisel kasvab võlendumus, kuid koos sellega suureneb sagetõusmonutus kõrgemate sagedustel.

Pingete U_a ja U_{ap} määramiseks tuleb staatlisse anoodikarakteristikute sarjas konstrueerida dünaamiline karakteristik (Joon. 9-30). Dünaamiline karakteristik on sirge, mis peab ühendama anoodiootiooni allikla valitud pingele E_a vastavat rõht-tele punkti ja püsttele punkti, mis vastab voolule $I_a = E_a/R_o$.

Takituspunkti määramiseks konstrueratakse dünaamiline karakteristik vore-ping-e-anoodvoolu koordinaadistikku. Ta-lituspunkt A asetatakse dünaamilise karakteristikku sõrsgosa keskel. Joonisel 9-30 esitatakse konstruktsioonist saame, et $U_{ap} = -1$ V, $U_{so} = 155$ V, $I_{ap} = 1,4$ mA. Vahelduvpinge maksimaalne amplituud türvöreli mille puhul virevool praktiliselt puudub ja muutus võimendamisel on väike,

$$U_{ap1} = U_{ap} - (0,3 \dots 0,5) \text{ V.}$$

Pentoodi takitlusrežiimi valikul tuleb R_o suure takistuse puhul (üle 200...300

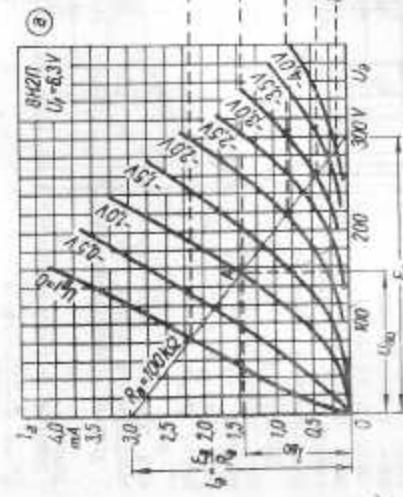

Joon. 9-30. Takistus-mahtruvussidestitutes võimendi dünaamilise ka-rakteristikku konstrueerimine

Tabel 9-6

Tüüp		Lambi tüüp		Madalsagedusvõimendi lampiriodiga elasimete andmed					
		E_a	V	R_o	k Ω	R_h	k Ω	K	
6H3T	180...230	47	1,0 2,2 6,2	100 220	11...15	16...22	4,7	16...22	
	230...280	47	1,0 1,5 4,7	100 220					
6H2P	180...230	100	1	220	2	30...45	4,7	30...45	
	230...280	100	1	220	2				
6F3T	160...200	100	—	200...280	—	35...40	4,7	40...50	
	200...280	100	—	100	—				
6P3T	150...250	47	1,0 3,0 4,7	220	14...20	14...20	4,7	14...20	
	200...300	47	1,0 3,0 4,7	220					
6H1T	150...250	47	1,0 2,2 2,2	220	25...35	11...15	4,7	11...15	
	200...300	100	1,5 3,3	220					

Mida kui l. 1. Lambi tüüpi andmed on antud mäandatud lätlituse jaoks, vorevörevoolumi takistus 10 M Ω , katodadele kondensatorite C_k mahutus peab olema vähemalt 30 μF .

Režiimi valimise järel määratakse lambi parameetrid μ ja R_t talituspunktis (vt. 8. ptk.).

Lambiga astme arvutamine. Võretakisti takistus R_{st} valitakse 5...10 korda suuremaks kui takistus R_a takistusest, kuid mitte üle

Madalsagedusvõimendi pentoodiga eelastmene andmed

Lambi tüüp	E_a V	R_a kΩ	R_{a2} Ω	R_{g2} kΩ	K
6Ж3П	100 ... 150	100 220 470	560 ... 680 560 ... 680 1500 ... 2200	470 ... 680 470 ... 680 1000 ... 2000	100 ... 140 150 ... 180 180 ... 220
	200 ... 250	100 220 470	560 ... 680 560 ... 680 1500 ... 2200	470 ... 680 470 ... 680 1000 ... 2000	150 ... 190 200 ... 280 280 ... 340
6Φ3П (pentood-süsteem)	150 ... 250	100 220 470	560 ... 680 560 ... 680 1000 ... 2000	470 ... 680 470 ... 680 1000 ... 2000	100 ... 150 160 ... 200 200 ... 240
	2 ... 3 МΩ	100 220 470	560 ... 680 560 ... 680 1000 ... 2000	470 ... 680 470 ... 680 1000 ... 2000	100 ... 150 160 ... 200 200 ... 240

2 ... 3 МΩ. Eelastme (s. o. lõppastet tuli-riva astme) puhul ei tohi R_{a2} takistust ületada töoplambi võrrelehelas lubatud ta-kistuse maksimaalset väärtust. Näiteks lambi 6П3С ei tohi R_{a2} olla suurem kui 0,25 МΩ.

Sidestuskondensaatori mahtuvus

$$C_{a1} \geq \frac{150}{f_m R_{a2}} \sqrt{\frac{M_m^2 - 1}{M_m + 1}} \mu F,$$

kus f_m on antud sageduspiirkonna maa-dal sagedus Hz, R_{a2} — automaatepinge-asti-me. (Katood-) takisti takistus Ω.

Variöhõrehelas asetseva eeltakisti takis-tus

$$R_{a1} = \frac{E_a - U_{a2}}{I_{a2}} \text{ kΩ},$$

kus I_{a2} on sageduspiirkonna maa-dal sagedus Hz, R_{a1} — vöretakisti takisti kΩ, M_m — lubatud sagedusomoonutustegur (mõnikord 1,1 ... 1,3).

Sidestuskondensaatori teeks tulub valida hea isolatsioonitaktustusega kondensaatorid. Kõige sobivamad seoleks on vilk-jalekondensaatorid (vt. 3. ptk.).

Automataatpingestustakisti takistus

$$C_{g2} \geq \frac{1 \dots 2}{f_m R_{g2}} \mu F,$$

kus U_{a2} on hilirevere-plinge V , I_{a2} — anoodivoolu alaliskomponendi mΑ, f_m — variöhõrehelas takisti takistus ΜΩ.


Transistoridega takistus-mahtrutusvõistuses võimendendi on skenomi läbisad, väl-iuse massi ja möötmetega, pika tööeaga ja alalisvoolu osas hõpsasti stabiliseeri-

Tabel 9-7

Astme võimendus keskmistel sagredisustel

$$K_0 = \frac{\mu}{1 + \frac{R_t}{R_a} + \frac{R_{g2}}{R_t}},$$

Mitmeastmeellised võimendid. Kui ühe astme võimendusest ei piisa, siis ühenda-takse järistikku kaks või enam astet, mis nagu on kujutatud joonisel 9-31. Täienda-vateks elementideks üheastmelise võimen-duse võrreldes on selles lähtudes kumma-gi astme anodahelasse ühendatud lahti-sidestusfiltrid $R_j C_j$. Nende filtrite üles-andeks on kõrvvaldada võimendusastmele vähel anooditooteallika kaudu lektiv para-silme tagasisisdestus.

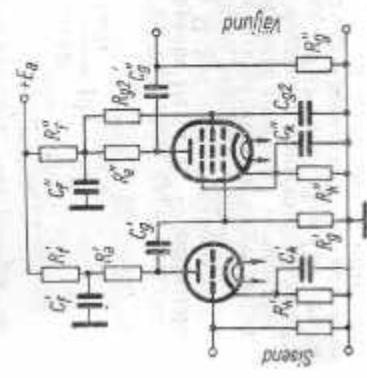

Joon. 9-31. Kahastimelise takistustakis-tus võimendi skeem

Lahtisidestusfiltril takisti R_j takistus R_{g2} vältakse tavalliselt pliides (0,1 ... 0,2) Ω.

Kondensaatori C_j mahutus

$$C_j = \frac{20 \dots 50}{f_m R_j} \mu F,$$

mis on antud sageduspiirkonna maa-dal

sagedus Hz, R_j — filtertakisti takis-tus ΜΩ.

Transistoridega takistus-mahtrutusvõistuses võimendendi on skenomi läbisad, väl-iuse massi ja möötmetega, pika tööeaga ja alalisvoolu osas hõpsasti stabiliseeri-

$$R_{k2} = R_n + R_c = \frac{E_k - U_{A2}}{I_{k2}} \text{ kΩ},$$

kus U_{A2} on hilirevere-plinge V , I_{k2} — anoodivoolu alaliskomponendi mΑ, E_k — variöhõreholas parknev takistus

laidmagedus Ω .

Collektori-emitterihelas parknev takistus

termostabiliseeritud astme lälitusele-

joonisel 9-4, a toodud skeemi puuhul orien-tieerivalt jälgimisle valemitega.

Collektori-väljundisse on antud sageduspiirkonna maa-dal sagedi sagedusfiltrid R_{a2} ja R_{g2} .

lus E_k on toiteallika pinge V , I_{h_0} — pingeloktektoriloo V_{h_0} ja R_h — kollectoröheli vool.

Basisihela pingejaguri ekvivalenttakistus

$$R_{h_0, \text{ek}} = \frac{R_h R_{k2}}{R_{h1} + R_{k2}}, \quad y_{it}$$

kus y_{it} on transistori parameter (vt. 8. pikk.), Takistust $R_{h_0, \text{ek}}$ suurenemisel kasvab astme sisendtakistuse vält vähendus, et sidestuskondensaatori $C_{\#}$ mõju kahaneb astme võimendus ülekantava sagedusala madalaimal sageuseil f_m 10%, välti müürätsa selle kondensaatori mahutuvuse seoses.

Emitterihela takisti R_b takistus

$$R_b \approx \frac{R_{h_0, \text{ek}}}{S_m - 1},$$

kus S_m on mittestabilisustegur. Tavaliste amatööörökmustruktsioonide puhul vältida $S_m = 3 \dots 6$.

Kollektorihela takisti takistus

$$R_h = R_{h_0} - R_{k2}.$$

Basi pingejaguri takistite takistused

$$R_{h1} = \frac{E_k R_{k2}}{E_k - U_{h0}} \left(1 + \frac{R_h}{R_e} \right),$$

$$R_{h2} = \frac{R_{h1} R_{k2}}{R_{h1} - R_{k2}},$$

Astme pingevõimendus

$$K_v = \frac{y_{it}}{y_{it} + y_t},$$

kus y_{it} ja y_{it} on transistori parametrid (vt. 8. pikk.) ja y_t — astme koormuse juhtivus. Kui koormuseks osutub järgmine astme, siis

$$y_t = \frac{1}{R_{k2}} + \frac{1}{R_h},$$

kus R_{k2} on järgmise astme sisendtakistus. Vaadeldava astme sisendtakistus

$$R_{it} \approx \frac{R_{h1} R_{k2}}{y_{it} (R_{h1} + R_{k2} + R_{h1} + R_{k2})},$$

Sama astme väljundtakistuse vält lugemist võrdses kollektorihela takisti R_h lähistusega. Eeldades, et sidestuskondensaatori $C_{\#}$ mõju kahaneb astme võimendus ülekantava sagedusala madalaimal sageuseil f_m 10%, välti müürätsa selle kondensaatori mahutuvuse seoses.

Eeldades, et emitterihela takisti R_b on väljundtakistuse $R_{h_0, \text{ek}}$ vähendus, kuid vähendus ei välti muutumatut. Liiga suure $R_{h_0, \text{ek}}$ puhul ei õnnestu saada nõutavat stabilisust.

Emitterihela takisti R_b takistus mõjutab astme sisendtakistust, kuid vähendus ülekantava sagedusala madalaimal sageuduseil 30%, välti müürätsa selle kondensaatori mahutuvuse.

Eeldades, et emitterihelas leiduya kondensaatori mõjut kaheks, astme võimendus ülekantava sagedusala madalaimal sageuduseil 30%, välti müürätsa selle kondensaatori mahutuvuse.

$C_s \geqslant \frac{0.73 \cdot 10^6}{f_m R_e} \mu\text{F}$,

kus f_m on ülekantlava sagedusala madalaim sageluse Hz ja R_e — emitterihela takistus Ω . Kui vähil mahtuvus suurem, siis väheneb sagedusomoonitus.

Ülekantlava sagedusala lõrgemina sageuduse määramisel sagadustori võimendusomoonitus $\Pi 13 \dots \Pi 16$ ja $\Pi 18 \dots \Pi 11$ puhul on see tävaliselt mitukümnen kiloherti.

Näide. Märgata transistoriga II3 temperatuurstabilisatsiooni astme. Taalius-sagadusala on 100–700 Hz, taalipingi 9 V ja astme koormustakistus on 100 μA .

Võtame $I_{h0} = 2 \text{ mA}$, $U_{h0} = 4 \text{ V}$, $S_m = 3$.

Transistori parametrid: $y_{it} = 1000 \mu\text{S}$,

$$y_{21e} = 30000 \mu\text{S}$$
, $y_{22e} = 25 \mu\text{S}$.

Võtame $R_{h2} = R_k + R_e = \frac{9 - 4}{2 + 10} = 2900 \Omega$.

Järelkult ei saa S_m ja R_{h2} valitud väärtust korralt tulla esitult noudeld. Kui välti $R_{h2} = 3 \text{ k}\Omega$, siis $R_e = 1.5 \text{ k}\Omega$ ja $R_h = 1 \text{ k}\Omega$.

Trafostidesuses ettevõimendusasnod


Võib värendada kas nõudeid temperatuurustabilisatsiooni, vältieni $S_m = 5$. Siis $R_{h2} = -10 \text{ k}\Omega$ puhul saame: $R_e = 2 \text{ k}\Omega$, $R_k = 0.5 \text{ k}\Omega$. Selle värindil korral osutub astme sisendtakistus suuremaks. Nii lisaks, varamine $S_m = 5$ ja $R_{h2} = -10 \text{ k}\Omega$ jälgimesi mitteametlike diode.


9.9. TRAFOSIDESUSES EELVÕIMENDUSASTMED

Astmelevahelise trafostidesuses lampvõimendite celisteks takistus-mahutusidesuses võimendriga vörreldes on: 1) võimalus saada ühes võimendusastmes lambi võimendusreguleerimist μ suuremat võimendust, 2) võimalus saada signaal, mille pinge ületab anooditoiteallikka pingi, 3) võimalus saada madalat või sageustest, 4) võimalus saada ümmeneliste väljundit. Trafostidesus eelvõimendusastme ja selle järgneva vorevooluga režiimis töötava vastastiku läppaste valitel annab parimaid tulenust.

Võrreldes takistusidestuses astmega on trafostidesuse piudusteks: ühtlaesse võimendusastme raskusi avaras sageusduslas, keerukam konstruktioon, suurem mass ja mõõtmned ning kõrgem hind.

Trafostidesuses võimendus rakendatakse jätkotödet (Joon. 9-39, a) või fööpsise jätkotödet (Joon. 9-39, b).

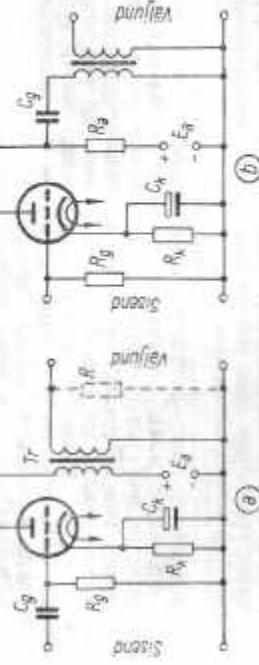

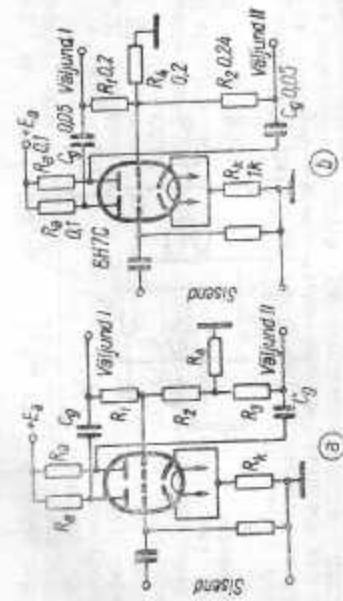

Joon. 9-35. Iseetsakaalustuv faasipööramusastme skeem.

mi järgi parempoolse trioodstüseemi türvõre pingelaguri $R_1R_2R_3$ kaudu. Skeemil liieku summneeria korral ei teki takistil R_4 pingelangu. Kui summneeria on riikitud, siis ümber sellel takistil pingelang, mis olenevalt esimene määrast suurendab või vähendab pinget lülituse parempoolse üla võrel. Skeemis Joonisel 9-35, b täidesad pingelaguri ja tasakaalustamise ülesannet takistil R_1 ja R_4 . Takistil R_1 ja R_2 takistused vaitakite mittevõrdised. Nii saabuse skeemi kasutamisel saadav summneeria on piisav halvem.

Joonisel 9-35, a esitatud skeemini kohaselt konstrueeritud faasipööramusastme arvutatavate järgmisteid:

- 1) lähtutakse takistustest R_{α} (vt. § 9-8) ja $R_s = R_1 + R_2$, vastavalt töoplampidele esitatud nõonale (lk. 396);
- 2) võetakse $R_s = (0,15 \dots 0,25) R_{\alpha}$,
- 3) koormuse vahelduvvoolutakistus

$$R_s = \frac{R_{\alpha} (R_1 + R_2)}{R_0 + R_1 + R_2};$$

4) astmine võimendus

$$K_a = \mu \frac{R_{\alpha}}{R_1 + R_2},$$


kus μ on lambi statiline võimendustegur falituspunkitis. Taliituspunkt valitakse samal viisil kui takistussidestuses võimendusastme puhul (vt. § 9-8);

- 5) määratatakse takistite R_1 ja R_2 takistused:

$$R_1 = \frac{R_{\alpha}}{R_0 + (2 + \mu) R_{\alpha}};$$

4) lambi sisestakistus, võttes arvesse neeltivisse tagasiside mõju,

26*

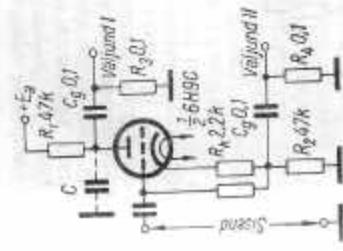

Joon. 9-36. Poolitutud koormusega faasi pööramusastme skeem.

$R_s = \frac{R_{\alpha}}{R_0}$; $R_1 = R_3 - R_4$;

- 6) automaateelpingestustakistis takistust $R_s = \frac{U_{\text{fil}}}{2I_{\text{fil}}}$;
- 7) sidestuskondensaatorite mahutuvused

$$C_s \geq \sqrt{\frac{150}{M_m^2 - 1}}$$

kus I_{fil} on hertsides ja R_0 — kilo-omides. Suurus M_m valitakse tavaliselt 1,05 .. . 1,2 piirides. Joonisel 9-35, b kujutatud skeemiga faasipööramusastme arvutamise seärasusel on järgmised: takistil R_2 takistus määratatakse sõltuvalt lõplambi tühisis, takistil R_1 takistus valitakse 20% võrra väiksem takistil R_3 takistustest, s. o. $R_1 = 0,8R_3$, $R_4 = 0,3R_2$. Lülituse ülejäändud elementid arvutatakse samuti kui astme jaoks, millelilitus on Joonisel 9-35, a.

Poolitutud koormusega faasipööramusastme skeem on Joonisel 9-36. Selles astmes on pool anodoikoormustakistustest ühendatud lambi anood ja teine pool katodeahelasse. Selle lülituse eellistes Joonisel 9-35 esitatud skeem




kus $C_{\alpha'}$ on katoodi ja kütteriidi vaheline mahutuvus, C_m — montaažmahutuvus, C_{sis} , A_{sis} — vastastatustamine ühe õla dünnariline sisendmahutuvus;

- 7) sageodusmoonutussegur sageustel

$$M_s = 1 + (2\pi f_k R_{ehv} / k C_{2A})^{\frac{1}{2}}.$$

Et sageodusmoonutus segur anoodiõla oleks sama suured, tulub tagada, et
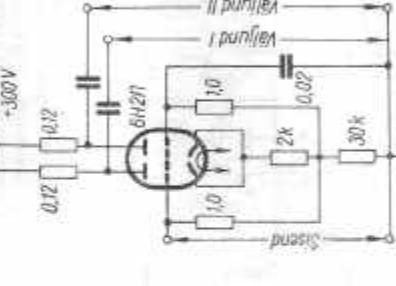
$$R_{ehv}, \phi_{ehv} = R_{ehv}, k C_{2A};$$



8) konstreeritakse dinaamiline karakteristik, määratatakse lambi tallitusrežiim ja skeemi ülejäändud elementid (vt. §9-8).

Joon. 9-37. Parafäässistme skeem.


Parafasastase (joon. 9-37) ühendab energiasisestatustava ja pooltulitud koorellülitust pingelängu alaliskomponentidega. Kui pingelängu vähimind on pöötavasti eelpingest vähksem, võib tälendavat eelpingut annutada kas sisestades pingelänglast või takistit R_h kaudsates (joon. 9-38, a). Kui pingelängu alaliskomponent koormustakistili on nõutavasti eelpingest suurem, siis antakse eelpinge vörtele koormustakistil osalt (väljavöötelt) või spetsiaalselt takistit R_e (joon. 9-38, b).

9-12. SUURE SISENDTAKISTUSEGA ASTMED

Katoodkoormusega astme (katoodjärgija, ühise anoodiga lälituse) omabaraids on suur sisend- ja väike väljandustakistus. Katoodjärgija pingevõimendus on alati ühest vähksem, väga stabilne ning praktiliseks ei muutu töiteallika pingete või lambi parameetrite (selle vananemisel) muutumisel.

Katoodjärgija sisendisse võib anda sellise suurusega sisendpinge, mis tundlikult illetab teistele astmetele lubatava. Katoodjärgija suundab läbi heede sagestaja ja lauskarakteristikutele moonutusi, vahalt üle kanda väga avara sagedusalal — mõnest hertsist mõime megahertsini. Katoodjärgija kolm liitlusvarianti on joonisel 9-38. Esimese variandi (joon. 9-38, a) võib valida ainult juhul, kui pingeläng alaliskomponent koormustakistil R vordub lambi antud režiimis vajaliku eel-

pingega. Kui pingelängu alaliskomponent on pöötavasti eelpingest vähksem, võib tälendavat eelpingut annutada kas sisestades pingelänglast või takistit R_h kaudsates (joon. 9-38, c). Kui pingelängu alaliskomponent koormustakistili on nõutavasti eelpingest suurem, siis antakse eelpinge vörtele koormustakistil osalt (väljavöötelt) või spetsiaalselt takistit R_e (joon. 9-38, b).

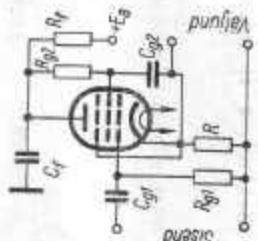

Joon. 9-38. Katoodväljundiga astme skeem perioodiga

Joonisel 9-39 on katoodjärgija skeem perioodilise kasutatakse periodil. Sel juhul on sisendmahuus veelgi vähksem kui triodi puhul. Katoodjärgijat on ostarbede kas kasutatakse eraldi asetsevate vörmenidite (näiteks mikrofoni eelvõimendite) väljundastamena. Katoodjärgija väljundtakistuse töttu vähenevad oluliselt

veraldi asetsevat vörmentit põhivõimendi sisendiga ühendavalu kaabille mõjuvad häired ja kaabil sisendmahuuse tolme seadine sageduskarakteristik. Katoodjärgija väljundtakistuse vähendamise tulus on tulus kasutada suure lõusuga lampe. Katoodjärgija arvutus toimub järgmiselt.

1. Välitakse koormuse läkitus ja kontrueritakse dünamailine karakteristik (vt. § 9-8). Koormus oleenl asine tulitusust. Kui katoodjärgija letab kasutamist, mida sisendusvõimendus, siis erinõudeid koormuse läkituse osas tavaliselt ei esita. Seepeärast tuleb koormustakistil R ja lambi läbitraversil väljukat lätkuda tingimusest, et alalispingeläng takistil R looksi ka riutuvu eeltinge tüürvõrel, s. q. kasutada joonisel 9-38, a kujutatud skeemiga lälitust.


2. Pingevõimendus

$$\kappa = \frac{SR}{1+SR},$$

kus S on lambi töös mA/V ja R — koormustakisti läkitus 1Q. 3. Katoodjärgija ekvivalentne sisestakistus mädalalt sagedustel

$$R_i' = \frac{1}{S};$$

Joonisel 9-38, b kujutatud skeemi jaoks joonisel 9-38, b kasutatud skeemi jaoks jõuvalt väljundtakistuse R_v korral

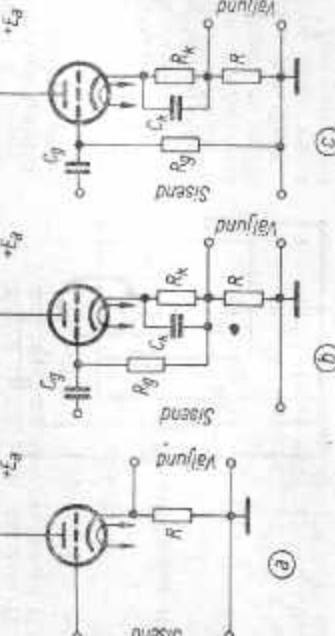

Joon. 9-38. Katoodväljundiga astmete (katoodjärgjate) skeeme trioodiga

$$C_2 = C_A + C_{h1} + C_{aa} + C_m,$$


kus C_A on koormuse sisendmahuus, C_{h1} — lambi katoodi ja lämpiviisi vaheline mahuus, C_{aa} — lambi anoodi ja katoodi vaheline mahuus, C_m — montaažimahuus.

6. Katoodjärgja dünaamiline sisend-

$$C_{as} = C_{as} + C_{ea} + C_{m},$$

kus C_{ea} on anoodi ja tühivõre vaheline mahuus, C_{ea} — tühivõre ja katoodi vaheline mahuus, K — pingevõimendus.

Suure sisendtakistusega väljundmahuus sisendtakistoriga. Suurim sisendtakistus saadakse kollektori läbitraversil väljukat lätkuda tingimusest, et alalispingeläng takistil R looksi ka riutuvu eeltinge tüürvõrel, s. q. kasutada joonisel 9-38, a kujutatud skeemiga lälitust.

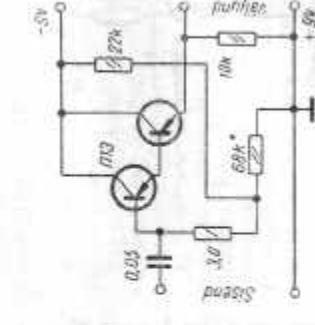

Joon. 9-38. Liittransistoridega kollektori läbitraversil väljundmahuus

$$R_i' = \frac{R_t}{1+\beta\mu},$$

kus


$$\beta = \frac{R_{el}}{R_{el}+R_s},$$

4. Katoodjärgja väljundtakistus

$$R_v = \frac{RR'}{R+R'},$$

5. Sagedusmuutustulegur sageduspärkonna kõrgemate sagedustel

$$M_k = \sqrt{1 + (2\pi f_k C_{\pi} R_s)^2},$$

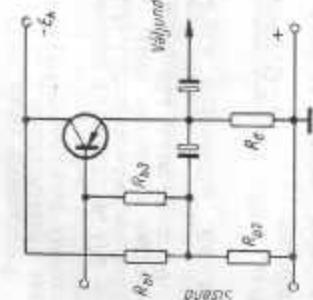


Joon 9.41. Siinre sisendtakistusega välti-
võimendusastme skeem.


Üldini tegomiseks on vajalik, et esimese transistori vooluvõimendussegi olets püsif suurem teise transistori vooluvõimen-
dustegurist.

Joonisel 9.41 esitatud skeemi puhul vähelduvvoolutakistust pingejaguri takis-
tust muutmata. Selles skeemis antakse baasile eelpinge pingejaguri $R_{o1}R_{o2}$ väh-
lavefelt läbi tühjendava takisti R_{B3} . Koormuse takistuse muutumis tükisti R_{B3}
võib mahaalat sagedustel saada mitme megaoomi surruuse sisendtakistuse.

Joonisel 9.42 on selliste astmine skee-
mid, mille sisendtakistus kuiinib mitme-
kümne ja isegi sadade megaohmideni.
Joonisel 9.42, a esitatud skeem iseärasu-
sek on kollektori lülitus astme kollek-
torialasse paigutatud takisti. Skeemis
Joon. 9.42, b on kasutatud kaskoodlüliti

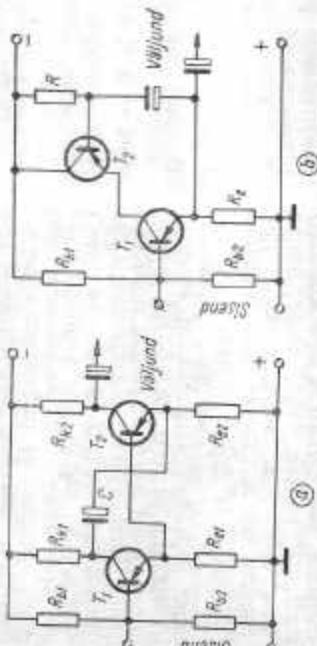

Joon 9.42. Siinre sisendtakistusega välti-
võimendusastmete skeemid

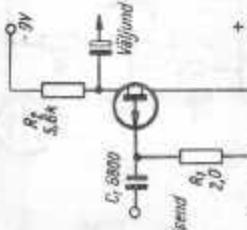

Joon 9.43. Väljaltransistoriga välti-
võimendusastme skeem

9.12. TAGASISIDESTUS HEELISAGEDUSVÖIMENDITES

Tagasisidestuseks nimetatakse mingi võimendusfotituse väljundi. Ja sisendahela vähelist sidetust. Kui tagasisidestuse ar-
vel signaal võimendus suureneb, siis sel-
list sidestust nimetatakse **positiiv-
seks tagasisideks** ehk **koosoleks**.
Vastupidiiselt juhul, kui signaal voinne-
dus väheneb, on **negatiivse tagasisidega** ja
tagasisidega ehk **vastusdega**. Tagasi-
destused võivad olla kasulikud (antti-
kult tekitatud ja spetsiaalselt kasutatu-
vad) ning ka hajulikud (parasitilised). Teo-
huselt eristatakse rõõp, järestik, e. jada-
ja segatagasisidest. Tagasiside väheneb
nedu kas ainult vähelduvvoolu (-pinge),
ainult alalisvoolu (-pinge) või samaaeg-
selt alalis- ja vähelduvvoolu (-pinge)

Negatiivne tagasiside parendab väh-
mendi taalitust. Lampide ja transistoride
taalituspunktidel asend muutub negatiivse
alalisvoolu tagasisidele. Toimeks stabil-
semaks, see on aga eriti ouline transisto-
riidega võimendites. Ja lampidega alalis-
voolavõimendites. Sellise tagasiside kasu-
tamine on välimatu vahetu sidestusega
transistorvõimendites (vt. § 9-10).

Igasuguse negatiivse vähelduvvoolu-
tagasiside kasutamisel parenevad vähmen-
di taalitusomadused, parimaadi tulemusi
pakub negatiivne rõõp tagasisidestamine. Selle töigel teostamisel vähenevad vähmen-
disti põhjustatud mittelineaar. lineaar- ja
taasimomentsid. Sellased tagasiside kasu-
tamine ning välimatu vahetu sidestusega
la lampide parameetrite, temperatuuri ning
koormuse muutumisel "ine", samuti väh-
neb ka vähendusi väljunditakistust. Negati-
tive vähelduvvoolu tagasisidega vähmen-
di puudutseb hulka tulbe arvata vähmen-
duse kahaneamine ja vähmalus teatavate
segedustel katkuda endaergutumisele.

Negatiivse vähenduse tagasiside on
saanud vähenduseks väljunditakistusega vähmen-
dustatud. Joonisel 9.44 loodud skeemides,
Transistoridega rööbis tagasiside joonisel
9.3, a toodud skeemil kohaselt läbi takisti
 R_{B3} ja väljaltransistoriga skeemides joo-
nilisel 9.4, a ja 9.5, a, kui takisti R_{B3} pole
kondensaatoriga sillatud.

Joonisel 9.45 on kahestmellistes transi-
storiõverõimendites kõige sage õendamini kasu-
steem jaoks.

Tagasisidesusahel arvutatakse parast
väljunditrafo ülekandetegurit, kui see
trafo on hõlmatud tagasisidestusaga.
Tagasisidestuse tagitus on tegur A,
väljendatud deelsihelides:

$$A_{\text{en}} = 20 \lg (1 + \beta K).$$

Koguvõimenduses K tulub arvestada ka
väljunditrafo ülekandetegurit, kui see

on tagasisidestusastme tagasisidestusaga.
Tagasisidestuse tagitus on tegur A,
väljendatud deelsihelides:

$$\beta = \frac{A - 1}{K}.$$

luteval negatiivse tagasisidesturnise skee-
mid. Skeemis Joonisel 9.45, a antakse
teise transistori vooluga vordeline tagasi-
destuspinge läbi takisti R_4 esimese
transistori baasile. Seeläga stabiliseerub
võimendusfotituse, kuid väheneb
sisendtakistus. Skeemis Joonisel 9.45, b
antakse osa väljundpingest esimese transi-
storist emitterhaasse. Pingevõimendus
stabiliseerub ja sisendtakistus sureteeb.
Mitteametmelises võimendites kasuta-
takse negatiivset tagasisidet nii üksi-
kutes astmine (s.o. ühe astme pilidis)
kui ka mitu (kahe-kolme) astet või ter-
vet võimendit hõlmavaid tagasisidestus-
ahelaid.

Negatiivse pingetagasisidega vähmen-
di arvutamine. Kvantiitativselt saab
vähenduse tagasiside mõju iseloomustada
tagasisidestusastregiiga A_1 , mis näitab,
mitu korda tagasisidesust vähendab sel-
lega hõlmatud astmine vähendust. Ta-
sagi sidetustegur A sõltub negatiivselt
tagasisidestusasttud astmete koguvõimendu-
missest K ja **ülekandetegurist** β , mis näitab,
milline osa negatiivset tagasisidesustest
vähendab vähenduse astme väljundpingest
võimalus tagasisidestuspingena tagasi-
dest estimee astme triüvõrakehlasses:


$$A = 1 + \beta K.$$

Negatiivne tagasiside parendab väh-
mendi taalitust. Lampide ja transistoride
taalituspunktidel asend muutub negatiivse
alalisvoolu tagasisidele. Toimeks stabil-
semaks, see on aga eriti ouline transisto-
riidega võimendites. Ja lampidega alalis-
voolavõimendites. Sellised tagasiside kasu-
tamine on välimatu vahetu sidestusega
transistorvõimendites (vt. § 9-10).

Igasuguse negatiivse vähelduvvoolu-
tagasiside kasutamisel parenevad vähmen-
di taalitusomadused, parimaadi tulemusi
pakub negatiivne rõõp tagasisidestamine. Selle töigel teostamisel vähenevad vähmen-
disti põhjustatud mittelineaar. lineaar- ja
taasimomentsid. Sellased tagasiside kasu-
tamine ning välimatu vahetu sidestusega
la lampide parameetrite, temperatuuri ning
koormuse muutumisel "ine", samuti väh-
neb ka vähendusi väljunditakistust. Negati-
tive vähelduvvoolu tagasisidega vähmen-
di puudutseb hulka tulbe arvata vähmen-
duse kahaneamine ja vähmalus teatavate
segedustel katkuda endaergutumisele.

Negatiivse vähenduse tagasiside on
saanud vähenduseks väljunditakistusega vähmen-
dustatud. Joonisel 9.44 loodud skeemides,
Transistoridega rööbis tagasiside joonisel
9.3, a toodud skeemil kohaselt läbi takisti
 R_{B3} ja väljaltransistoriga skeemides joo-
nilisel 9.4, a ja 9.5, a, kui takisti R_{B3} pole
kondensaatoriga sillatud.

Joonisel 9.45 on kahestmellistes transi-
storiõverõimendites kõige sage õendamini kasu-

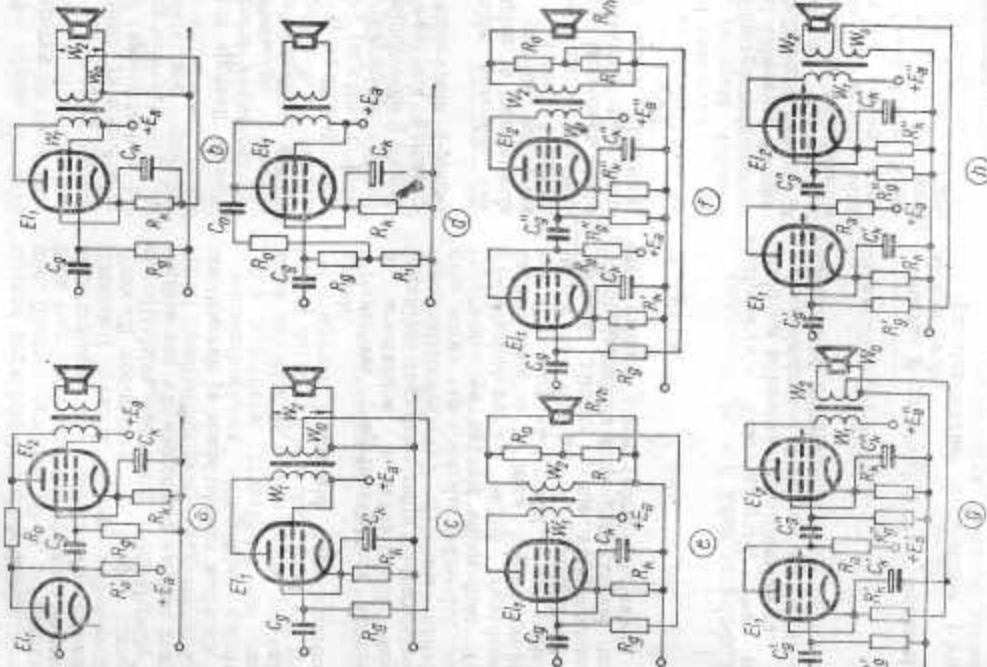

oon. 9-44. Negatieve tagasisideamise skeeme

3. Iga konkreetse lälituse jooks arvutatakse tagasisidestustahela elementid, mismäärise keeldust arv μ ja joonise B-44-a loodud nulltuse mihul tagasisidestustahelat. Tulemuseks saab kasutada $R_0 = \frac{R_{i1}R_{at}}{R_{i1}+R_{at}} \cdot \frac{1-\mu}{\beta}$, kus R_{i1} on läitmis- EV -elementidele vastav resistiiv ja R_{at} on läitmis- EV -elementidele vastav aktiiv.

10

$R + R_0 \geq 20R_{\text{vh}}$

Negativity

Negatiivselt tagasisidestatud võimendi stabilitus. Tugeva negatiivse tagasiside puhul ($A > 3 \dots 5$) vaidav kõrgetel ja madaatel sagastustel ilmnevad fassi- riikidelt väga positiivse tagasiside il- munised, mis kutsub esile võimendi eba- muhiste, mis läheb ära eriti tundlikult. Seos sellega tulub tugevaya negatiivse tagasi- sidestatud võimendile fassimoonustust vahendada, s.o. avaritada sageduspiir- kooska, mille ulatuses fassimihk on väi-

kus Y on mittelinearne monoonufustegur sama väljundvõimsuse puhul, kuid negatiivse tagasisidega.
6. Mälätakse tagasisidestega hõlmatu vähendamist väljundastesse lammil eki-valene sisestikustus.

gatijvset
hundis

gahivsel: tagasisidesatud vormendi Val-
jundis.

4. Määratakse negatiivselt tagasisides-tatud astmete võimendus:

Joon. 9-45. Negatiivne tagasiside kahestm
Joonisel 9-44, h ja 9-44, g töödud siis-
midega filtriuse puhul

jonistel 9-44, c ja 9-44, h toodud skeemide puhul

$$w_0 = \beta w_2 \frac{R_s + R_g}{R_s}$$


ring joonistel 9-44, d, 9-44, e ja 9-44, f
toadud skeemide puhul

$$\frac{R}{R_0} = \frac{R_s}{R_s + R_g} \frac{\beta}{1-\beta},$$


kus R_s on signaalilika väljundlökistus. Kui signaalilökiks on eelnev võimendus,

$$R_a = \frac{R_i R_o}{D - 1 + D} \quad \text{Negativiv}$$

Joon. 9.45. Negatiivne tagasiside kahestmeelistes transistorvõimendites

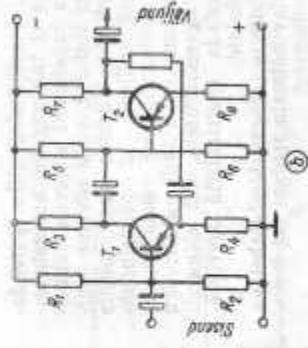

Joon. 9.45. Negatiivne tagasiside kahestmeelistes transistorvõimendites

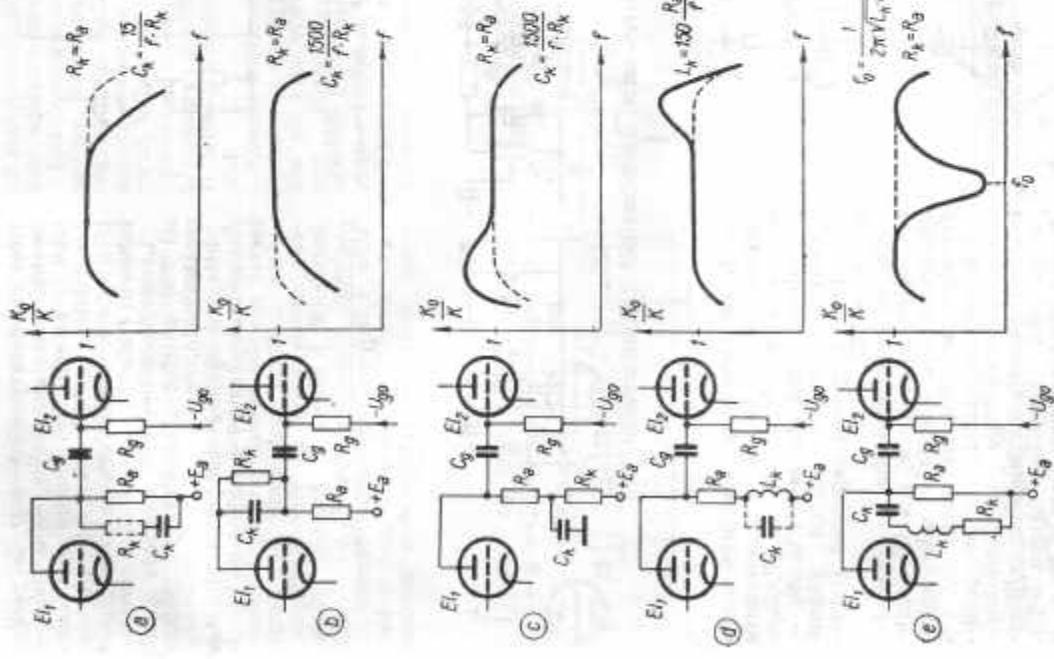

Joon. 9-45. Sagoduskarakteristikku korrigeerimise skeeme (kriipsjoonega on sagusmääratletud korrigeerimiseks)

Võimendi fassaatkarakteristikku parandamiseks huvides ei tulu tagasisidestustahelasse paigutada sagetusest sõltuvaid läilituslemente ega trafoid, välja arvatud muutlugu väljundiradio. Viimane peab olema konstruktsioonil selliselt, et puiseindublikus ja primaarmähise omamahaturus minimaalised. Fassaatkarakteristikku änderavaks ögrendamiseks võib võimendi kiemis kasutada spetsiaalselt väljatöötatud RC-anelaid.

Ühe negatiivse tagasisidestustahelaga pole soovitatav hõlmata rohkem kui kaks vooli võimendusastet.

Parasitsete tagasisidestuste mõju. Suheliseid nõrkade parasitsetustahelusidestust puhuli nimetas täiendava sagusmääratlemisega ja mõttelises armooritus, luugavama tagasisidestuse puhul tekijas võimendi endaergutus.

Hulgatudusvoimendites esinevad peamisi järgmist liiki parasitset tahedest:

1. Elektrostatiline sidestus abielate raelal.
2. Magnetiline sidestus astmete vahel, nii loob võimendi läilituseks palknevate idestustrafoode puisevoogude alledunimine.
3. Tagasisidestuse paraatsetest ümberantumise nõrgendamiseks tuleb erinevate astmete trafoodid seadmisse teineledest eemal olla kasutada magnetlist varjestamist vi. § 1-20).

3. Tagasisidestus toiteallikka kaudu. Selle sidestumise nõrgendamiseks vooditootlikkust sillata suure mahutuvusega kondensaatoriga ja kasutada lahti-idestusfiltrid (vt. Joon. 9-5 ja 9-31). Seale selle ei tulu lubada asjus võimendustagavarra olemasolu matalate! sageweiste.

4. Tagasisidestus, mida põhiustab mikrofoni efekt. Mikrofoni efekti nõrgendamiseks tuleb esimeese astme amortisaatoriote ja -tundlikku helivõnkumisenenergiat neolavarast materjalist (vilt, vatt vms.) küber. Valuüüs lääförijat ei või samal põhjusest mõista võimendi sääsji külge.

Genererimine ultrahulgatudusvoimendustel. Ilmehõlge sagusmääratlemisest lõppamatu ümberantumiseks lääföriidasele anoodile ja katoodile vahel 200...500-pikoampadiuse mahutuvusega trafoorid, mille läändusjuhtimed peaaegu olemas võimalikult lühikesed. Lisaks

9-14. SAGEDUSKARAKTERISTIKU KORRIGEEERIMINE

Hulgatudusvoimendites võib sagusmääratliku korrigeerimine toimuda järgmisel osmärkidel:


- 1) lamela, ütlase sagusmääratliku saamiseks. Sel juhul kompenseeritakse teatavates astmetes või trakti osades tekitatud nimeade sagusmääratliku vahenemist (või suurenemist) võimenduse vastava suurendamise (või vähenendamise) teistes astmetes (sagodusmääratlik).
- 2) erikujulise sagusmääratliku saamiseks,
- 3) sujuvalt või astmeliselt reguleeritava kujuga sagusmääratliku saamiseks, klahvavreguleerimisel.

Joonisel 9-46 on takistus-mahutuvusidestuses võimendis kasutatavate ülitundlike sagusmääratlike skeeme. Samas on võimendus-sageduskarakteristikud korrektiooniga ja ilma ringvalenuid, mille järgi saab orienteerivalt määratada korrigeerimiselementide elektrilisi siuruseid voimenduse muutmiseks antud sagusmäärateli / kaks korda.

9-15. VOIMENDUSE JA KÖLAVÄRVINGU REGULEERIMINE

Võimendusregulaatoriid võivad olla tööle sujuvad või astmelised. Esimesel juhul kasutatakse regulaatoria läätkatriga potentsiomerebit, mis on ühendatud pingejagurita (Joon. 9-47, a). Teisel juhul kasutatakse püstaktsistest koostatud pingejagurit (Joon. 9-47, b), koos pallukontaktide ümberföldiga (valimisfülitiga).

Välisele elektromotorjõuga signaaliallikatega (mikrofon, fotoleem, magnetneelpea jt.) töötavates võimendites tulub võimendusregulaatori aetada esimese ja teise astme vahel, kus signaal on tugevaran kui sisendis. Sel puhul paraneb võimendi kasuliku signali ja omamüra suhe.

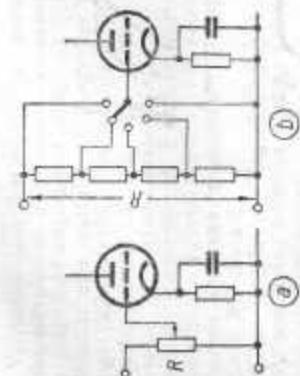

Joon. 9-47. Võimendusregulaatori ülditus:
a — sujuv reguleerimine; b — astmeline reguleerimine

$$R = \frac{2 \cdot 10^6 \sqrt{M_b^2 - 1}}{f_k C_s} \quad R \text{ MO.}$$

vides kasutada Joonisel 9-47, a töodud skeemis potentsiooniteid, mille liugkontakti ja skeemi järgi alumise otsa vahilise takistust muutub olenevalt liugkontakti pöödenurast eksponentifunktsiooni kohaselt (füür B₁).

Lampvõimendites võib kasutada joonisel 9-47 esitatud skeemidega võimendusregulaatoreid.


Lineaarmoonufuse seisukohalt lubatav võimendusregulaatori maksimaalne takistus

on


lähistest (R_1 ja potentsiooniteet R_2), mis tõttu võimendi astme sisendatakistuse mõju detektori koormusele on väiksem, kui eelmitte skeemis. Mõningatel juhtudel võib reguleerimistakistuse suurendamiseks rakendada skeemi Joonisel 9-48, c. Selle skeemi pausiseks on tarvituskasutatavateks kaksikpotentsiooniteid. Joonisel 9-49 on näidatud võimendusregulaatori ühendamine transistoryöömineku ühenduse vahel. Joonisel 9-49, a toodud skeemis tagab regulaatori takistust sama-aegselt ka transistori vajaliku aialisvoorürežiimi. See on taolise skeemi puuduses, kui vordkonda regulaatori ahejas, võib rikkuda transistori. Regulaatori ühendusskeemi Joonisel 9-49, b seotu piisust pole. Reguleerimispirkonna avar-damiseks peab regulaatori takistust olema

Kompensatsiooniga laatorite jaoks valmistatakse spetsiaalseid ühe või kahe väljavõtetega potentsioomeetriteid. Väljavõtetega ühendatakse sagedussest sõltuvata takistusega korrigeerimisahelad (vt. Joon. 9-59 ja 9-65).

Kõlavärvingu reguleerimine põhineb võimendi sageduskarakteristiku muutmisel

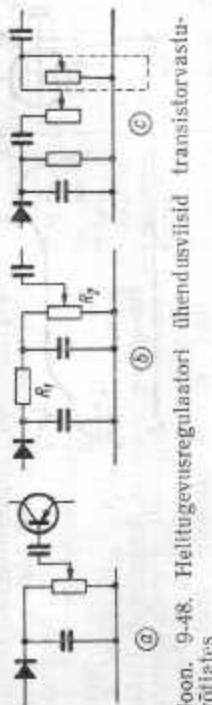

Joon. 9-48. Helitugevusregulaatori ühendusvõtjates

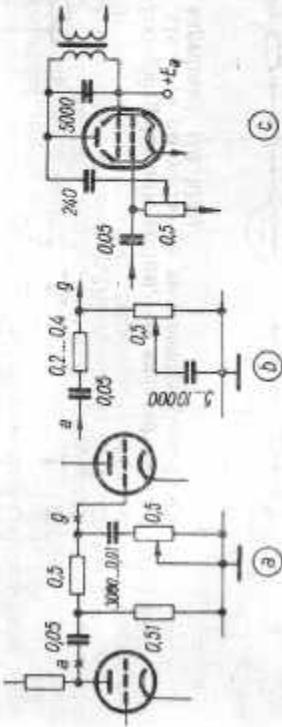


Joon. 9-49. Helitugevusregulaatori ühendusvõtjates

kus f_k on ülekantava sagedusplirkonna kõrgeim sagedus Hz, C_s — regulaatori fargreiva astme sisendinahituvus pf, R_s — signaaliallikas sisetakistus MQ, M_k — lineaarmoonufusteguri, lubatud kõrgemal ülekantaval kõrgemal sageduseil (tavaliselt $M_k = 1,05 \dots 1,12$).


Kui võimendusregulaator on ühendatud pentoodiga astme järel, siis tuleb välismis suurus R_s asendada selle astme aloodkoormustakisti takistissega R_{A_1} . Transistorvõimendites, mis võimendavad radioastustvõtja saadavat signaali, paigutatakse helitugevusregulaator sisendisse (Joon. 9-48, a). Nendest lõhssaim skeem (Joon. 9-48, a) ei saa tagada detektori koormuse konstantset, võimenduse reguleerimisfunktionsust abendab reguleerimispirkonda ja suurenib mõõtumist detekteerimisel. Sellised skeemid kasutatakse ainult suure takistusega esimeesse madalsagedusastme korral. Joonisel 9-48, b kujutatud skeemis on mõndustub detektori koormus kahest ta-

nili suur leid võimalik. Siin ei saa võimendust nullini vähendada.

Kvaliteetsemates võimendites kasutatakse nn. kompensatsiooniga helitugevusregulaatoreid. Sellised regulaatorid muudavad ühegeselt helitugevusiga ka võimenduseks sageluskarakteristikat läpses või ligikaudises vastavuses võrdse helitugevusega (vt. Joon. 7-1). Kõlavärvingu ei osutu siis sõltuvas regulaatori asendist.

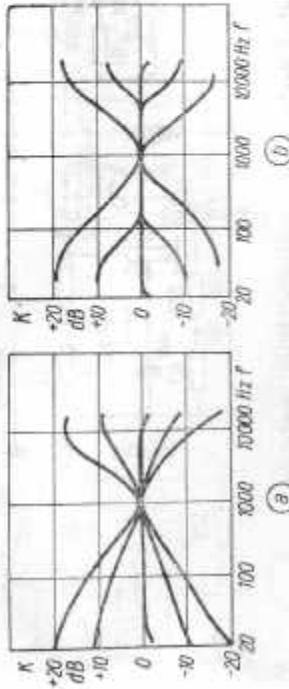

Joon. 9-50. Lõhssaimate kõlavärvinguregulaatori skeeme:
a — esimene variants; b — teine variants; c — kolmas variants (ingritiivse tagasisidega)

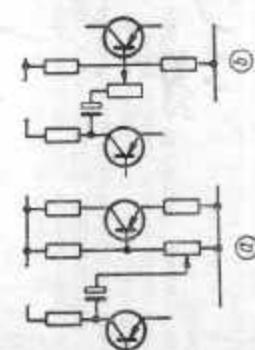

Joon. 9-51. Kõlavärvinguregulaatori sageduskarakteristikud:
a — esimene tüüp; b — teist tüüp

Mui signaaliallikas suundab anda pinget, mis ületab võimendi sisendis lubatud tuleb võimendusregulaator paigutada sisendisse. Kui võimendust muudetakse helitugevuse reguleerimise eesmärgil, siis tuleb helitugevuse reguleeritavuse sujuvuse hu-


madalate ja kõrgete hoiusageduste piirkonnas. Lihtsainates võimendites kasutatakse siinult kõrge sagestuse osas toimivat kõlavärvinguregulaatorit (joon. 9-50).

Võimendi sagestuskarakteristikku kuju muutmise iseloomult jagunevad kõlavärvinguregulaatorid kahte tüüpi:

- 1) sagestuskarakteristikku see celis, et võimenduse vähenedisel ühel

kaldaga ja üleminekuga rõhtsolt kald. osale püsival sagestsel.

- 2) sagestuskarakteristikku püsiva kaledaga ja üleminekuga rõhtsolt kaldosal mandataval sagestsel. Västabavad sagestuskarakteristikku on joonisel 9-51. Viimase oja ja kasutatakse üha sagestamini teist tüüpi kõlavärvinguregulaatoreid. Neil on

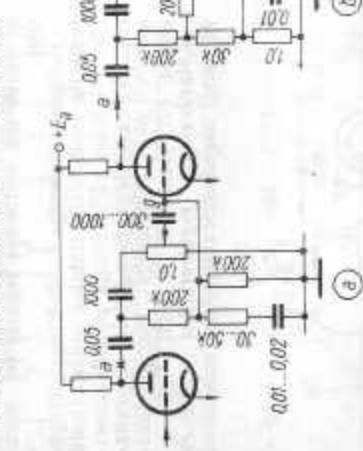

Joon. 9-52. Kõlavärvinguregulaatorite lülitust, mis annavad võimenduse vähinemise (14...16 dB/võrra) ja surenemise (kuni 14 kHz) kõrgetel sagestustel (10 kHz).

kompenseerida täiendava võimendusastre kasutamisega.

Kõlavärvingu sujuvaks reguleerimiseks tuleb skeemis joonistel 9-52 ja 9-53 kasutata B-tüüpi potentsioomeetrid (vt. § 3-6).

Teist tüüpi kõlavärvinguregulaatori on samuti seotud täiendava jämbi kasutamise vajadusega. Sellise regulaatori lülitus on joonisel 9-54. Avara reguleerimispilkkonna saaniseks peab tagasiidesta maha astme enese võimendust olema vähenenud 40...50. Ehneva astme väljundisse tuleb olla sellel vältke, see- taktust peab olema suhteliselt väike, see- pärast tuleb selles kasutada välkese või- mandusteguriga triodi. Joonisel 9-54 kui- lututud skeemiga lülituses kasutatakse A-füüpi potentsioomeetrit.

Kõrgekvallideelistes võimendites

ra- kendaatikasse, enamasti sagestuskarakteristi-

liku söltumattu muutumist nii madala

kui ka kõrgele hellsagedustele osas. Regu-


leerimise ulatus äärmistel sagestustel on

$\pm(15\ldots20)$ dB, kusjuures sellest pöh-


justatud võimenduse muutumine keekmis-

tel sagestustel (1000 Hz lüleduses) ei

ole mitte üle 3 dB.

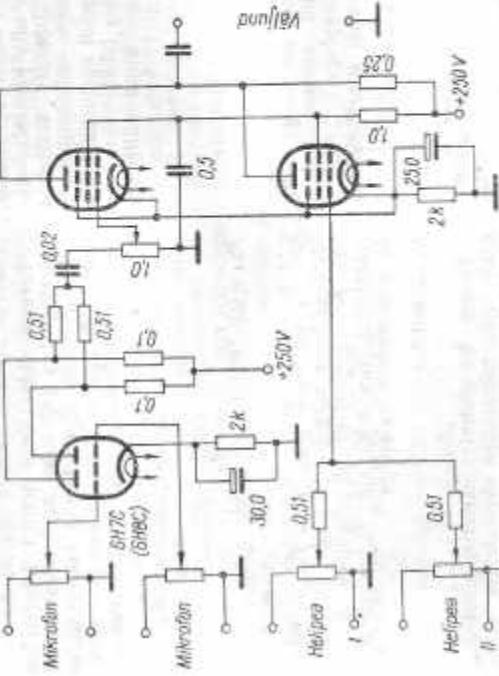

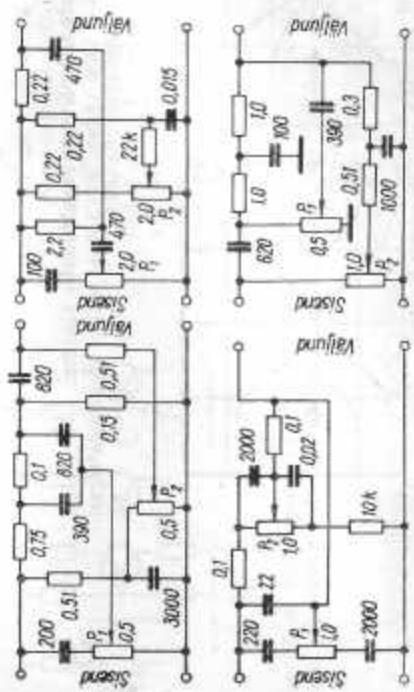Joon. 9-54. Söltumatu kõlavärvinguregulaatori lülitus jaoks (esimest tüüpi sagestuskarakteristik): P_1 — kõrgele sagestute regulaator; P_2 — madalate sagestute regulaator.



Joon. 9-53. Söltumatu kõlavärvinguregulaatorite lülitusti madalate ja kõrgele hellsageduste jaoks (esimest tüüpi sagestuskarakteristik): P_1 — kõrgele sagestute regulaator; P_2 — madalate hellsageduste regu- laator.

Joon. 9-52. Kõlavärvinguregulaatorite lülitust, mis annavad võimenduse vähinemise (14...16 dB/võrra) ja surenemise (kuni 14 kHz) kõrgetel sagestustel (10 kHz).

9-16. SEGUSTUSSSTEEMID

selt vörreahelasse ühendatava ekvivalentise müratalistuse R_{M} kaudu. See puhul

Muudatud seadmetes kasutatakse segusustüsiteme kahest vùt enamast signaalilikast saabuvate signaalide segusustüsimiseks. Signaalide segusustüsimisel on soovitust, et kokkileid vastamiseks saadavat sisendpinget oleksid vähimale piirides sainas suurjaigus, 3,0-5,0 et hõltingusereguleerulatorete ühesuguse asendis puhul saadavad väljundpinged ühtlasi. Sisuliselt kuigi erinevad, kui poleksid osutunud tarvikukuts grammofoni jaoks, saadavat signaali segustada mädalapingeega signaaliga, mis on soovitatav mikrofoni ja segusustüsimise vahel olendata üks eelvoimendustase.

Joonisel 9-55 on segustustülitus, mis võimaldab segustada kahe mikrofoni ja kahte grammofoni helipea signaale. Seadme väljundpinge on 25 V.

$$R_{nl} \approx \frac{\epsilon_{l,j}}{S} \ln \Omega,$$

9-17. MURAD VOIMENDITES

9-17. MORAD VOIMENDITES

Võimendi maksimaalne dünaamika püsikond on määratud parasiitmiiraaga (mida on müranivoo võimenduskasvanalis, seda ulatuslikum viib olla kasutatav dünaamikapüükond). Võimendi tekkitavast muara esitajonnes esimene võimendusaste ja sisendahelad. Võimendi soojuslik mürar ja võimenduselementides tekkin mürar on ekvivalentise sisendpinge, kuijal väljendatuna ligikaudselt arvutatav valeniga.

$$U_h = \sqrt{U_{h*}^2 + U_{\theta h}^2}$$

Kuts $U_{h,v}$ on sisendahelate soojuslikku mõju pingi, $U_{h,v}$ — võimendi eksponeerimise võlbmuselelemendi märapinge, Soojuslik mõju võtmendil sisendahelates

$N_h = 10^9, N_{AB}$. Teades transistori saab leida mitrapinge lähte. Tänu sellele saab sisendistust R_s ekvivalentseks väljemiseks r_{out} muuta.

$$N_A = 100,174,432$$

Võimenduselementide mürä. Elektronlampide mürä toimet arvestatakse tavallikomponent) kQ.

self võreallassesse ühendatava ekvialeerisse mõi-müratatistuse. *Ri*-paühil kaudu Sel paühil seadisena, vaadeelakes lämpि ideaalseks, viimane annodahelas mura ei teki. Müratatistust saab oksilisidatoodiga tri- sottide praktikat vahendusteks piisava tihussega meidralata vahemiga

$$R_{hl} \approx \frac{2.5}{S} \text{ k}\Omega,$$

Kus S on trioodi töüs tallituspunktiks mAA/V. Pentoodeedel on mõira suurem kui trioodidel. Pentoodee müratakistust saab määra valengiga I_{A0} .

$$R_{hl} \approx \frac{1}{S} \cdot \frac{I_{a0} + I_{\theta 2,0}}{I_{\theta 2,0}} \times$$

kus I_{ao} ja I_{az} on vastavalt anoodi- ja varvõrevoolu alaliskomponendid mA.

Transistoride mürä toimet himmataks märgatust ja vahendeid. Transistor mürä vähendab läbilaskerha lause ühikku kohtha on ligikaudu puordvõrdeline sage dusega (elektronlampidel ja faktisitel e- solu see sagestest).

Transistor mürä ekvivalentne võimsus selle sisendis

$$P_{ht} = 0.9 \cdot 10^{-11} N_e \lg \frac{f}{h} W$$

kus N_h on määratelu, f_h on f_{n_h} — talitlusagedusala kõrgem ja mädalaim sagedus. Kässraamatutes definitsioonis antub määratelu N_h tulib siin tämber arvutada subintervalite väljendiga

$N_k = 10^{10} \text{ NAB}$.
 Teedes transistori sisentäistäistut R saab leida muraprikkien ekvivalentteista lähtöön $\frac{1}{N_k}$.

11

Elektronilambi mära vähendamiseks tulub esimestes võimendusasimetes kasutada võimalikult suure töisuga triode (või triodahälitus pentode). Välimõõtumära annab lamp 6K32H. Mõnevõrra suurem on lambi 6H31 mära lättipingel 6,8 . . . 7,0 V ja anoodipingel 40 . . . 60 V.

Transistorvõimendite esimene astmete tulub kasutada võimalikult väikeste märatugega transistori. Väikese võimsusega transistoril saabakse madalaist müranivoo kollektoriyoool 0,1 . . . 0,3 mA, kollektori ja baasi vahelisel pingel 0,5 . . . 2,0 V ning signaaliga takistuse puhul 300 . . . 1000 Ω . Sel puhut on spetsiaalselt mära vareste transistoride (P167, P1335, P127A, M128, M1395 It) mära saamas suurisi järgus elektronlampide müraga.

Lambi ja võreheela juhtimote mikrofonite eelkist põhjustatud mära. Selle mära tekikajais on lampa elektroode ja monitaajujuhtimote mehaaniline vibreerimine, mis mahtruslikul teel kutsub esile anoodvoolu kõikumisse.


Mikrofonelektri vähendumise võimulu-

- astme anooditealika pinge V_a , R_a ja R_t — sisestamiste lambi anoodkoormismõõtustakistus k_{Ω} .
- Suurus D sõltub võimendi võimendusest ja võib kruundida tubandeni. Külteahelatest põhjustatud mära (võrgumära) vähendamiseks viib kasutada järgmisid vahendeid:
 - 1) kasutada sisendastmes triodi;
 - 2) maandada toitetrafo küttermähise keskpunkt või ühendada mähisega rõõmkuundatust ja ühendatakta potentsiaalmõõte (lugukontakti asend tulub määraa katseliseit);
 - 3) anda küttermihille kaoodi suhtes positiivne potentsiaal (või katoodile küttermihni suhtes negatiivne potentsiaal) vastavalt skeemile joonisel 9-56;
 - 4) vähendada esimene astmete lampide küttepinget 5,5 . . . 5,8 voldini;
 - 5) mitte kasutada võimendi metallgas-sid juhtmena; võimendi üldmõõtusega ühendatavad detailid tulub ūassiiga ühenada ühesalinsas katseliseit määratavas punktis.

Välistele hõreleidlate poolt tekitatud elektrilistest ja magnetilistest mõjutustest

hügijustund häired. Magnetiliste mõjutustest allikaks võivad olla elektromootorid, elektromagnetid, elektromagnetilised releeid, toitekatodid, alaidite filtreid ja traatikastid jne. Magnetiliste häirede kõrvaldamise vältimiseks on väljatöötatud järgmised meetmed:

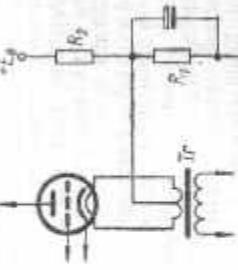- 1) võimallike häireallikate otsitarkkus ja ligutamine seadme moniteerimisel sisend.
- 2) võimendatud sassis valmistamine mitte-kaugnetilisest metallist (alumiinium, magneetmetallist jne).



卷之三

3) sisendjuhtimete kokkukeerutamine,
seenikeste juhtime kasutamine;
4) sisendastme magnetilise varjelestamise (vt. § 1.20);
5) sisendjuhtimine (vt. § 5.6).

Elektrilised häired ilmuvad võimendatajasse signaalit mõntaazi parasiitimattavuse kaudu. Elektriliste häirete allikaks võivad olla töötebrauühimed, küttejuhi, vörgejuhi, med jne.

Elektriliste häirete mõju vähendamiseks varjelestatust võimendi sisendahelad, s.o. parasiitatajase need elektrilist häriti fütilvarustamaterjalist (vasik, aluminiitum) katetesse. Katted ühendatakse võimendi sääsiiga või diodiühingega. Signaal kandvad juhtmed keeratakse kokku ja kas soolekatseks, mis ühendatakse varjelestuskütaga, mis sääsiiga. Täise mõnikord ka kolmanni võimendusastme üleskult asetsevad vörjelehtedest ümbritsevad saamut varjelestuskütaga. Potentsiaameetri ja testimisetaid metallkestad ühendatakse sääsiiga. Sisendastme lambi pesa ja selle juurde ümberkuivatud detailid varjelestatakse milituse muundust osat sääsiiga ühendatud metallidega.

regulaator millega vajutuse korral saab muuta helitugevuse suhet kummaski **ka-nalisse**, s.o. muuta kõllalist tasakaalu. Võimaldite sagenduskarakteristikute erinevust sed ei lohi ületada $2 \dots 3$ dB. Ja fensi-karakteristikute erinevusest $15 \dots 20$ see-päras tuleb kasutada väikese tolerantsiga lääitusdielule. Helitugevus- ja kontaktingviroonulatore karakteristikute identi-suse tagamiseks tulbe kasutada kamekora-seld potentsiometreid, millel takistuse (läugkontakti ja õhe otsklemini vahel) sõltuvus läugkontakti pöördenujast on ühe-sugune.

Võimendussedmede kummaski kanalisse
 töötavad kolariid peavad heli taasestamisel tavilises elutunnis olema leinasteise vähemalt 1,5 meetri kauguseks. Kui kumbki võimenduskanali on mõeldud lugu lä-kartava helisageduspiirkonna reprodukteerimiseks, kujuneb seadmetist suhteliselt kogukatks, sest kolariid kaslide mõõtmel on määratud ülekantava sageuspiirkonna madalatima sagedusega. Seadmetistiku saab lihtsustada, kui kasutada asiaola, et infektoriaal sammatuju hirmus läbib usaldataval aitas 300...400 hertsist kõrgemalt sage-dustel. Järelkult võib mäsalaid sagedusi

7-18. STEREOFONILISED VOIMENDID

Stereofonilise programmi võimendamiseks tuleb kasutada kaht iseseisvat mädalasagedusvõimendi, mis toidavad kaht identset vahilainulaiulise grupperi. Stereofonilise vahendustarktlike esitakite mõningaid erinöideid. Ohe kanali signaalidelektivus leise kanalisse peab olema väidiud mürümumini, vastasel korral kahanevaid saadav stereoteekst. Stereoleel halvenemine pole hukkudelissel veel määratav vahul, kui ülekostutussumbrimus trakti läbus esimes ületab 20 deibelli. Sealjuures peab võimenditevaheline ülekostutussumbrimus vähemalt 30 dB.

Ranged ja noudatud vahendate kummagi kaanali identuseele. Võimendite sagedus- ja kaasaskarakteristikud, samuti ka helitugevus- ja kolavarvintureguinaatorite reguleerimiskarakteristikud peavad vastavalt ühesugused. Kuna stereoleel 100b eseksütt helisageduspiirkonna kõrgem osa, siis on eriti oüligne täits need noudatud väljkoige veskistest ja kõrgelat helisalanssirihmest. Samuti on tarvilik stereohansas-

üheseltslada ühekanaliliselt.
 Lihtsustatud akustiline süsteemiga äte-
 refonklinise tasasesituse puhul reprodukti-
 seeritakse kummagi kanali madala heili-
 sageduslihises kolaris, millesse juhitakse
 summeeritud signaal. Keskmised ja kõr-
 gemad helisagedused, sealhulgas ka bass-
 instrumentide heli koostatakse kaudu val-
 diletoonid. Juhitakse kummagi kanali
 jaoks üsnesivatesse valjühäändatastesse,
 jaotustasenesse valitakse tavaliselt piires-
 250...300 Hz.
 Joonise 9-57 on madalaid sagedusi ühe-
 kanaliliselt reproduktiivsira stereofonilise
 võimendi skeem. Sagedusriba jaotamine
 ja kummunistiki kanalist pariteetvate madala
 sageduslike helisignaalide liitmine toimub
 lõppastme lampide ainedlaheitates väljundi-
 trafoode abil. Sagedusribal 500 Hz kuni
 10 kHz on ülekoostyvsumbumus kanalite
 vahel parun kui 30 dB. Lõljitus läbi ette
 stereoparieti süvendamise vormustust kes-
 misi ja kõrgeld helisagedusi reproduktiiv-
 rivate lisikõlarite kasutamise teel, mis
 üllendatakse võimeliga kontaktpiiskide
 K1 ja K2 laudu.

9-19. KORGEVÄLITEEDEILISED
MADALSAGEDUSVOIMENDID
[HI-FI-VOIMENDID]

Kvaliteetsel mädalasagedusvõimendite saab olema tundry väijundrõõmuse resever, et saavutada üvarat õunaarikapir-kondia ja suurendada stabiltsust normaal-asse väijundrõõmuse pulm. Väijundrõõmuse reserv soodutab impulsihelde puh-astat.

Universalised madalsagedusvõimendid võivad moodustada ühe vält kaks konsti-tutiivset blokki — viimaseid lühil on eel-võimendi ja võimsusvõimendi eraldi. Kõik reguleerimisorganid asetatakse ed-kesesõõmeline. Selviinendi väljundatakse vägagiuse korral mitte siisendiga erinevate programmiallikate kasutamiseks. Programmiselt võib kasutada ka viss-avat ümberülitlit. Teatud programmalii-dit puhul võib tarvis minna soovitavaid korrigeerimisrahadeid vält läheni vaid ei-võimendusstmeid.

Korrigeerimisrahadel võimendti sisendis vimaldavat.

Kvaliteetsel mädalasagedusvõimendite saab olema tundry väijundrõõmuse resever, et saavutada üvarat õunaarikapir-kondia ja muorendia stabiltsust normaal-asse väijundrõõmuse pulm. Väijundrõõmuse reserv soodutab impulsihelde puh-ast.

Universalised madalsagedusvõimendid võivad moodustada ühe vält kaks konsti-tutiivset blokki — viimaseid lühil on eel-võimendi ja võimsusvõimendi eraldi. Kõik reguleerimisorganid asetatakse ed-kesesõõmeline. Selviinendi väljundatakse kõral mitte siisendiga erinevate programmiallikate kasutamiseks. Programmiselt väljundatatakse ka viss-avat ümberülitlit. Teatud programmilis-tiitide puhul võib tarvis minna soovitavaid korrigeerimisahelaid vält läheni vaid ei-võimendusstmeid.

Korrigeerimisahelal võimendti sisendsi-vimaldavat.

Tavalises eluruumis kasutatakse monofoniliste Hi-Fi-võimendite kvaliteedide jaad peavad olema järgmised: ühendvõimsus vähemalt 10 vatti, reproduktori väljundvõimsus 30...40 herbstat ümberiiravat sageliselt 15...20 kilohertsini, omamüntatuse -90 dB v@ alla selle. Võimendi taastarakteristik peab läinestatakse sagestuse, plifonnas olema lineaarse.


Kvaliteetsete võimendatust rakenatakse sageliselt karakteristiku kuju ulatuseks 1000-1500 m. Kui akustiline reguleerimist ei saa, siis tuleb kui ka õigete sageste pürionimas eraldi, mis vahab valida ülekanekaudell summaraesse akustuskarakteristiku iseloomu vastavaks. Ülekaalumugi akustiliste omadustite, ülekaalulale programmile ja kuulajate individuaalsete maitsele. Reguleerimise ulatus ööri- ja päeviti sagelustel peab olema \pm (15...20) dB.

Moonatusse vähendamiseks kasutatakse siirnitud rohkest negatiivset tagasi- ja et Kõrvuti peamise negatiive la-

β₁₁ β₁₂ β₁₃ β₁₄ β₁₅ β₁₆ β₁₇ β₁₈ β₁₉ β₁₁₀

sagedusi, ühes kõlaris, millesse juhitakse summeeritud signaal. Keskmised ja kõrge madal helisagedused, sealhulgas ka bass, instrumentide hell koostiseks kuluuvad ülemtoonid. Juhitakse kummagi kanali jaoks üsnesivatesse valitakse tavaliselt piires 250...300 Hz.

Joonisel 9.57 on madalaid sagedusi ühe kanaliliselt reproduutseeriva stereofonilise võimendi skeem. Sagedusriba jaotamine kummustiki kanalist parimevalla madal-sageduslike helisignaalide läätmise toimub lõppastme lampide anoodahelates väljunditrafoode abil. Sagedusribel 500 Hz kuni 10 kHz on ülekantvusumbus kanalile vahel parem kui 30 dB. Läätus näeb ette stereotüüpi suvendamise vormustust keskmisi ja kõrgeld helisagedusi reproduutsioonivale lisikõlariale kasutamise teel, mis ilmendatakse vähmeninga kontaktpunkide K_1 ja K_2 laudu.

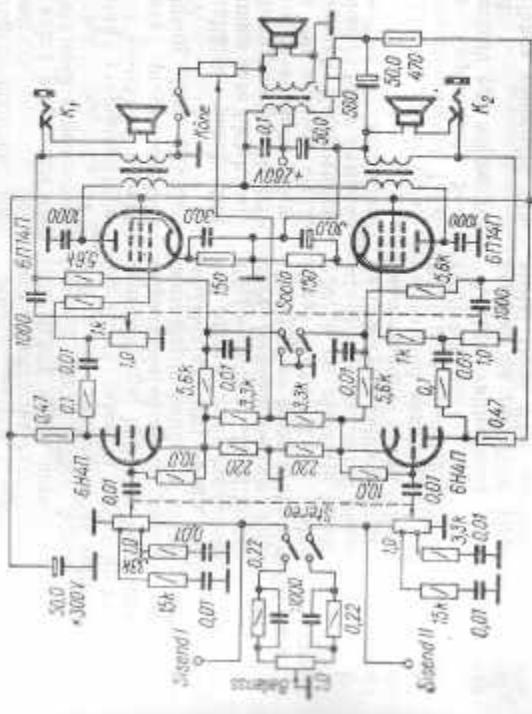

Joon. 9-57. Stereootoonilise mädelisagedusvõimendi skeem

gaaside ahelaga, mis hõlmab võimendi vormimiseid, kasutatakse ka täien-davat ahetaid, mis hõivavad üht-kahat-tem. Kvaliteetsel määratlagedusvõimendite peal olemas tunduv väijundvõimustuse re-serv, et saavutada vararat dünaamika piiri-konda ja suurendada stabiilsust normaal-võimendusse pulmi. Väljundvõim-euse reserv #oodutab impulssihetede puh-just.

Universaalsed madalsagedusvõimendid võivad moodustada ühe või kaaks konsi-kuutiivset blokki — viimasel juhul on eel-ja võimustõmendi eraldi. Kõik reguleerimisorganid asetatakse eel-võimendisse. See blokk on suhteliselt vä-kesemõõtmeline. Selviimendi välrustatakse seaduse korral mitre sisendiga erinevate programmi allikate kasutamiseks. Program-mi valimiseks võib kasutada ka vas-tavat ümberühilist. Teatud programmi li-ttide puhul võib tarvis minna sobitavaid korrigeerimisrahelaid või täiendavaid eel-võimendusseid.

Korrigeerimisrahelau vormindat sisendil vimaldavat.

Tavalisine eluruummis kasutatakse monofoniliste Hi-Fi-võimendite kvaliteedide ja laadide peavad olema järgmised: ühendvõimsus vähemalt 10 vatti, reproduktori väljundivõimsus 30...40 herbstist ümberiirutav sagelaudil 15...20 kilohertsini, omantutatuse -90 dB v@ allal selle. Võimendi taasikararakteristik peab läinudstatakavate sageustule piltkonmas olema lineaarmne.

Kvaliteetsete võimendatust rakenatakse sagelaudil karakteristiku kuju ulatustaslikku reguleerimist nii madalate kul ka õõrgele sageustule piirkonnas eraldi, mis viib valihab validu ülekandeosal summaraesse sageduskarakteristiku iseloomu vastavaks ümumi akustiliste omadustele. Ülekantavale programmil ja kuulajate individuaalsete maitsele. Reguleerimise ulatus läbirististitel sagedustel peab olema $\pm (15\ldots20)$.

R. Moonastuse vähendamiseks kasutatakse siirnitud rohkest negatiivset tagasi- ja et Kõrvuti peamise negatiive lä-

β₁₁ β₁₂ β₁₃ β₁₄ β₁₅ β₁₆ β₁₇ β₁₈ β₁₉ β₁₁₀

sagedusi, ühes kõlaris, millesse juhitakse summeeritud signaal. Keskmised ja kõrge madal helisagedused, sealhulgas ka bass, instrumentide hell koostiseks kuluuvad ülemtoonid, juhitakse kummagi kanali jaoks üsnesivatesse valitakse tavaliselt piires 250...300 Hz.

Joonisel 9.57 on madalaid sagedusi ühe kanaliliselt reproduutseeriva stereofonilise võimendi skeem. Sagedusriba jaotamine kummustiki kanalist parimevalla madal-sageduslike helisignaalide läätmise toimub lõppastme lampide anoodahelates väljunditrafoode abil. Sagedusribel 500 Hz kuni 10 kHz on ülekantvusumbus kanalile vahel parem kui 30 dB. Läätus näeb ette stereotüüpi suvendamise vormustust keskmisi ja kõrgeld helisagedusi reproduutsioonivale lisikõlariale kasutamise teel, mis ilmendatakse vähmeninga kontaktpunkide K_1 ja K_2 laudu.

20

1) võrdustatud programmiallikate signaalide keskmist taset;

2) kompensierteid antuid programmi kannelli eelnevas osas tekitvaid sagedusmuutusi;

3) nõrgendatud antuid programmi illekandekanalit ilmuvaid spetsifilisi häireid. Iga ümberfäälitavava programmi allikate väljundisignaali keskmise tase vältatakse väliselt 0,2...0,5 V.

Nende programmi allikate puhul, mille väljundisignaali keskmise tase ületab välitud väärtsuse (raadioavastuvõja, televiisor), tuleb kasutada signaalijahelas pingelagurit, nende puhul, mis antiavat mälamata tase meega signaasi (magnetofoni tasesetospaar, mikrofon), tuleb kasutada tändavaid seelviimendid, või eelviimendusmeid.


Väimsusvõimendi blokk koosneb tavallistelt ihest pingevõimendustest, faasipöördeviimastest ja läppastimest. Selle bloki sageduskarakteristik ega viimenduse ole reguleeritavatav.

Jaoatud sagedusribaga väimendi. Mandaat ja kõrgele sagedusustega helide eraldamise ja taasesitamiseks saab hinduvalt kahandada ristmodulaatiointist põhjustatud nooonust ning märgitavat jaenenda efektivselt reprodukteeritavat sageduspiirkonda, sest üks väljundilaja pole võimelise rahulikult töötama küllalidest avara sagedusulast ($40 \dots 60$ kuni $15\,000 \dots 18\,000$ Hz). Kõrgele ja mandaatlike sagedusustega helide eraldat reproducedesertmine on tarvilik ruumilise heli taasestutseadmetes (vt. § 7-6).


Ruumikõlaeteki loomiseks ja taascatava sagedusribiga avardamiseks hüpatakse jaotusfiltrid sageli üksnes lõppastme vältundisse (joon. 9-58). Skeemis joonise 9-58, a on mandaatide väljundifälda jaad rihindatud vähellt. Väljunditrafo sekundäärhäälesega, keskmise lõrgusega helide väljundifäldajad suure mähtuvusega kondensatorite kaudu ja kõrgele helide väljundifäldajad filtri laadu mille mäodustusväli paispool ja kondensator. Paispool P_p , märitatakse 10-millimeetrisse läbimäedaga ferriitküdamnikule, mille magnetiline läbitavus on 600. Mahisel on 40 keerdu (traat $\text{P}3\text{L}-0,41$).

Skeemis joonise 9-58, b on mandaatide väljundifäldajate gruppide väljundifäldatud paispooli P_{p_1} , kuid ja kõrgele helide väljundifäldajate gruppide ja kondensatori kaudu Paispool P_{p_2} on kondensatordi samasuguse städamikul nagu valmistatud samsasuguse städamikul nagu P_{p_1} , kuid sisaldb 150 keerdu traati $\text{P}3\text{L}-0,93$.

Veelgi kvaliteetsem jaotamine taasstitse sagedusribaga jaotamine lõppastme annab ahela (joon. 9-59) kondensatori ja kahewäljunditrafo abil. Kondensatori mahutavus valitakse selline, et kõva trafo T_{T_1} primaarmähise induktiivusega (tekkiv resonants) lülmus sagedusust 3000...4000 Hz. Sagedusribaga otantisel väljunditrafot abil nende konstruktioonil lähtustub. Kõrtele helide katall trafo ei pea ilmelt üla kandma mandaatid helisagedusi ja nii viisi osutuvad selle mõõtmned välkesteks. Püsifeeldindlikkusus väheneb, mis omakorda parandab kõrgele helide reprodukteerimise elektlyylist. Mandaatide helide kanali trafo

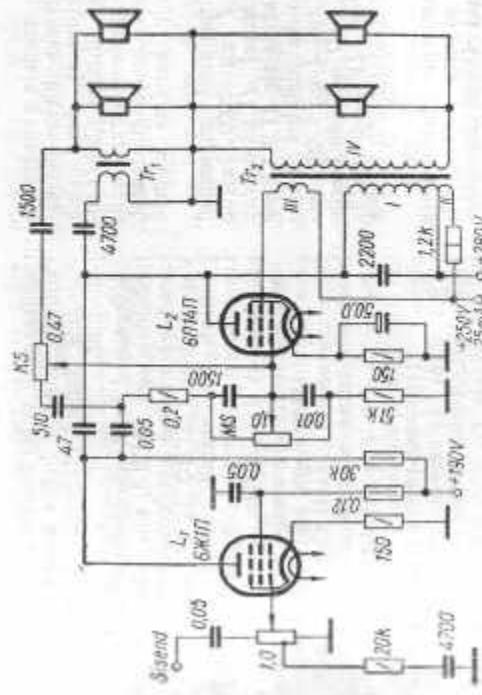

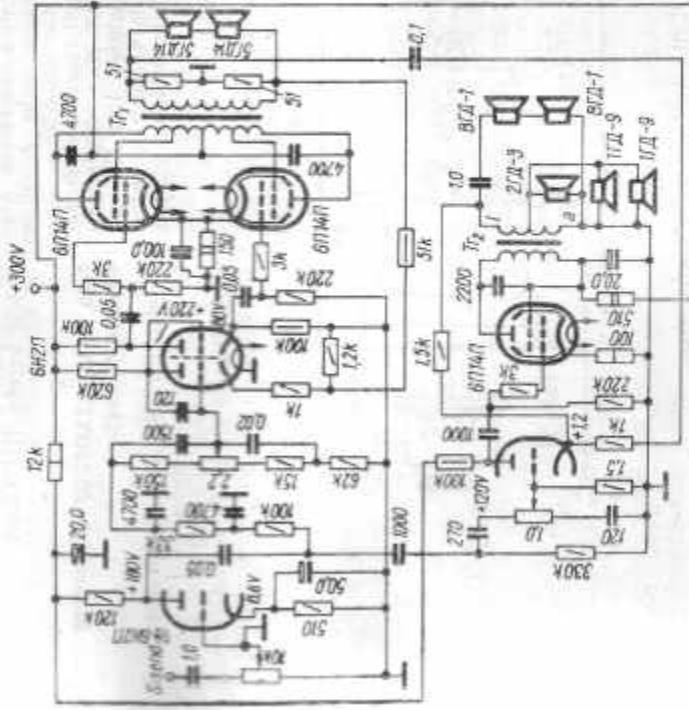Joon. 9-59. Radiocla «Latvija» mädalasagedusvöimendi skeem



MADALSAGEDUSVÕIMENDID

primaarmähis peab muidala sagedusega mendumani vahel toimuh esmese astme helisignaalide elektrivõimsuseks induktiivsust, kuid vöh konstruktioonilt olla ühtsam. Ühekanallistes (jaotamata sagedusüritakuga) seadmetes kasutatavatest väljunditratodes, kui võrdab ei pea ühe kanalda kõrgeid väljunditratodes.

Trafo T_1 , on välmisslatud stardiukul $\text{Pi}9 \times 12$, Mähisel I on 2000 keerdu ($\text{Pi}3/1 0,12$) ja mähisel H 23 keerdu ($\text{Pi}3/1 0,5$) (vaijuhääldajate $\text{IGD}-1\text{-B}\Phi$ jaoks). Trafo T_2 on välmisslatud südamikul $\text{Pi}6 \times 24$. Mähisel I on 2900 keerdu, $H = 90$ keerdu, $H' = 580$ keerdu ($\text{Pi}3/1 0,12$) ja mähisel H' — 40 keerdu ($\text{Pi}3/1 0,8$) (vaijuhääldajate $\text{IGD}-8\text{-B}\Phi$ jaoks).

Sagedusriba jaotamisega ühekanallilise vöhmeni väljundi ei saa riistmodulatsiooniimooturust siiski täiesi korvalda da, sest see vöh tekida nii lõpastesnes kui ka mittepiisava jaotamise tagajärjel koormuses enesest. Tundruvalt parema efekti loob sagedusriba jaotamine võimendi sisendis. Sellise kahakaaluga vöhmeni skeem on joonisel 9-60.

Vaadeldav vöhmeni reproduutseerib sagedusala $30 \dots 15000$ Hz. Mittelineaarrioomutussegur sagedusel 1000 Hz on 0,5% ning sagedusel äärmistel sagedusel mitte üle 20%. Väljundvõimsus korget helide katulis on 2 W ja madalate helide katulis 4 W . Vöhmeni tundlikkus on 150 mV.

Sagedusriba jaotamine kummagi vöhmeni skeem on joonisel 9-60. Vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioodid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioodid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppast-

luse signaali nendel poolperioodidel, mille väljund vastavata transistori emitterisse on auletid. Dioodide paudumisele tekiks kondensatorite C_1 ja C_2 lukustav ping. Vöhmeni tundlikkus on umbes 10 mV ja aageduskarakteristikku ebaititus sage-duslas 400 hertsist 3 kilohertsini mitte sools tele suurendatada kondensaatorite määtruvusi.

Vöhmeni helid reproduutseeritakse väljahääldajatega $\text{BPD}-1$, mis ühendatakse kaudu väljundisse kondensaatori kaudu. Vaijuhääldajad $2\text{G}1-3$ ja $1\text{G}2-9$ on väljundratoga vahelt ühendatud ning teasesitavad keskmise kõrgusega helisid sagedusribas $1 \dots 7$ kHz.

Vöhmenit võib koostada ka välksema arvu vaijuhääldajatega, sest tugeva negatiivse tagasiside kasutamise lõttu pole koormustaktuse väljus eriti kriitiline.

Trafo T_1 , võib olla välmisslatud südamikul $\text{Pi}22 \times 30$. Primaarmähisel peab siis olema $1140 + 860 + 860 + 1140$ keerdus ($\text{Pi}3/1 0,64$). Mähikmisse konta vt keerdu ($\text{Pi}3/1 0,64$). Mähikmisse konta vt ik 385. Trafo T_2 võib olla välmisslatud südamikul $\text{Pi}16 \times 30$ (ööripilli 0,1 mm). Primaarmähisel peab sisaldaama 1000 keerdu ($\text{Pi}3/1 0,18$) ja sekundaarmähisel 20+30 keerdu ($\text{Pi}3/1 0,59$).

9-20. MADALSAGEDUSVÕIMENDITE PRAKTIISI SKEEME

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioodid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioodid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioidid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

100-millitisse väljundvõimsusega vöhmeni skeem on joonisel 9-61. Lõppastmele eenev astme on poolitust kõrvaldaja, Dioidid D_1 ja D_2 loovad kondensatorite C_1 ja C_2 ühjememise vöhmeni.

Joon. 9-61. 100-mW väljundvõimsusega vöhmeni skeem

luse signaali nendel poolperioodidel, mille väljund vastavata transistori emitterisse on kirjeldatud tagasisidedestuse olemasolu vöhmeni veel töötada temperatuuri lõunisel kuni 60°C ja tolepinge muutumiseni piirdides $5 \dots 15$ V.

Vöhmeni eemreguleerimiseks tuleb tagasiinde õigade summneetria ja transistordide T_3 ning T_4 eelpinge (takisti R_5) seada õigeks. Eelpinge saab muutusti R_2 või R_7 takistuse vähendamiseks. Vöhmeni tundlikust saab reguleerida takisti R_5 takistuse muutmisega.

1-kvartise väljundvõimsusega vöhmeni kantavale raadiovastuvõiale või magnetotofone. Vöhmeni tundlikkus on $0,2 \dots 0,3$ V, tulekanlav sagedusala $50 \dots 10\,000$ Hz, sisendtakistus $300\text{ k}\Omega$, vool signaalita 15 mA , vool nimivõimsuse pulgul 200 mA , tafluststemperatuuride vahemikul $0 \dots 40^\circ\text{C}$.



Vöhmeni skeem on joonisel 9-63. Esimene, suure sisendtakistusega astme on valmisstabid joonisel 9-41. Toodud skeemi kohaselt, Kõlavärvingu reguleerimiseks on takisti R_6 ja lõppastme režiimi temperatuuri stabiliseerimiseks diood D_1 . Vähändab vörkepooli takistust peab olema $5 \dots 15$ ohmi.


Transistorde $\text{Pi}14$ asemel võib kasutada transistorde $\text{Pi}13$, $\text{Pi}11$, $\text{Pi}40$, $\text{Pi}41$; $\text{Pi}10$ asemel — $\text{Pi}9A$, $\text{Pi}11$; $\text{Pi}201$ asemel — $\text{Pi}202$, $\text{Pi}203$, $\text{Pi}213$. Transistoride vöhmeni tundlikussegur β peab olema pliirides 20 ... 30, vöhmeni võimsusega transistoriga vastuvoolu peab olema alla 10 mA . Vöhmeni omamata vähendamiseks tuleb kahes esimeses astmes kasutada madala müranivõoga transistore.

Lineaarne transistortõvõimend. Võimendi tundlikkus on $0,15\text{ V}$, läbi väljundvõimsus $\frac{1}{4}\text{ W}$, kusjuures mittelineearrioomutus ei ole üle 10% . Võimendi sageduskarakteristik on kuidavate helisageduseste alas täiesti lineaarie, sest võimenduse ebahülitus sageduslaias $15 \dots 20\,000$ Hz on kõigest 1 dB. Võimendatavate sageduslike edasimüntatimiseks on lõppastmes kasutatud keskkagedustransistor KT801B ja midaatide sagedustuse läbilaskmiseks on vöhmeni väljundisse ühendatud sumera-matu yüles (2000 μF) sidestuskompleksator.


Võimendi esimeseks astmeeks (joon.

9-64) on emitterjärgja, mistöötu vöhmeni.

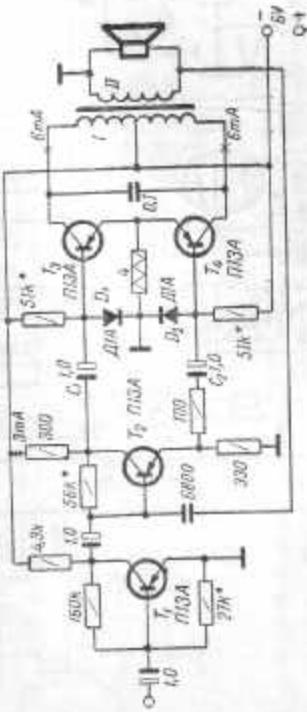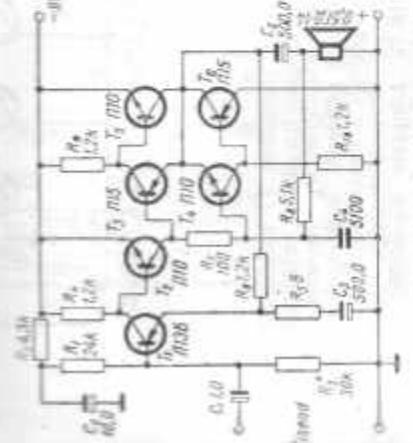

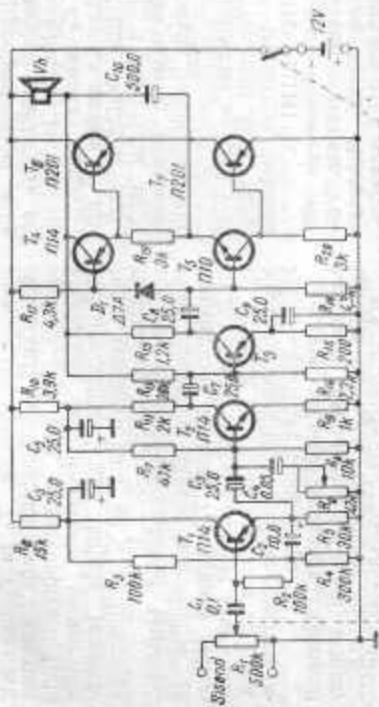


Joon. 9-63. 1W väljundvõimsusega madalsagedusvõimendi skeem

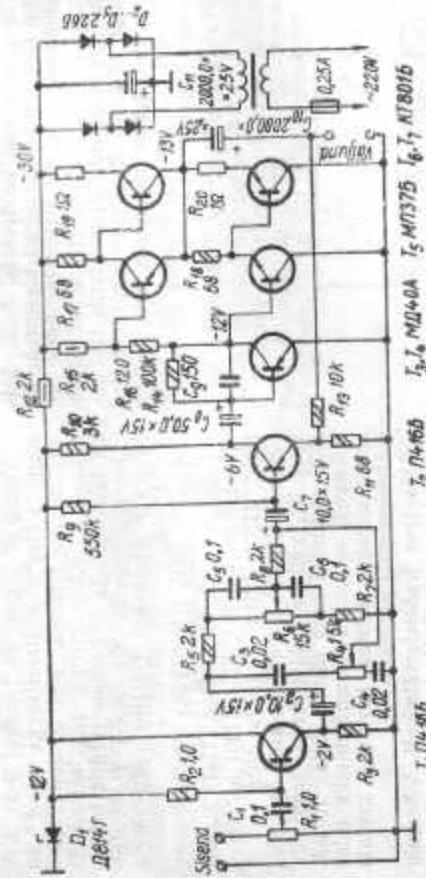

Joon. 9-64. Lineaarse madalsagedusvõimendi skeem

di on suur sisendtakisti. See võimaldab kasutada mistahes signaalallikat, sealhulgas ka grammonofoni piezoelektrilist helipeda. Kõlavävingu reguleerimise abelad on ühendatud esimene astme järel. Kõrgele helisagedusele võimendust muudatakse potentsiomēetriga R_1 , la madalsagedustesse võimendust potentsiomēetriga R_2 . Temperatuurstabilisaatsiooni takistid on ühendatud transistori T_2 emitteriha-

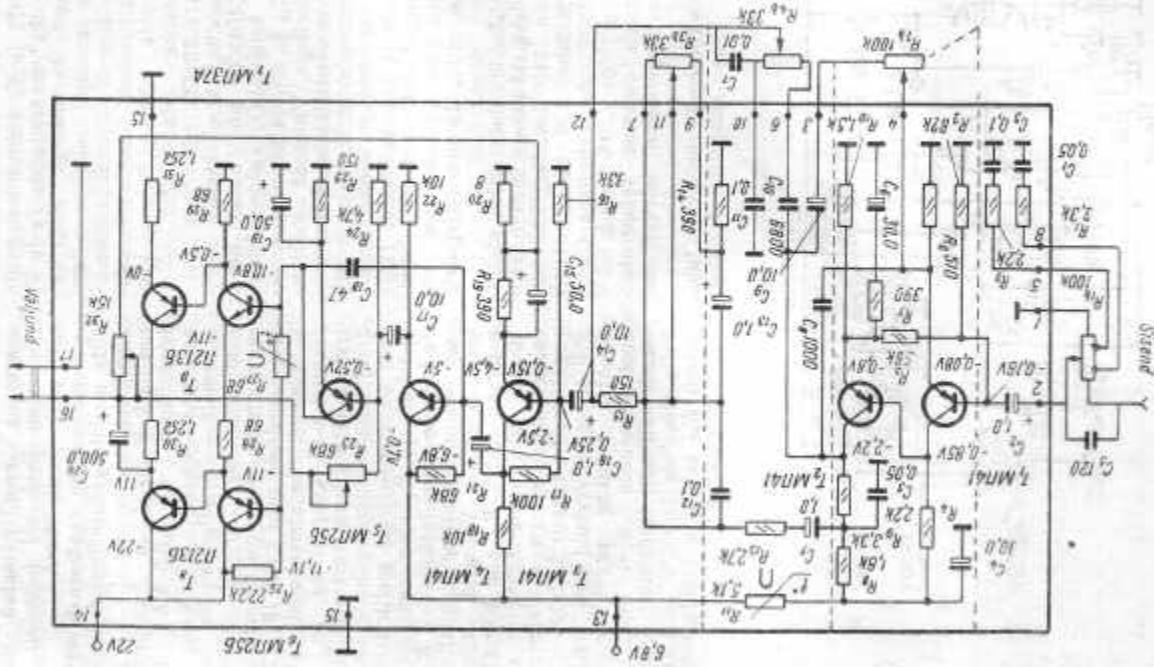lasse ja transistori T_3 kollektorihaasse. Kahe esimene transistori toitepinget stabiliseerib stabililitor D_1 . Kondensator C_1 hoib ära võimendi endaergutuse ultrasagedusel. Faasipöörajana toimivad erineva juhivivusseisu mingi transistorid T_4 ja T_5 . Lõppaste $n-p-n$ -rühpi ränitriksistoriga T_6 ja T_7 on vastastik-töötulitus. Faasipöörämisnime ja lõpp-tuleb valida nii, et



saavutada skeemil näidatud töörežiimid. Lõppastmine jõudevool (signaali puuchumi-
sel) peab olema 40 mA.

Stereofoniline radioavastuvõtja «Riga-101» maddalitusgaudusvõimendi. Seade on 1.5 VA sisendsig-
niväljundvõimsus, on 1.5 VA maksimaalne väl-
naali 0.2 V puhul ja 4.5...5.5 VA.
Jundvõimsus sagedesuall on 50...12 000 Hz, müratas-
vus -50 dB, kanalite ülekostusvõ-
lus 30...40 dB, kolavarvingu-
sumbramus 30 dB, kõrgelt kui inada
regulatorite toime nii kõrgele kui madala
sageduslike osas kuni 18...20 dB.

Võimendi ühe stereokanalni skeem on kasutusse
joontsel 9-65. Lõppastmine on kasutusse
trafot ja järestikunike vastastaktilitust. Re-
žiimi temperatuurstabiliseerimiseks on
seks on transistoride emitterihahelates ta-
kistid R_9 ja R_{10} ning transistoriga T_5 . Ja-
 T_7 baaside vahel termotakistid R_{21} , mis o-
moneeritud lõppastuse transitoride vah-
tuses lähedusse. Võimendi kolm viimati aset-
aset on takisti R_8 abil hõlmatud nega-
tiivse alalisvoolu tagasisidega. Katt-
estust aset on samuti alalisvoolu osa
negatiivselt tagasisidestatud takisti /
abil ja vahelduvvoolu osas kondensaatoro-
 C_3 abil. Põhiline negatiivse vaheldu-
voolu tagasiside mõju läjundi transistori T_1 emitteri-
mendi sellestugevust saab reguleerida.
Selle sidestuse tugevust muutmisega. Koli
takisti R_8 takistuse muutmisega. Koli
värvinguregalataordi madusel sagad-

ja kõrgete sagelisuse osas R_{10} ja kolmandate astmine väheneb R_{10} on teise ja ümberstabiliseerimiseks kasutatav. R_{10} — nõutav aterebalansi regulaator. R_{10} — negatiivse tagasiside abelns. Kähe esimese astme temperatuurstabilisatsiooni saavutamiseks on vaja kasutada R_{10} .

Lihits **Lihasteastmine lampidega madal-sagedusvõimendi** (skeem Joonisel 9-66) on järgmisest: väljundvõimsust 2,5 VA, mittelineaarmoodustus alla 4%, funditlus 25...30 mV, omamatutase -48 dB, ülekantvaid sagedusala 40...15 000 Hz sagedeskarakteristikku ebaühilistega äärmitel sagadustel mitte üle 2 dB. Arvoodpingi $3,5$ V kasvab väljundvõimsust $3,5$ voltampirini.

Lõppaste on AB_1 -rõjlimis. Võre-eelpinge saadakse iseseisvast alaldist dioodiga D_5 . Paasi põõramisasse on pooltiatud loormuusega. Kõlavärvingu regulaator R_6 muudab võimendat sagedeskarakteristikut kõrgelt sagetudusel. Võrgumundra vähendamiseks on toifotofa küttermishis sissejuhtes +40-voltsine pingi all (ta on ühendatud lambi EL_1 , varvirooga).


Võimendus tekib mittelineaarmoodustust saab vähendada negatiivse tagasiside abil. Selleks tuleb väljund sidestada pentodi katoodiga ümbes 20-kilo-ommisel takistusega, mis talistab kaudu ja kondensator C_6 ära jääta.

Väljundvõras volb kasutada südamlikku $W12 \times 90$ akrna mõõtmistegi 12×30 mm.


Primaarnähtiseks on $2300+2300$ kaerdu $0,12\text{-mm}$ läbimõõduga traat ja sekundäarnähtiseks 74 kaerdu $0,74\text{-mm}$ traat. See on mõeldud $3\cdots5$ -oornisse koormuse jaoks. Sekundäarnähtise kerikasse primaarnähtise poolle vahel ja isoleritakse hoolikalt. Traipoleid monteeritakse pööreli. Pööreli vöhil kerida südamikule $\varnothing 16\times 32$, mille akna mõõtmed on 16×40 mm. Primaarnähtise (võrgu-) mähis sisaldaab 2080 kaerdu ($\Pi\varnothing B 0,25$), amooditoonimähis 2040 kaerdu ($\Pi\varnothing B 0,16$) ja küttemähis 68 kaerdu ($\Pi\varnothing B 0,84$). Eelpingestaldus mähisel on 97 keerdu ($\Pi\varnothing B 0,12$).

Kombinieritud radioidseadme eelvoimendi. Kombinieritud radioidseadme eelvoimendi skeem on joонistus 9-67. Võimendis kolavarvingu regulaatorid, mis on iseseisvad ($\Pi\varnothing B 0,16$), mille abil saab sujuvalt reguleerida võimendust sageli kasutatud aagedustust võrhemalt ± 20 dB piires. Lisaks sellele on võimendis läbilaskeeriba ümberülliti, mille asendid on: I — kuni 20 kHz, 2 — kuni 10 kHz ja 3 — kuni 5 kHz. Linearoomoonitus sagestus alas $20\cdots20 000$ Hz ei ülekaudu $0,5$ dB (hojavarrunguregulaatori keskasendi puhul).


Paispool P_P vöhil olla kooskuulud permaalost südamikul $\varnothing 77\times 7$ ning selle perduktivsus peab olema 17 N. Paispool P_{P0} vöhil konstrueerida toroidsüdamikul, ta induktivsus peab olema 1 H.

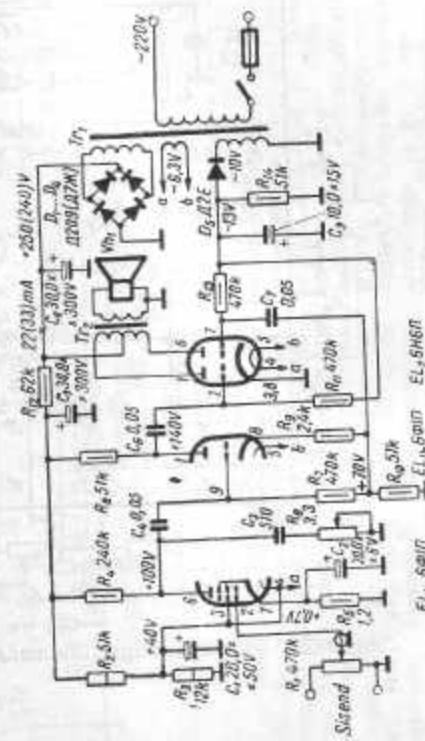

Lõpetamine 9-66. Lihitsa matalsaagedusvõimendi jäätmedalaist skeem

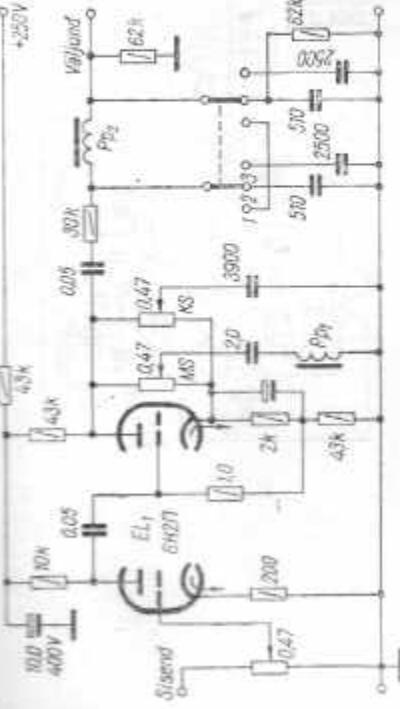

Jann 9-57 Kombineret tradisjonsdramatisk skræmt

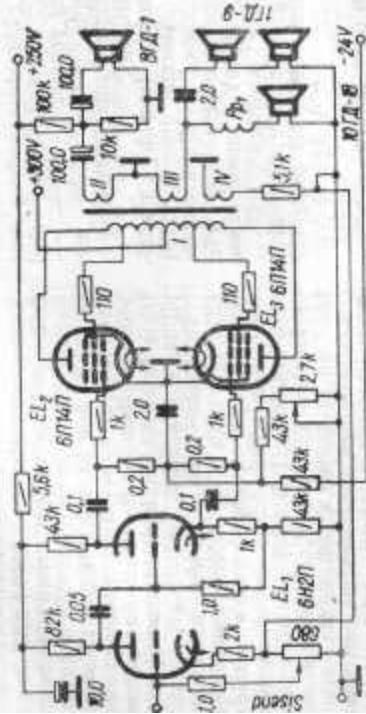

Joon. 9-68. Kombineeritud raadioseadme võimsusvõimendi skeem

Kombineeritud raadioseadme lõppvõimendi. Võimendi skeem on joonisel 9-68. Ta koosneb eelvõimendusastmest ja pooleldi koormusega läbitulevas laaspõõravõimastist. Sellele järgnev võimsusvõimendusastme on ultraolinearilõitust ning lämpidele antakse võre-eelpinge. Lõppvõimendi ühendustud tugevuse negatiivse tagasisidega. Võimendusnõrk on ühendatud kolmest analoogse akustiline kanaliteks toimub filtretega.

Paispooli P_{p_1} induktiivsas

$$L = \frac{R}{4.5} \text{ mH},$$


kus R on vajutushüdaja $10\Gamma\text{II-18}$ võnkujooli takistus Ω . Paispooli aktiivtakistus peab olema $10 \dots 20$ korda väiksem väljahädaja võnkepooli aktiivtakistustest.

Klahvühilitsiga kolavarvingsregulatoorit («kõlaregistris») omavõimendi. Võimendi skeem on joonisel 9-69. Seadme väljundvõimsus on 2 W ja mittelineaarloombrutus alla 2.5% , väljundvõimsuse 5 W suureneneb mittelineaarloombrutus 6 dB protsendini. Võimendi tunnidlus on 100 mV , liblaskeriba $30 \dots 12000 \text{ Hz}$. Antooditöötamine on 250 V .

Võimendi lõppaste on ultralineaarlülituses, sagehusribade jaotamine toimub nende väljundis. Võimendi on hõlmatud nevalitisse tagasisidega, mille pingelülituse vaheldutrafo T_1 sekundaarmähisil läbib kahest takistist ja ühest kondensaatorist koosneva aheha lambi EL_1 parempoolse triodi katoodile.

Klahvi, Orkester allavajutamisel (see asend on kujutatud skeemil) on väljundpooli I_a määritletud $11\Gamma\text{I-9}$. Rööpühenduses valjundhüdaja väljund I_a on 2000 keerdus ja määritsel I_b 600 keerdus ($11\Gamma\text{I-0.12}$), määritsel II — 94 keerdus ($11\Gamma\text{I-0.64}$) (kui koormuseks on kaks jadaühenduses valvahaldajat $2\Gamma\text{D-3}$). Trafo T_2 on vaheldulõitud plekkides $11\Gamma\text{2}\times 12$ koostatud sildamikul (vt. § 5-1). Mähis I sisaldaab 2000 keerdus ($11\Gamma\text{I-0.12}$), määris H — 32 keerdus ($11\Gamma\text{I-0.51}$) (kui on kasutusel kaks).

Paispooli P_{p_1} allavajutamisel (see asend on kujutatud skeemil) on väljundpooli I_a määritletud $11\Gamma\text{I-9}$.

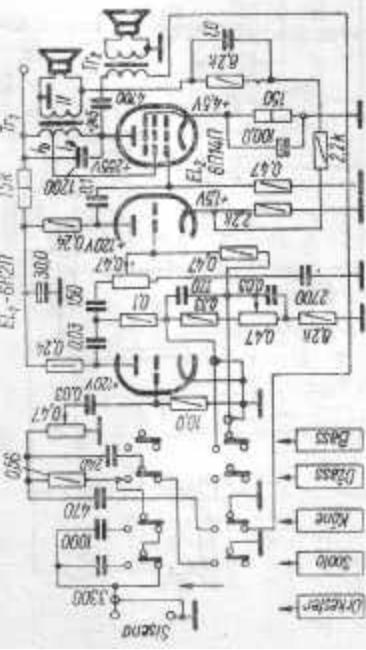

Joon. 9-69. Kõlavärvingu klahvühilitsiga mädalasagedusvõimendi skeem